 


# A digitális elektronika alapjai



## 3. Logikai kapuáramkörök – 2. rész


# Felhasznált és ajánlott irodalom

- Gulyás Dénes: [Számítógép architektúrák](#) (*interaktív jegyzet*)
- Mike Gábor: [A digitális elektronika alapjai](#) (*jegyzet és videók*)
- Zalotay Péter: [Digitális technika](#)
- Végh János: [Ismerkedés a digitális elektronikával](#)
- Mészáros Miklós: [Logikai algebra alapjai, logikai függvények I.](#)
- Mingesz Róbert: [Digitális technikai tananyagok](#)
- F-alpha.net: [Digital Electronics](#)
- Electronics Tutorials: [Logic Gates](#)
- M. Morris Mano and Michael D. Ciletti:  
[Digital Design - With an Introduction to the Verilog HDL, 5th. Edition](#)


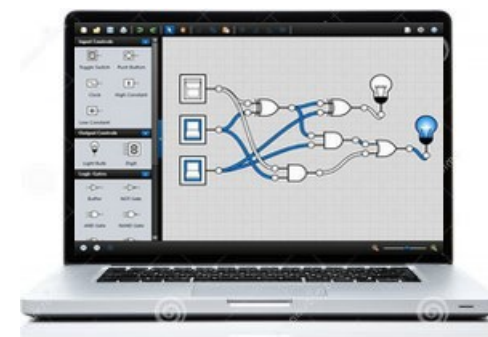
## Logikai áramkör szimulátorok

- LogiSim szimulátor: [www.cburch.com/logisim/](http://www.cburch.com/logisim/)
- Falstad.com: [Circuit simulator](#)
- CircuitVerse: [Simulator](#)
- University of Genoa: [Deeds Simulator](#)
- Gatecat: [Breadboard Simulator v1.0](#)
- Logic.ly: [Logic.ly Simulator \(online demo\)](#)




# Ismétlés: további logikai műveletek

- A kétváltozós logikai függvények igazságtáblázatát az eddig tárgyalt **ÉS** és **VAGY** logikai műveleten kívül másképpen (összesen 16-féleképpen) is kitölthetjük. Ezeket, vagy ezek némelyikét újabb logikai műveletnek is tekinthetjük

Kétváltozós logikai függvények igazságtáblázatai

$x$	$y$	$F_0$	$F_1$	$F_2$	$F_3$	$F_4$	$F_5$	$F_6$	$F_7$	$F_8$	$F_9$	$F_{10}$	$F_{11}$	$F_{12}$	$F_{13}$	$F_{14}$	$F_{15}$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

 


# Ismétlés: további logikai műveletek

Boole függvény	Műveleti jel	Elnevezés	Megjegyzés
$F_0 = 0$		Zérus	konstans
$F_1 = xy$	$x \cdot y$	<b>AND (ÉS)</b>	x és y
$F_2 = xy'$	$x/y$	Inhibíció	x, de nem y
$F_3 = x$		Transzfer	x
$F_4 = x'y$	$y/x$	Inhibíció	y, de nem x
$F_5 = y$		Transzfer	y
$F_6 = xy' + x'y$	$x \oplus y$	<b>XOR</b>	x vagy y, de mindkettő nem
$F_7 = x + y$	$x + y$	<b>OR (VAGY)</b>	x vagy y
$F_8 = (x + y)'$	$x \downarrow y$	<b>NOR</b>	nem-VAGY
$F_9 = xy + x'y'$	$(x \oplus y)'$	<b>Ekvivalencia (XNOR)</b>	x egyenlő y-nal
$F_{10} = y'$	$y'$	<b>Komplement</b>	nem y
$F_{11} = x + y'$	$x \subset y$	Implikáció	ha y, akkor x
$F_{12} = x'$	$x'$	<b>Komplement</b>	nem x
$F_{13} = x' + y$	$x \supset y$	Implikáció	ha x, akkor y
$F_{14} = (xy)'$	$x \uparrow y$	<b>NAND</b>	nem-ÉS
$F_{15} = 1$		Egység	konstans


**Megjegyzés:** Az inhibíció és az implikáció nem kommutatív és nem asszociatív, nem érdemes használni.

# Ismétlés: Logikai kapuk


- Az előző oldalakon felsorolt 16 függvény közül csak az alábbi nyolc terjedt el általánosan a digitális tervezés gyakorlatában

AND   $F = x \cdot y$


x	y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

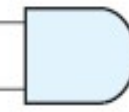NAND   $F = (xy)'$


x	y	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

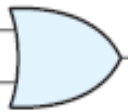OR   $F = x + y$


x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

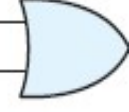NOR   $F = (x + y)'$


x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR   $F = xy' + x'y = x \oplus y$


x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

equivalence (XNOR)   $F = xy + x'y' = (x \oplus y)'$

x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

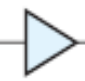Buffer   $F = x$

x	F
0	0
1	1

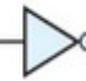Inverter   $F = x'$


x	F
0	1
1	0

# Resistor – Transistor Logics (RTL)

- A logikai kapuk egyik lehetséges megvalósítása az ellenállásokkal és tranzisztorokkal (mint kapcsolókkal) kivitelezett kapuáramkörök (angolul: Resistor – Transistor Logics, rövidítve: RTL)
- Néhány példa:

 
## NOR (Nem VAGY) kapu

Bármelyik bemenet magas, valamelyik tranzisztor kinyit és alacsony lesz a kimenő feszültség


 
## NAND (Nem ÉS) kapu

Bármelyik bemenet alacsony, a két sorbakötött tranzisztor nem vezet és magas lesz a kimeneti feszültség.




# TTL Logikai áramkörök

A TTL (Transistor-Transistor Logic) kapcsolásban bipoláris tranzisztorok vannak, s a logikai bemenetek többemitteres tranzisztorok emitter kivezetései.

1. A több emitterrel rendelkező tranzisztorok működése egyenértékű azzal, ha több tranzisztor bázisát és kollektorát összekötjük.
2. Az ábrán látható kétbemenetű NEM-ÉS (NAND) áramkör ebben a leegyszerűsített formában nem mentes az RTL áramkörök ismert problémáitól.

A probléma a következő oldalon bemutatott totem-pole kimenettel orvosolható

 3. TTL felépítésűek a klasszikus **74xx sorozatú** logikai IC-k



**Két bemenetű NAND áramkör**

Bármelyik bemenetet alacsony szintre húzzuk, a második tranzisztor lezár és a kimenet magas szintre kerül (NEM-ÉS kapu)


# TTL kapu totem-pole kimenettel

Totem-pole = totem oszlop. Fából faragott oszlop, figurái egymás fölött helyezkednek el, „egymás fején ülnek” ... A TTL kimenet elnevezése onnan ered, hogy itt is egymás tetejére ültetett alkatrészeket látunk (az ábrán V3, V5 és V4).

## Kétbemenetű TTL NAND áramkör totem-pole kimenettel

 1. Alaphelyzetben V2 és V4 vezet, a kimenet alacsony szintű.
2. Ha valamelyik bemenetet lehúzzuk, V2 és V4 nem vezet, V3 vezet: magas kimeneti szint.

**Hátrány:** viszonylag alacsony kimeneti magas szint (~3,5 V)





# TTL Inverter szimulációja

A <http://www.falstad.com/circuit/> címen elérhető áramkör szimulátor segítségével vizsgáljuk a kapcsolás működését!

A Circuits/Logic Families/TTL Inverter mintapéldát nézzük meg!


Baloldalt a bemenet állapota egérekattintással váltogatható:

**H** = magas szint (logikai 1)

**L** = alacsony szint (logikai 0)

Jobboldalt a kimenet állapota látható.

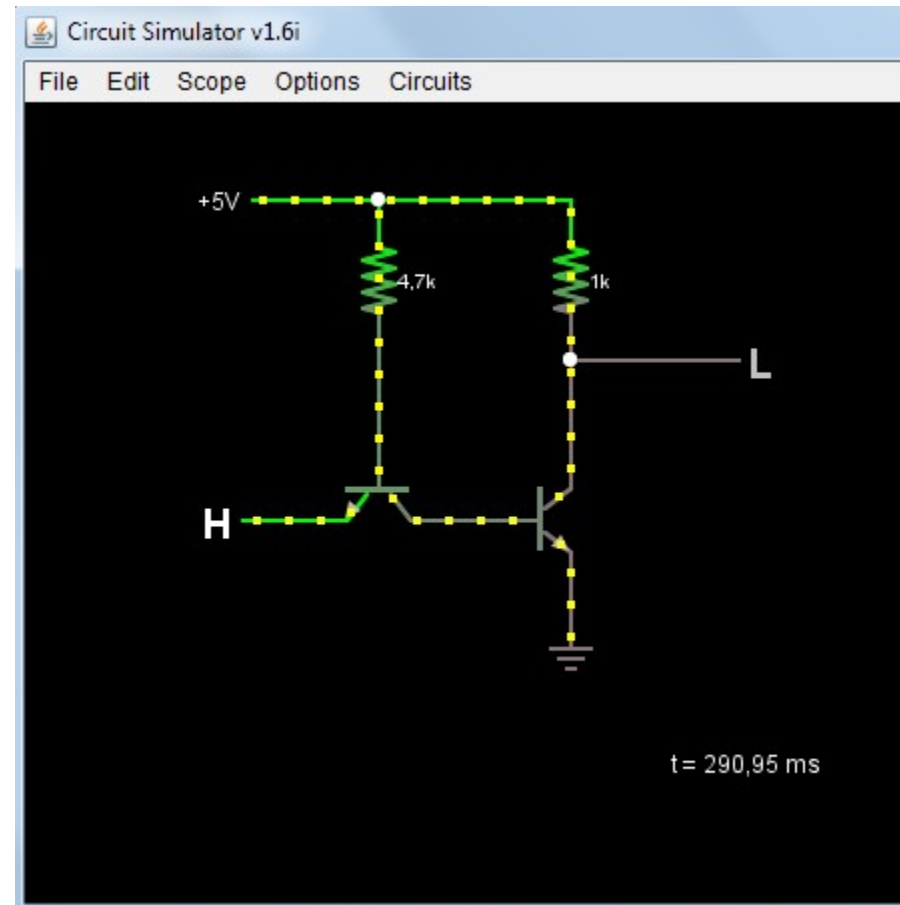Len a be- és kimeneti feszültségek oszcilloszkópos megjelenítése látható.



TTL Inverter (NEM áramkör)

# TTL NAND (NEM-ÉS)

A <http://www.falstad.com/circuit/> címen elérhető áramkör szimulátor segítségével vizsgáljuk a kapcsolás működését!

A Circuits/Logic Families/TTL NAND mintapéldát nézzük meg!




$$Y = \overline{A \cdot B}$$



A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

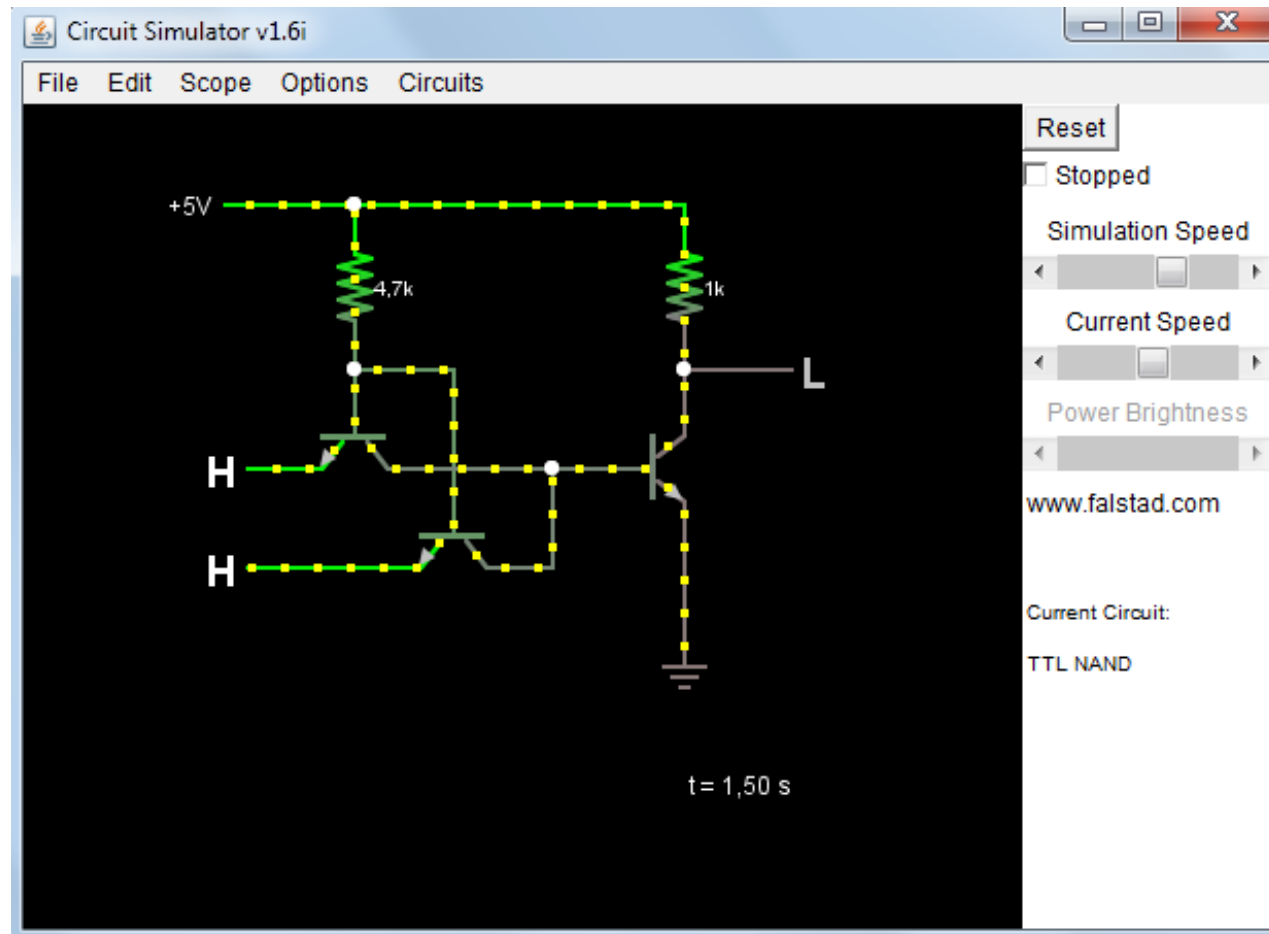A kimenet csak akkor alacsony, ha minden bemenet magas szinten van



2 bemenetű TTL NAND (NEM-ÉS)

# TTL NOR (NEM-VAGY)


A <http://www.falstad.com/circuit/> címen elérhető áramkör szimulátor segítségével vizsgáljuk a kapcsolás működését!

A Circuits/Logic Families/TTL NOR mintapéldát nézzük meg!

Rajzjele:




$$Y = \overline{A + B}$$

 

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 A kimenet csak akkor magas, ha minden bemenet alacsony szinten van




2 bemenetű TTL NOR (NEM-VAGY)

# CMOS kapuk


CMOS = Complementary MOS, p- és n-csatornás FET-ekből épülnek fel.

## CMOS NAND

 


Input		Transistor				O/P
A	B	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
0	0	ON	ON	OFF	OFF	1
0	1	ON	OFF	OFF	ON	1
1	0	OFF	ON	ON	OFF	1
1	1	OFF	OFF	ON	ON	0

## CMOS inverter

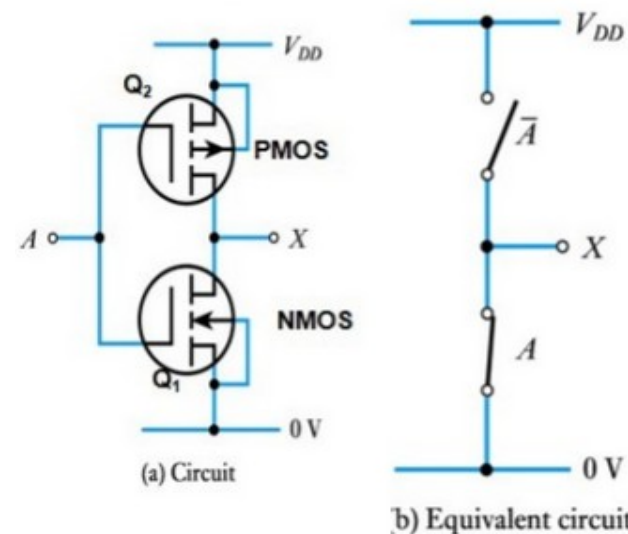


Input		Transistor				Output
A	B	Q1	Q2	Q3	Q4	Y
0	0	ON	ON	OFF	OFF	1
0	1	ON	OFF	OFF	ON	0
1	0	OFF	ON	ON	OFF	0
1	1	OFF	OFF	ON	ON	0

## CMOS NOR

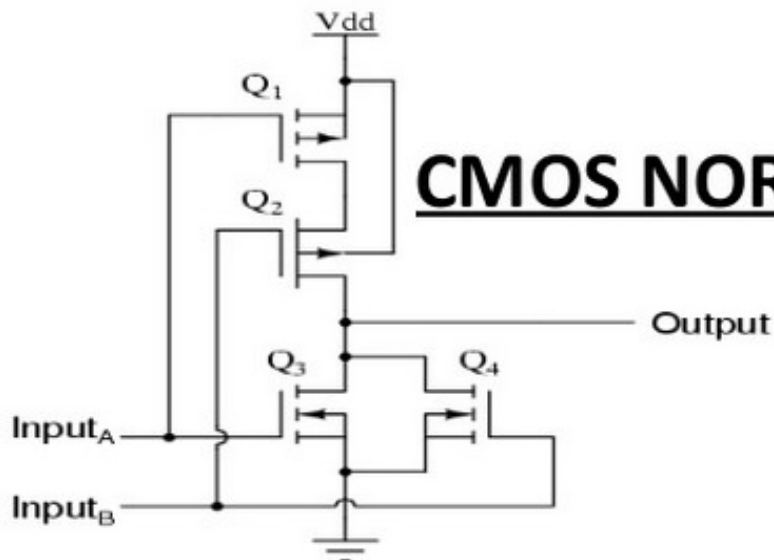


# CD4071B (OR) áramköri megvalósítások



CD4071B

 

CD4071B

 

$$\overline{\overline{A+B}} = A+B$$

 
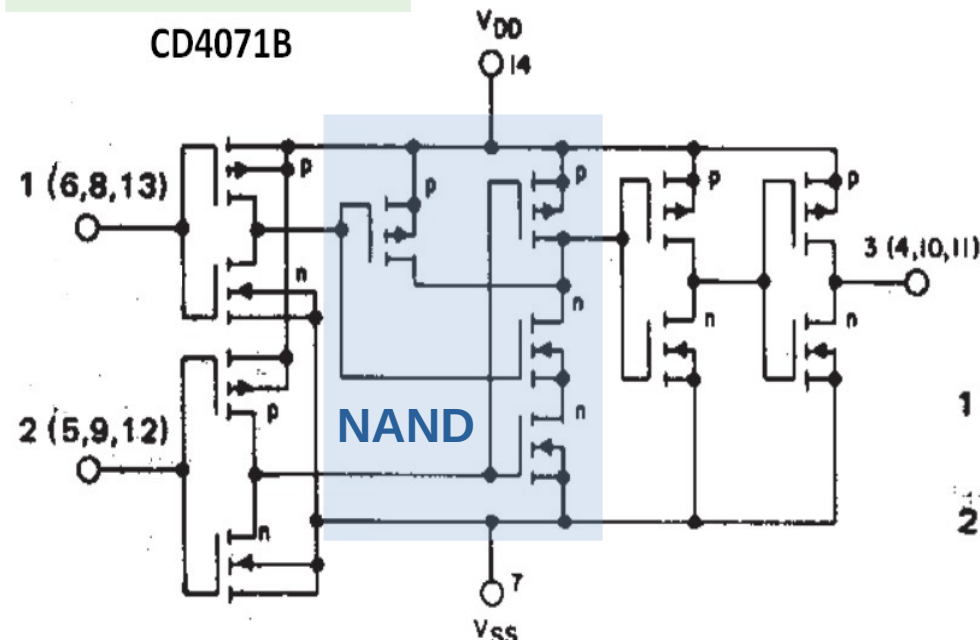


$$\overline{\overline{A \cdot B}} = A+B$$

# CD4081B (AND) áramköri megvalósítások

CD4081B



NAND

 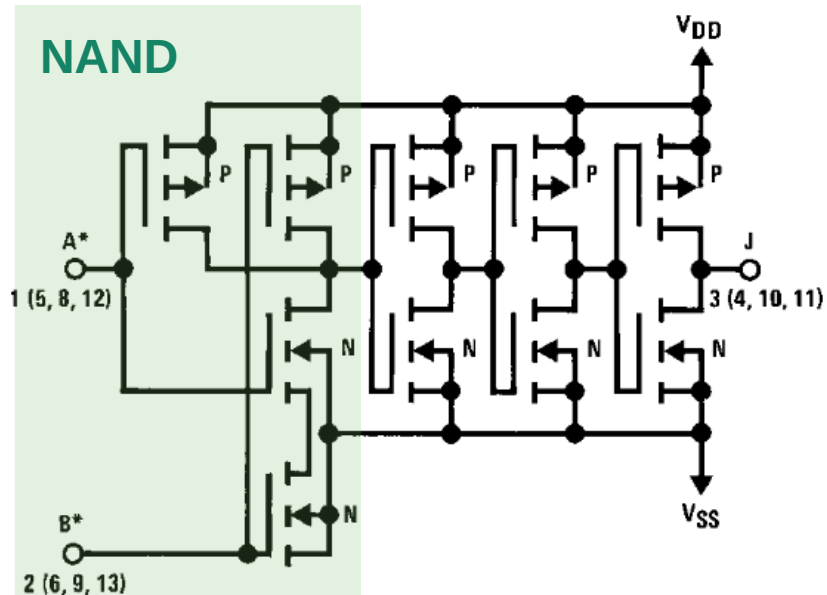

$$\overline{\overline{A \cdot B}} = A \cdot B$$

CD4081B

NOR

 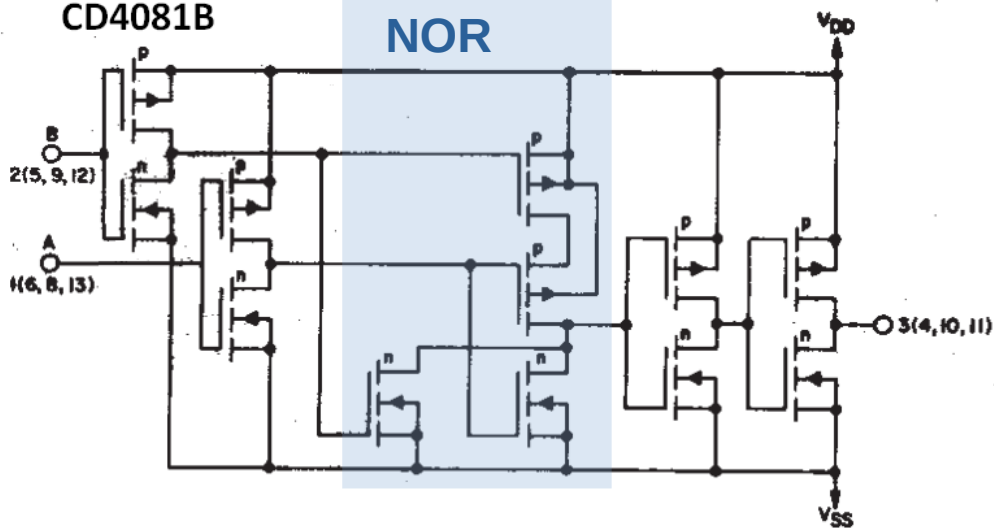

$$\overline{\overline{\overline{A} + \overline{\overline{B}}}} = A \cdot B$$


# Funkcionális teljesség

- A logikában a **funkcionális teljesség** azt jelenti, hogy logikai műveletek egy halmazából minden lehetséges igazságtáblázat megvalósítható a halmaz műveleteinek kombinálásával
- **Funkcionálisan teljes** például az **{AND, NOT}**, halmaz, viszont az **{AND, OR}** halmaz funkcionálisan hiányos, mivel hiányzik belőle a komplementképzés (**NOT**)
- Különleges tulajdonságú a **NAND** vagy a **NOR** logikai művelet, mivel ezek önmagukban is funkcionálisan teljes halmazt képeznek. Az ilyen műveletet áramköri megvalósítását **univerzális kapunak** nevezzük
- Konkrétan az összes logikai kapu (és ezek tetszőleges hálózata) összeállítható csupán bináris **NAND** kapukból, vagy csupán bináris **NOR** kapukból. Az előbbit [NAND logikának](#), az utóbbit [NOR logikának](#) nevezzük
- Annak bizonyításához, hogy a logikai műveletek egy adott halmaza **funkcionálisan teljes**, elegendő megmutatni, hogy az első előadásban definiált alpműveletek (**AND, OR** és **NOT** – azaz **ÉS, VAGY** és **NEM**) műveletek megvalósíthatók az adott halmaz műveleteivel

# NAND logika

- A **NAND** kapu **univerzális kapu**, tehát bármelyik más logikai kapu megvalósítható **NAND** kapuk összekapcsolásával

## NOT

 

$$Q = \text{NOT}(A)$$




$$= A \text{ NAND } A$$

## AND



$$Q = A \text{ AND } B$$

 


$$= (A \text{ NAND } B) \text{ NAND } (A \text{ NAND } B)$$

## OR



$$Q = A \text{ OR } B$$

 

$$= (A \text{ NAND } A) \text{ NAND } (B \text{ NAND } B)$$


$$\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = A + B$$

## NOR



$$\overline{A \cdot B} = \overline{A + B}$$

$$Q = A \text{ NOR } B$$

 


$$= [(A \text{ NAND } A) \text{ NAND } (B \text{ NAND } B)] \text{ NAND } [(A \text{ NAND } A) \text{ NAND } (B \text{ NAND } B)]$$

## XOR



$$A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$$

$$Q = A \text{ XOR } B$$

 


$$= [A \text{ NAND } (A \text{ NAND } B)] \text{ NAND } [B \text{ NAND } (A \text{ NAND } B)]$$

## XNOR



$$A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$Q = A \text{ XNOR } B$$






 


$$= [(A \text{ NAND } A) \text{ NAND } (B \text{ NAND } B)] \text{ NAND } (A \text{ NAND } B)$$



# NAND logika



nand\_logic.logicly

      

# XOR kapu NAND áramkörökből

Építsük meg az alábbi kapcsolást, s igazoljuk, hogy az igazságtáblázata a XOR műveletnek felel meg!

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

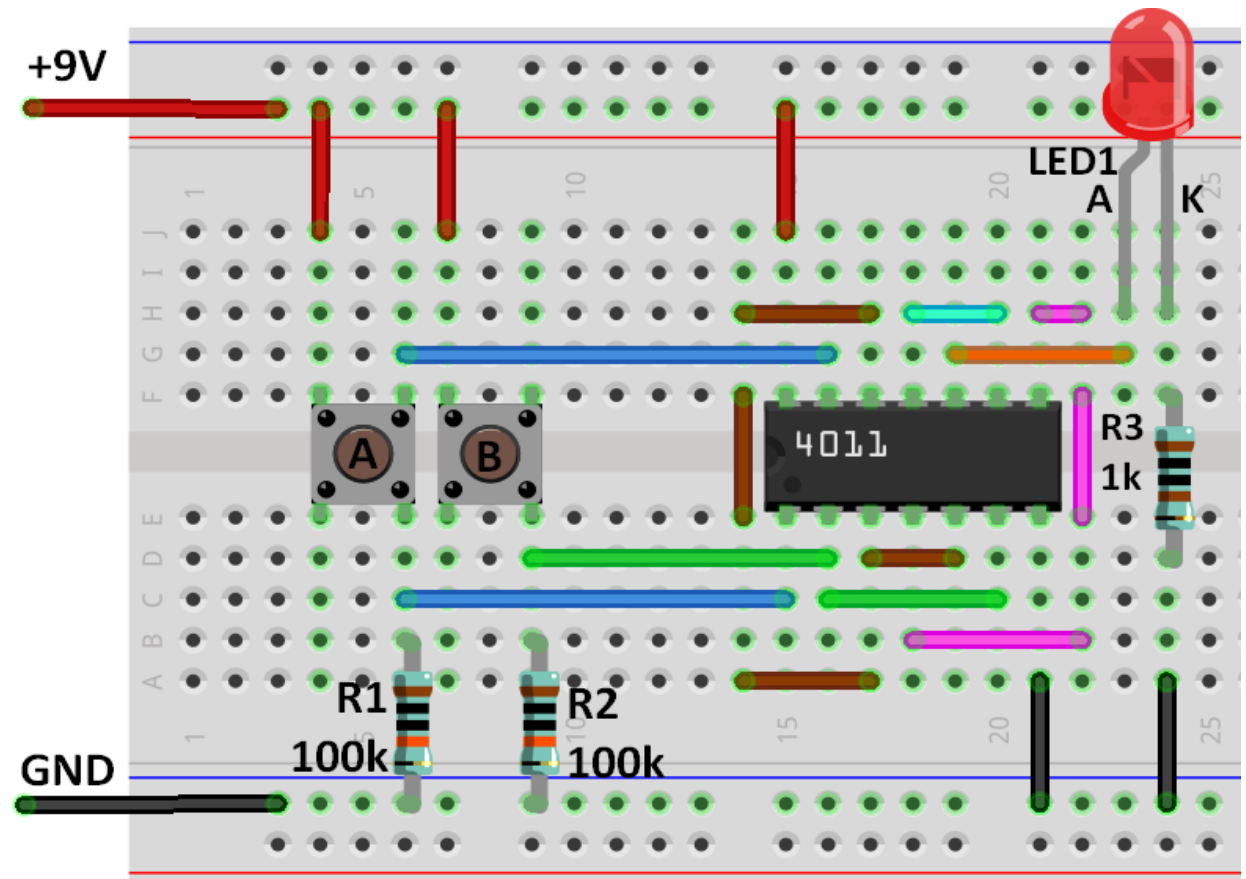 

# XOR kapu, mint inverter




Az **XOR** kapu kimenetén nincs invertálás, mégis felhasználhatjuk inverterként. Az igazságtáblázatából kiolvashatjuk, hogy:

- ❖ Amikor a **B** bemenet nulla, az **Y** kimenet az **A** bemenettel megegyezik.
- ❖ Amikor a **B** bemenet '1', akkor az **Y** kimenet az **A** bemenettel ellentétes.

Az **XNOR** kapu esetében a **B** bemenet szerepe megfordul:

- ❖ Amikor a **B** bemenet nulla, az **Y** kimenet az **A** bemenettel ellentétes.
- ❖ Amikor a **B** bemenet '1', akkor az **Y** kimenet az **A** bemenettel megegyezik.


$Y = A \oplus B$  **XOR**

   

# NOR logika

- A **NOR** kapu is **univerzális kapu**, tehát bármelyik más logikai kapu megvalósítható **NOR** kapuk összekapcsolásával is

## NOT

 

$$Q = \text{NOT}(A)$$




$$= A \text{ NOR } A$$

## OR



$$Q = A \text{ OR } B$$

 


$$= (A \text{ NOR } B) \text{ NOR } (A \text{ NOR } B)$$

## AND



$$\overline{\overline{A+B}} = A \cdot B$$

$$Q = A \text{ AND } B$$

 


$$= (A \text{ NOR } A) \text{ NOR } (B \text{ NOR } B)$$

## NAND



$$\overline{A+B} = \overline{A \cdot B}$$

$$Q = A \text{ NAND } B$$

 


$$= [(A \text{ NOR } A) \text{ NOR } (B \text{ NOR } B)] \text{ NOR } [(A \text{ NOR } A) \text{ NOR } (B \text{ NOR } B)]$$

## XOR



$$\overline{\overline{A \cdot B + A + B}} = A \oplus B$$

$$Q = A \text{ XOR } B$$

 


$$= [(A \text{ NOR } A) \text{ NOR } (B \text{ NOR } B)] \text{ NOR } (A \text{ NOR } B)$$

## XNOR



$$\overline{\overline{\overline{A+B+A+B}}} = \overline{A \oplus B}$$







$$Q = A \text{ XNOR } B$$

 

$$= [B \text{ NOR } (A \text{ NOR } A)] \text{ NOR } [A \text{ NOR } (B \text{ NOR } B)]$$

# NOR logika


nor\_logic.logicly

      

# ÉS kapu építése NOR kapukból


Építsünk ÉS kaput NOR (nem-VAGY) kapukból, és ellenőrizzük a működést!

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


$$\overline{\overline{A} + \overline{B}} = A \cdot B$$

(De Morgan szabály alapján)

 


**4001** Quad 2-Input NOR Gate

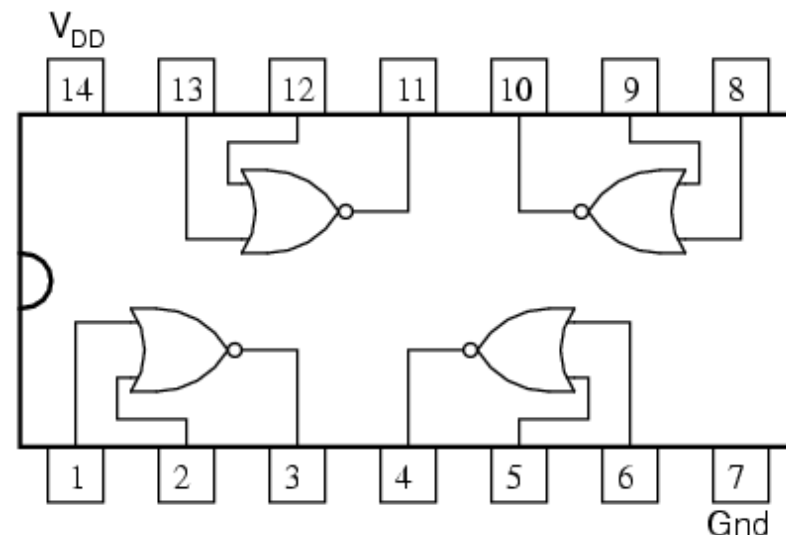


Forrás: [en.f-alpha.net/electronics/digital-electronics/boolean-logic/lets-go/experiment-10-logic-with-nor-gates-ii/](http://en.f-alpha.net/electronics/digital-electronics/boolean-logic/lets-go/experiment-10-logic-with-nor-gates-ii/)
 
# XNOR kapu építése NOR kapukból


XNOR = nem-XOR  
(ellentettje az XOR-nak)




A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

 **Tipp:** Az ekvivalens lábak (8-9) felcserélésével a 18. oldalon bemutatott kapcsolási elrendezést is használhatjuk




## 4001 Quad 2-Input NOR Gate

 

Forrás: [en.f-alpha.net/electronics/digital-electronics/boolean-logic/lets-go/experiment-10-logic-with-nor-gates-ii/](http://en.f-alpha.net/electronics/digital-electronics/boolean-logic/lets-go/experiment-10-logic-with-nor-gates-ii/)
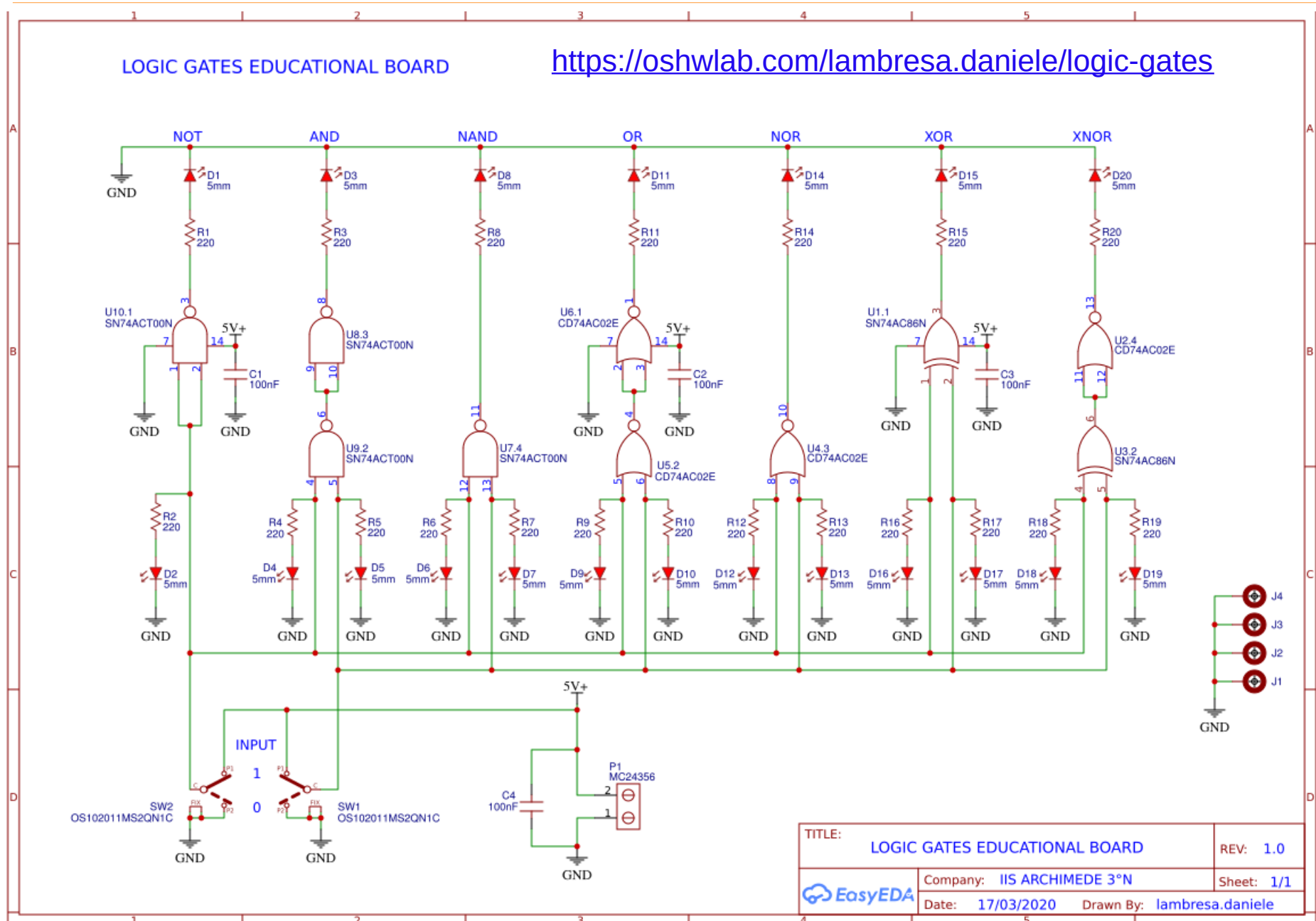
# Példa a NAND és NOR logika használatára









# Több-bemenetű logikai kapuk

- Az **AND** (ÉS), illetve az **OR** (VAGY) műveletek asszociatív és kommutatív tulajdonságai miatt a kiterjesztés magától értetődő








Például az **OR** műveletre írhatjuk, hogy:

$$x + y = y + x \quad (\text{commutative})$$
    
$$(x + y) + z = x + (y + z) = x + y + z \quad (\text{associative})$$



# A 4000-es sorozat tipikus tagjai

   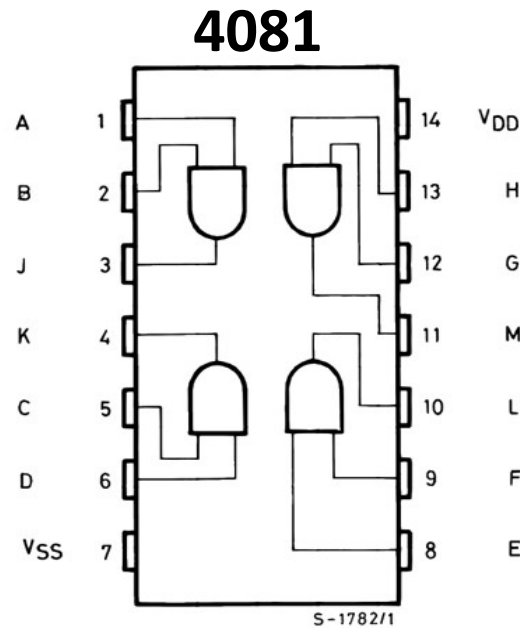  
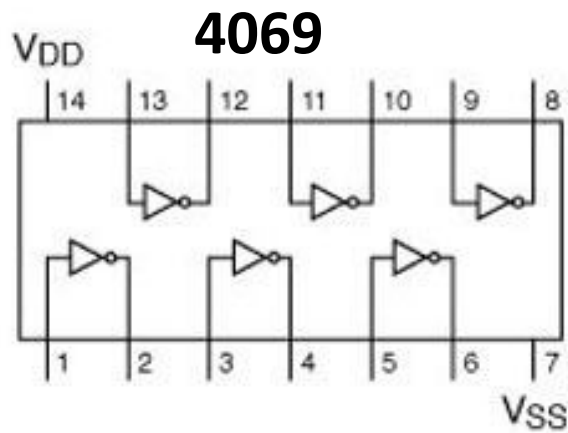


# Több-bemenetű NAND és NOR kapuk

- A NOR és NAND műveleteknél, bár kommutatívak, gondot okoz, hogy nem asszociatívak. Például a NOR esetében:


$$(x \downarrow y) \downarrow z = [(x + y)' + z]' = (x + y)z' = xz' + yz'$$
$$x \downarrow (y \downarrow z) = [x + (y + z)']' = x'(y + z) = x'y + x'z$$

↓ NOR művelet  
↑ NAND művelet

  


- Ezen a nehézségen úgy lehetünk úrrá, ha a több-bemenetű NOR (illetve NAND) kaput **úgy definiáljuk**, mint **komplementált kimenetű**, több-bemenetű VAGY (illetve ÉS) kapu:
 
$$x \downarrow y \downarrow z = (x + y + z)'$$
$$x \uparrow y \uparrow z = (xyz)'$$




(a) 3-input NOR gate

 

(b) 3-input NAND gate

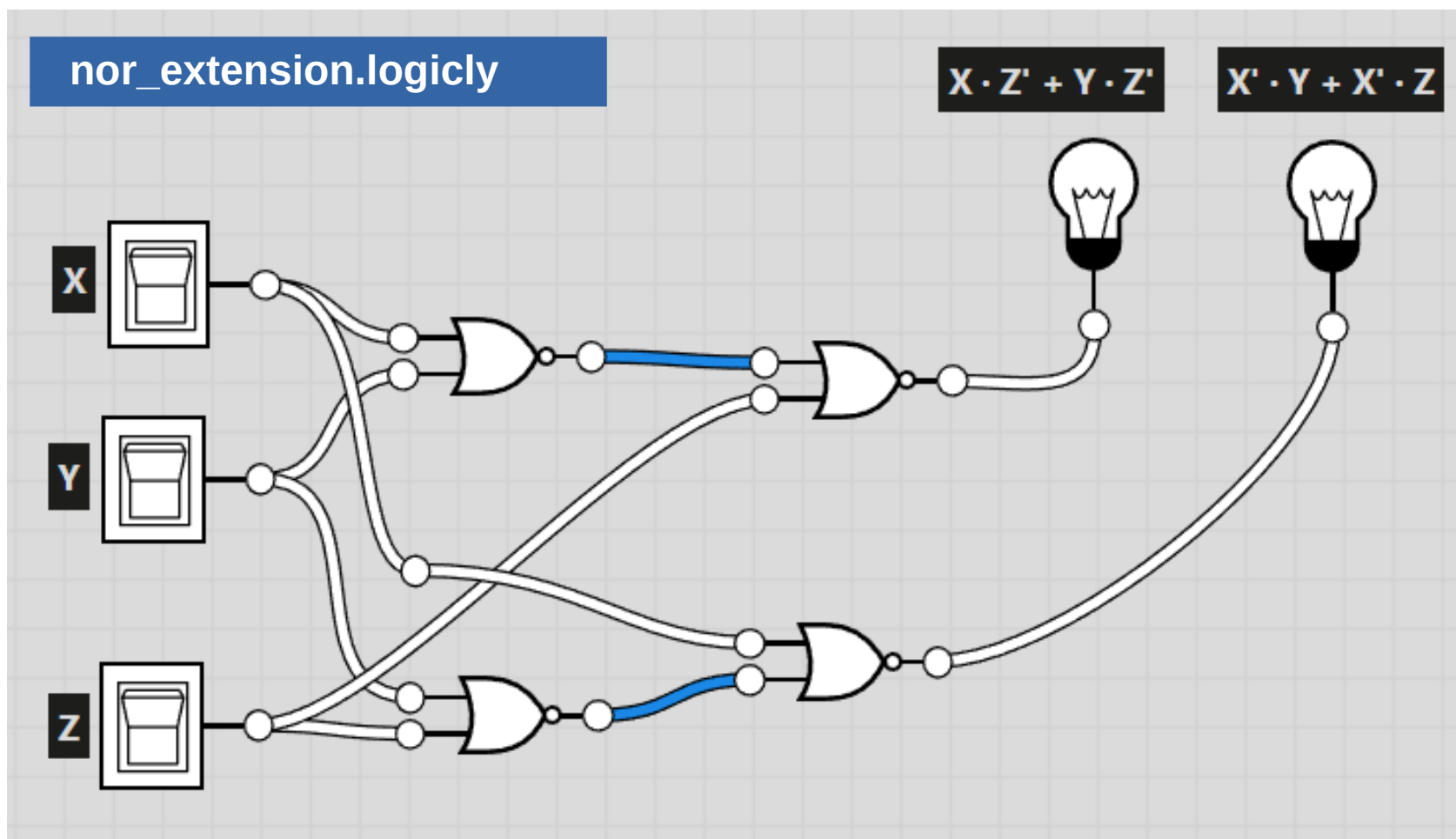
# A NOR művelet nem asszociatív

- A **Logic.ly** szimulátor segítségével meggyőződhetünk róla, hogy az  $((x \text{ NOR } y) \text{ NOR } z)$  és az  $(x \text{ NOR } (y \text{ NOR } z))$  kifejezések különböző eredményre vezetnek




# 2 és 3 bemenetű NAND és NOR kapuk


**4001** Quad 2-Input NOR Gate

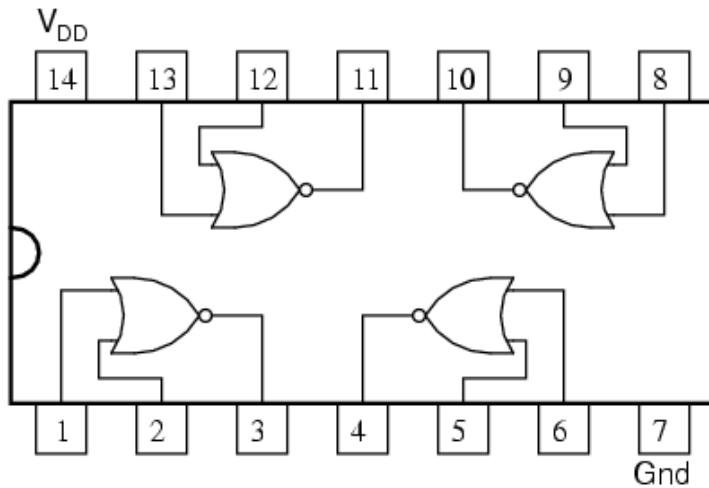


**4011** Quad 2-input NAND

 

**4025** Triple 3-Input NOR Gate


 


**4023** Triple 3-Input NAND Gate

 
  
# Több-bemenetű XOR kapu

- A **kizáró VAGY (XOR)** művelet kommutatív és asszociatív, így a több-bemenetű kiterjesztésének nincs elvi nehézsége. A gyakorlatban azonban nem terjedt el
- Azon ritka esetekben, amikor mégis szükség van rá, inkább több, kétbemenetű kapu összekapcsolásával valósítják meg
- Több változóra kiterjesztve az **XOR** művelet „páratlansági műveletként” értelmezhető: a kimenet '1', ha páratlan számú bemenet van '1' állapotban




$x$	$y$	$z$	$F$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(c) Truth table
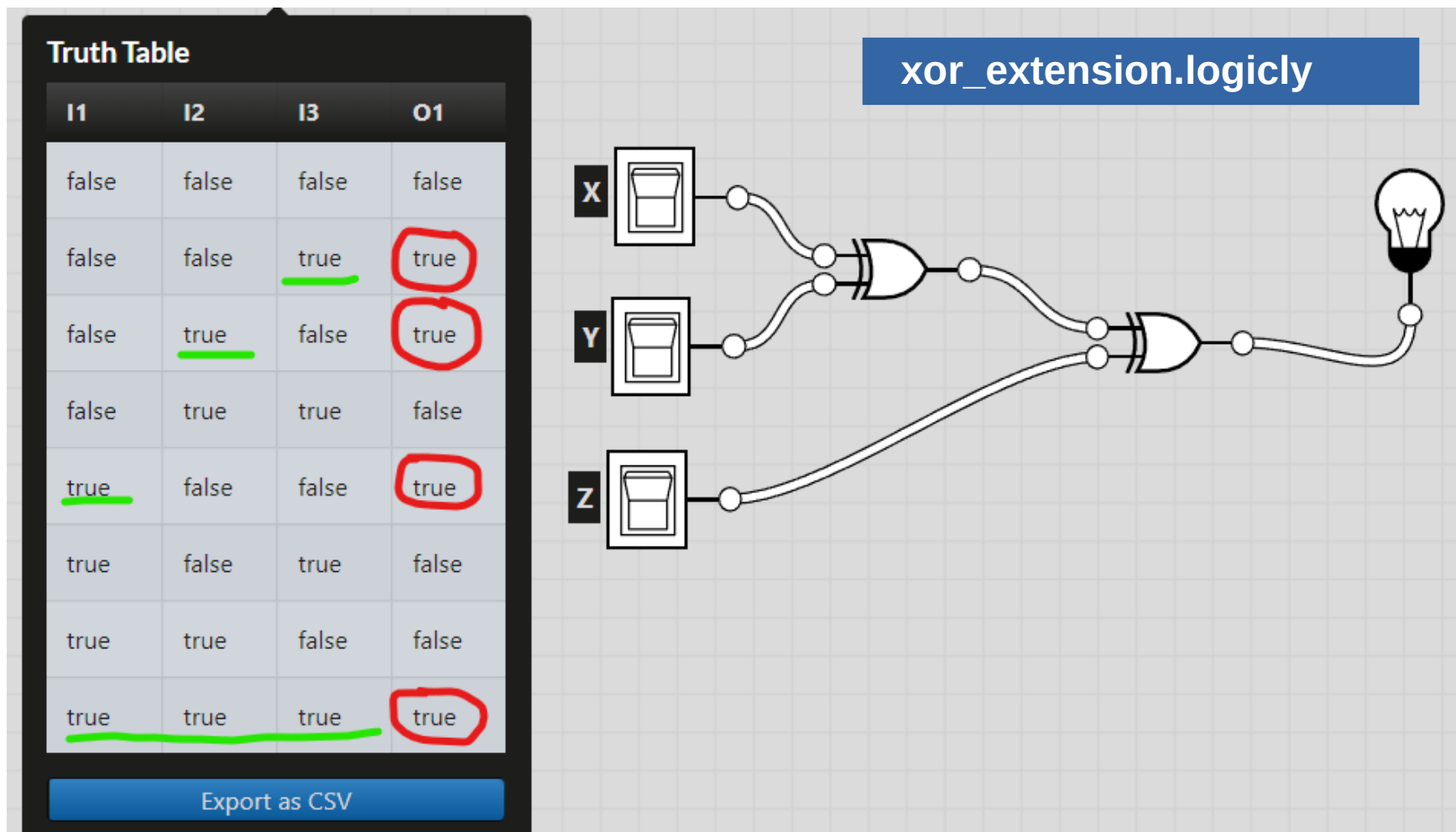
# Az XOR művelet kiterjesztése

- Az XOR művelet könnyen kiterjeszthető több változóra, s ahogy az igazságtáblázatban látható, „páratlansági műveletként” értelmezhető




# Új játék: Breadboard Simulator

- A <https://ds0.me/csim/> címen található ingyenes és nyíltforrású program egy áramkör szimulátor, ami Windows alatt futtatható (a .NET futtató keretrendszer 4.5 verzióját igényli)
- 1 – 6 db. dugaszolós próbapanelon az alábbi alkatrészeket szimulálja:
  - ❖ Passzív alkatrészek: ellenállások, kondenzátorok
  - ❖ Interaktív bemenetek: kapcsolók, potenciométerek és LDR-ek
  - ❖ Diszkrét félvezetők: diódák, bipoláris és MOSFET tranzisztorok
  - ❖ Analóg IC-k: műveleti erősítők, 555 időzítő
  - ❖ Digitális IC-k: CMOS logikai IC-k, billenőkörök, számláló, 7-szegmens dekóder
  - ❖ Kijelzők: színes LED-ek, 7-szegmens LED kijelző, oszcilloszkóp tapogató
- A programot nem kell telepíteni, csak kibontjuk és futtatjuk az .exe-t!
- A kijelzőkön kívül az interaktivitást kezelő **csavarhúzó ikont** az IC lábak fölé húzva kiírja az adott láb pillanatnyi feszültségét
- A program számos mintapéldát is tartalmaz, mi most a mai előadás mintaáramköreit próbáljuk ki (**NAND** és **NOR** logika mintapéldák)




 
# nand\_gate.bbrd

- Az előadásvázlathoz mellékelt segédanyagok között található **nand\_gate.bbrd** állományt betöltve a 4 db. kétbemenetű **NAND** kaput tartalmazó 4011 IC egyik kapujának igazságtábláját vizsgálhatjuk. A „lejátszás” ikon indítja a szimulációt, a tolókapcsolókat a „csavarhúzó” ikonra kattintás után az egérrel kattintva válthatjuk át másik állásba



 
 
# xor\_from\_nand\_gates.bbrd

- Az előadásvázlathoz mellékelt segédanyagok között található **xor\_from\_nand\_gates.bbrd** állományt betöltve a 18. oldalon bemutatott kapcsolást szimulálhatjuk
- A **NAND logikát** használó kapcsolás egy **XOR** kaput valósít meg négy **NAND** kapu felhasználásával


  
# and\_from\_nor\_gates.bbrd

- Az előadásvázlathoz mellékelt segédanyagok között található **and\_from\_nor\_gates.bbrd** állományt betöltve a 22. oldalon bemutatott kapcsolást szimulálhatjuk
- A **NOR logikát** használó kapcsolás egy **AND** kaput valósít meg, három **NOR** kapu felhasználásával



# xnor\_from\_nor\_gates.bbrd

- Az előadásvázlathoz mellékelt segédanyagok között található **xnor\_from\_nor\_gates.bbrd** állományt betöltve a 23. oldalon bemutatott kapcsolást szimulálhatjuk (a 8-9 lábak felcserélésével!)
- A **NOR logikát** használó kapcsolás egy **XNOR** kaput valósít meg négy **NOR** kapu felhasználásával

