 


A digitális elektronika alapjai



5. Kombinációs logikai hálózatok – 2. rész


Felhasznált és ajánlott irodalom

- Gulyás Dénes: [Számítógép architektúrák](#) (*interaktív jegyzet*)
- Mike Gábor: [A digitális elektronika alapjai](#) (*jegyzet és videók*)
- Zalotay Péter: [Digitális technika](#)
- Végh János: [Ismerkedés a digitális elektronikával](#)
- Mészáros Miklós: [Logikai algebra alapjai, logikai függvények I.](#)
- Mingesz Róbert: [Digitális technikai tananyagok](#)
- F-alpha.net: [Digital Electronics](#)
- Electronics Tutorials: [Logic Gates](#)
- M. Morris Mano and Michael D. Ciletti: [Digital Design](#)
- Simon Fraser University: [CMPT-150: Introduction to Computer Design](#)



Logikai áramkör szimulátorok

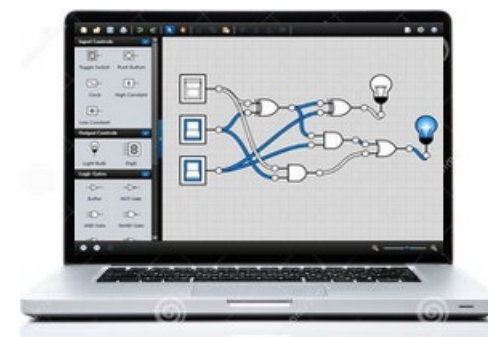- LogiSim szimulátor: www.cburch.com/logisim/
- Falstad.com: [Circuit simulator](#)
- CircuitVerse: [Simulator](#)
- University of Genoa: [Deeds Simulator](#)
- Gatecat: [Breadboard Simulator v1.0](#)
- Logic.ly: [Logic.ly Simulator \(online demo\)](#)



A kettes számrendszer

- Hófehérke törpéi a bányászott gyémántokat csomagolják. Akinek már két gyémánt, vagy csomag van a kezében, összecsomagolja, és továbbadja a mellette állónak. Hány gyémánt után jutunk el az alábbi ábrán látható helyzetig?



$$8 + 4 + 2 + 0 = 14_{10}$$

Kettes számrendszerben csak azt írjuk le, hogy az adott helyiértéken van-e „csomag” (1), vagy nincs (0) = 1110_2

Forrás: Ránkyné Szalay Rita, [A 2-es számrendszer tanítása interaktív módon](#)

A kettes számrendszer

Dec	Bin	Hex
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

- **Összeadási példa:** $8_{10} + 7_{10} = 15_{10}$

Bináris alakban: $1000_2 + 0111_2 = 1111_2$

- **A kettes számrendszer** helyiértékes számrendszer: jobbról balra haladva minden egyes számjegy a 2 eggyel nagyobb hatványát fejezi ki ($2^0=1$ -től kezdve). A kettes számrendszerben ábrázolt szám értékét úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk azokat a kettő-hatványokat, amelyek helyiértékénél 1 áll. Például:

$$110011_2 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 16 + 2 + 1 = 51_{10}$$

- **Átváltás maradékos osztással:**

$$\begin{array}{r}
 41 : 2 = 20 \text{ marad } 1 \\
 20 : 2 = 10 \text{ marad } 0 \\
 10 : 2 = 5 \text{ marad } 0 \\
 5 : 2 = 2 \text{ marad } 1 \\
 2 : 2 = 1 \text{ marad } 0 \\
 1 : 2 = 0 \text{ marad } 1
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{r} 41 \\ 20 \\ 10 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \end{array}} \right| \uparrow$$


Tehát:

$$41_{10} = 101001_2$$

Forrás: [Wikipédia](#)

Ismétlés: A teljes összeadó

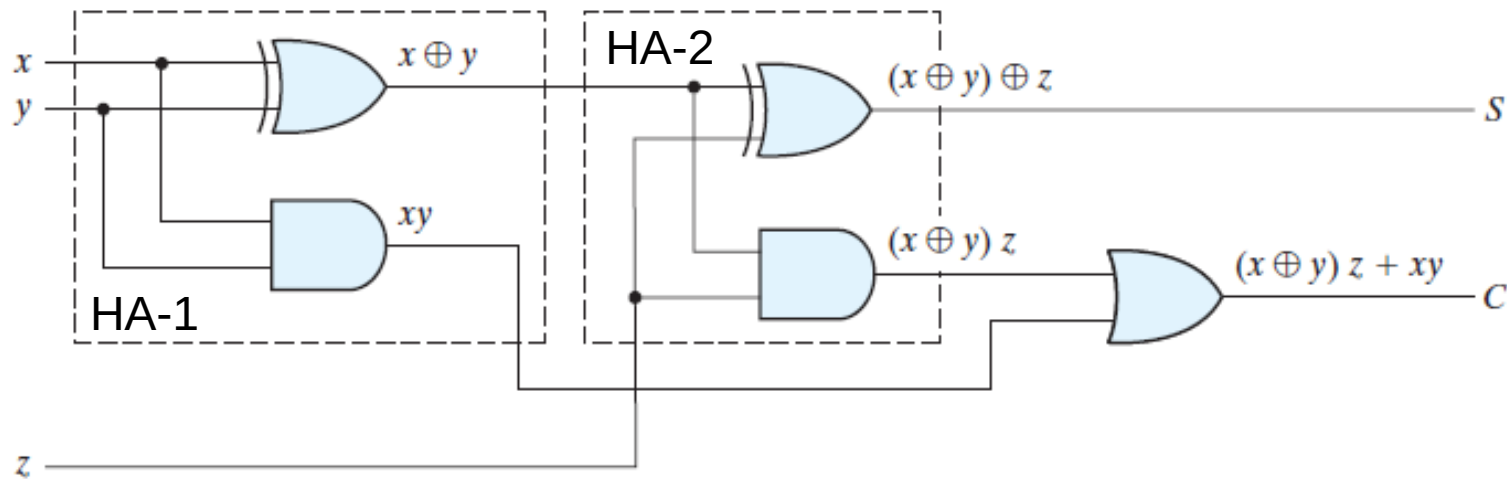- Két fél-összeadó összekapcsolásával és egy VAGY kapuval is megépíthetjük a teljes összeadót (*full adder, FA*)



x	y	z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


Az ábra jelöléseivel:

x és y az összeadandó bitek
 z az áthozat


S az összeg
 C az átvitel

Többjegyű összeadó

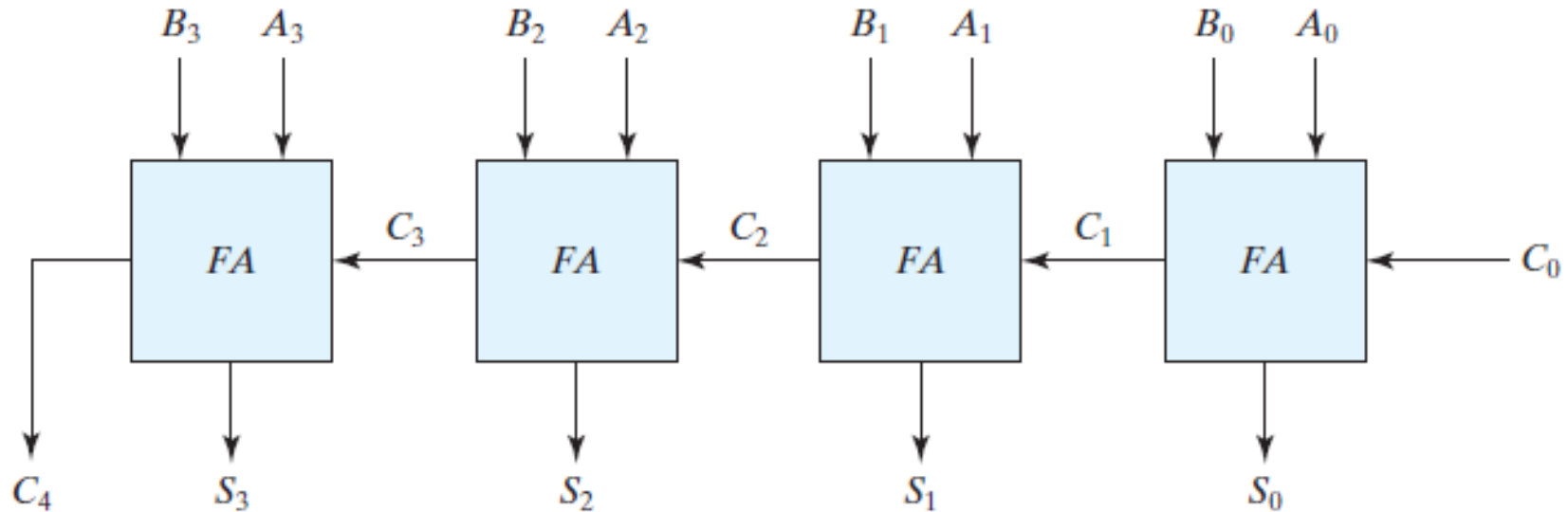Az előzőekben bemutatott teljes összeadót (full adder) láncbafűzhetjük egy többjegyű bináris összeadó megvalósítására. Az ábrán egy négybites összeadó látható.



 Ennek a kapcsolásnak a hátránya az átvitel lassú terjedése, ami a működési sebességet korlátozza. A probléma megoldására speciális kapcsolást dolgoztak ki, az átvitel előre történő kiszámításához (look ahead carry).



$$C_0 = \text{áthozat}$$

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$


$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

A négybites összeadó modellezése

- Négy teljes összeadó felfűzésével egy négybites összeadót építünk
- A legelső áthozat nulla, a legutolsó átvitel 1 értéke pedig 16-ot jelent
- Az ábrán a $12 + 5 = 17$ összeadás látható
($A = 8 + 4$; $B = 4 + 1$; $\text{Sum} = 1$; $\text{Carry}_{16} = 1$)




4bit_adder.logicly

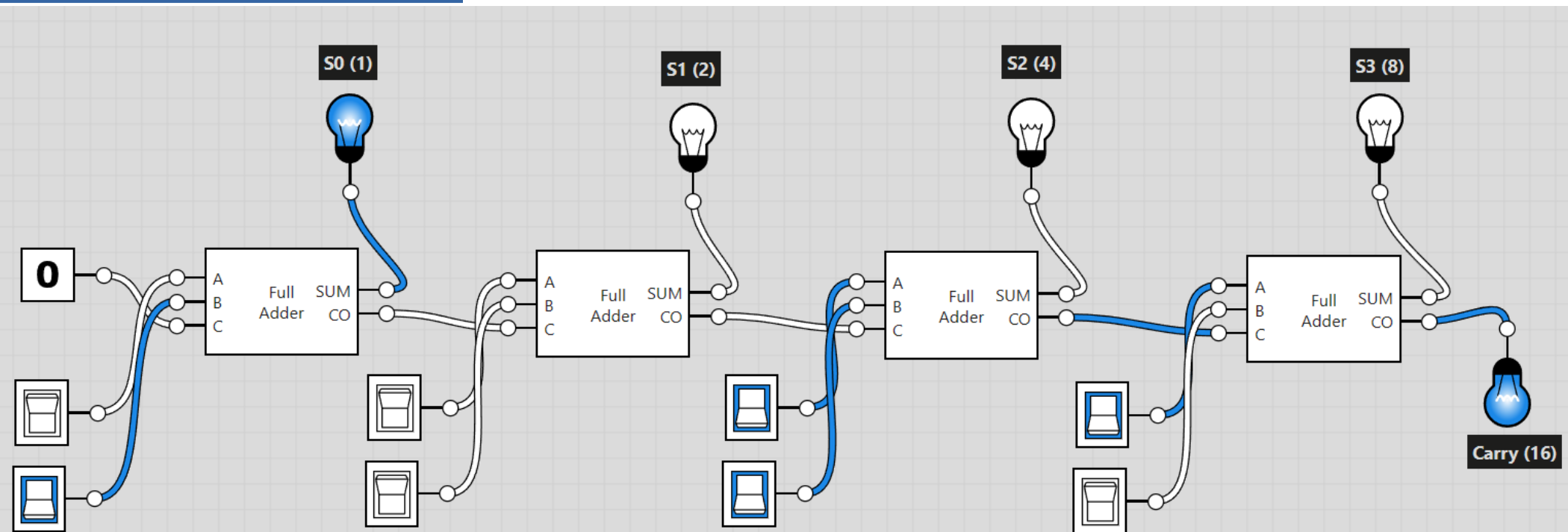

Négybites összeadó

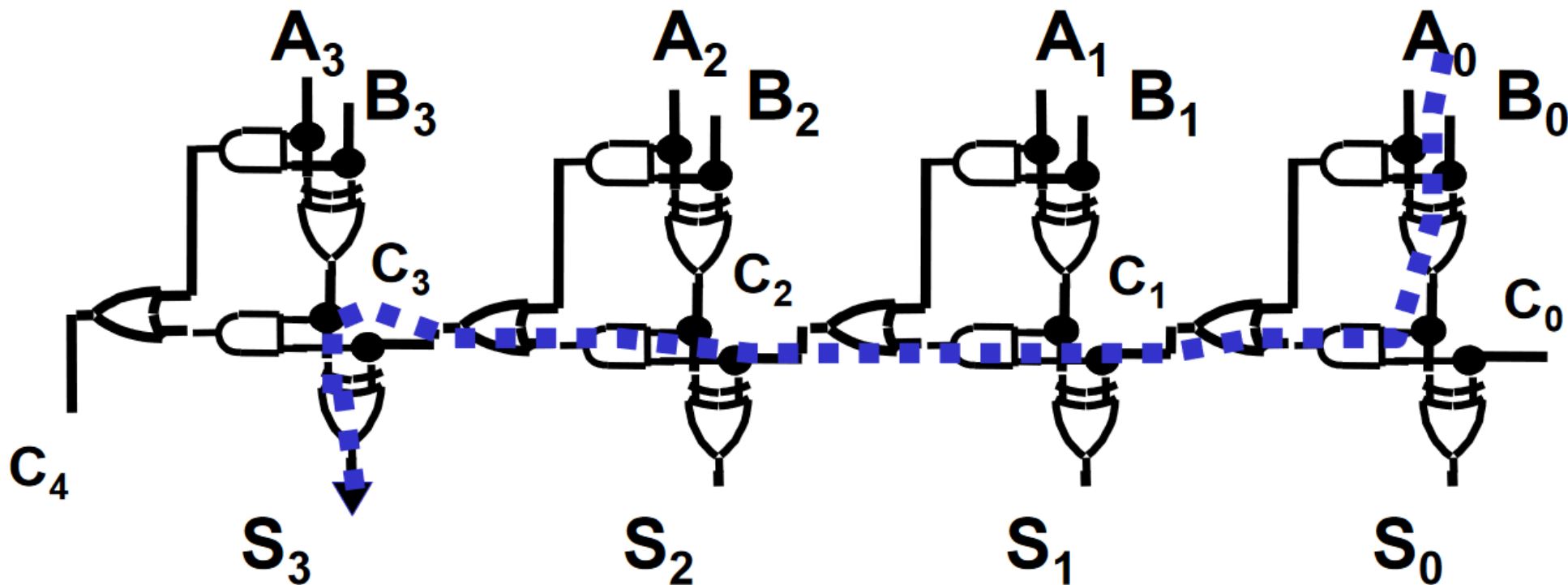- A leghosszabb terjedési idő itt az A_0 vagy B_0 valamelyikéből és a C_0 -ból származó átvitel feljutása C_4 -re (9 kapu késleltetési idő)
- Több bit esetén a terjedés még lassabb. A probléma speciális kapcsolással, az átvitel előre történő kiszámításával (look ahead carry) oldható meg




Forrás: Simon Fraser University, [CMPT-150: Introduction to Computer Design](#)

Gyors átvitelképzés


- A **gyors átvitelképzés** (Look ahead carry) kiszámításához minden teljes összeadó fokozattól két jelet kérünk: G_i és P_i
- Az i -edik fokozatban kétféle módon keletkezhet átvitel:
 - ❖ Ha A_i és B_i egyaránt '1', ekkor **átvitelt generálunk** (G_i)
 - ❖ Ha $P_i = A_i \oplus B_i = '1'$, akkor a C_i áthozat propagálódik (továbbterjed), azaz $C_{i+1} = C_i$ lesz
- Ezt a két feltételt **generáló** (G_i) és **propagáló** (P_i) feltételnek nevezzük, ill. jelöljük
- A teljes összeadó függvényei G_i és P_i -vel kifejezve így néznek ki:
 
$$\begin{aligned} P_i &= A_i \oplus B_i & G_i &= A_i B_i \\ S_i &= P_i \oplus C_i & C_{i+1} &= G_i + P_i C_i \end{aligned}$$




Gyors átvitelképzésű összeadó

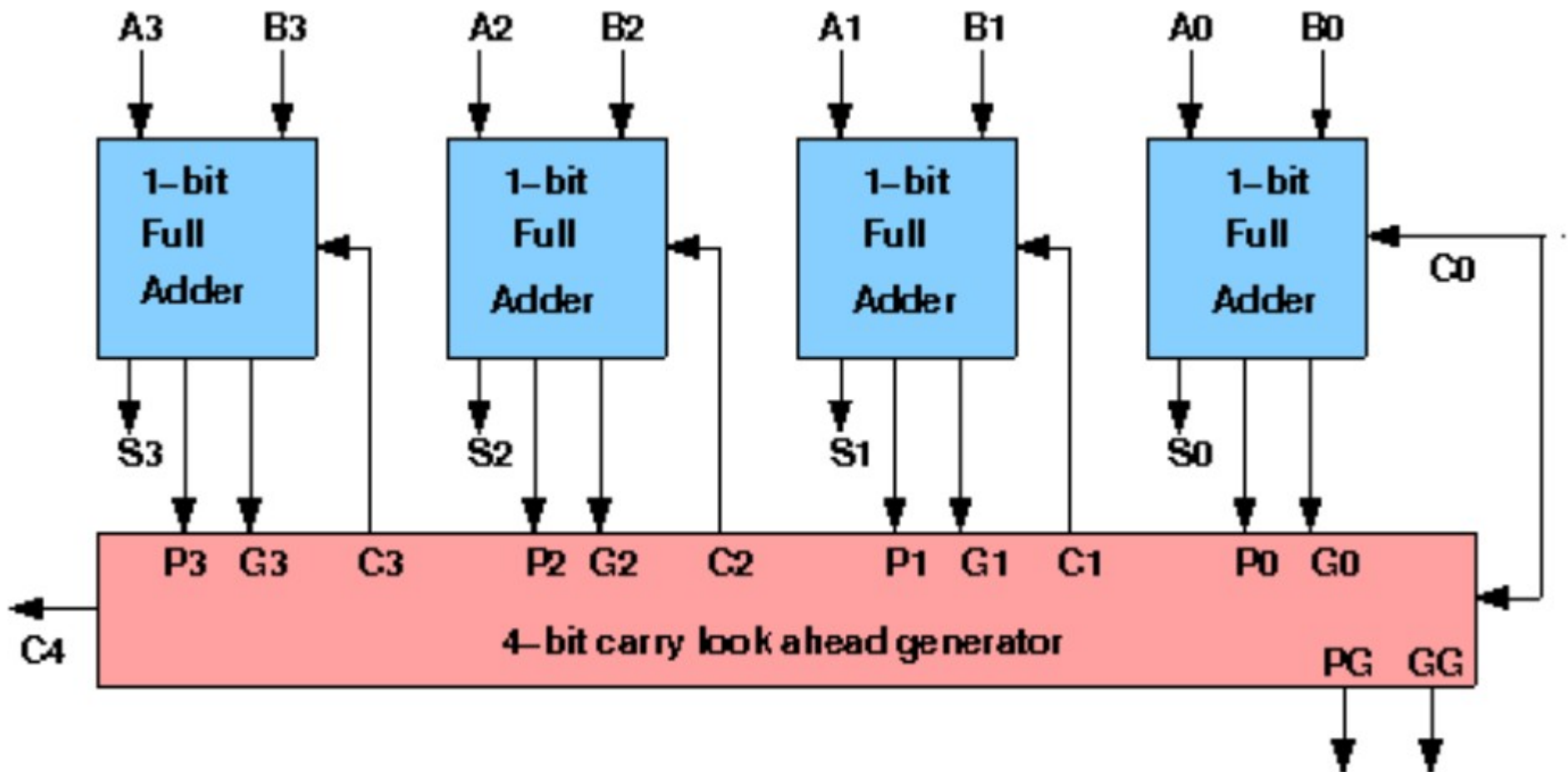- A gyors átvitelképzésű összeadó abban különbözik a „terjedő átvitelű” összeadótól, hogy az áthozat jel és az átvitelképzés nem lokális, hanem globális



Gyors átvitelképzésű összeadó

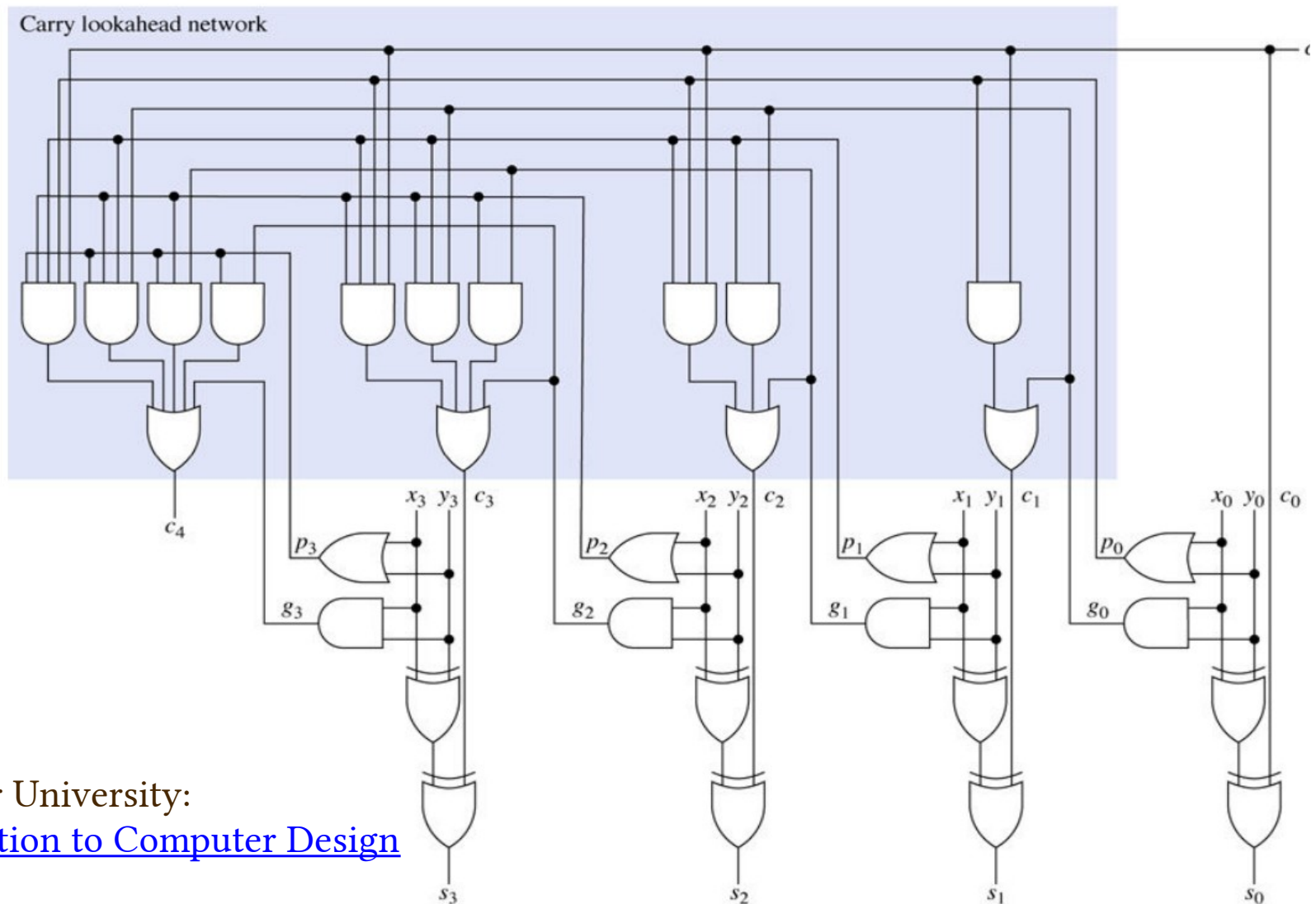- A négybites gyors átvitelképzésű összeadó egy lehetséges megvalósítása az alábbi ábrán látható




Forrás: Simon Fraser University:
[CMPT-150: Introduction to Computer Design](#)
[Lecture 10](#)


Egyenlőség komparátor

A komparátor áramkör funkciója a bemenetére adott számok összehasonlítása. Ha csak egyenlőséget jelez, akkor **egyenlőség komparátornak** (*identity comparator*) nevezzük. Ha az áramkör azt is jelzi, hogy az A szám nagyobb, vagy kisebb, mint a B szám, akkor **magnitúdó komparátornak** (*magnitude comparator*) hívjuk.

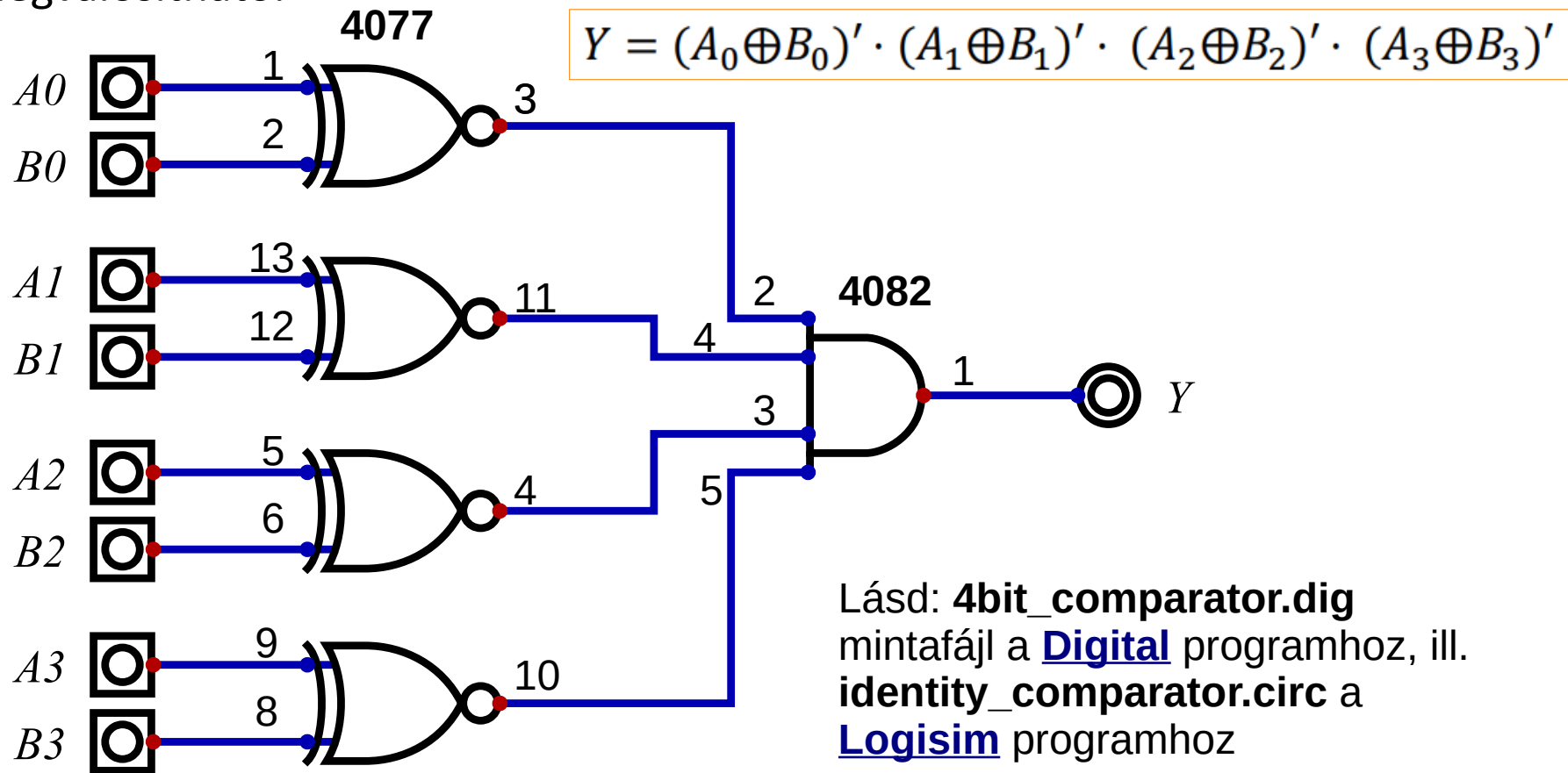Az egyenlőség vizsgálata az egyszerűbb feladat, **XNOR** (ekvivalencia) kapukkal könnyen megvalósítható.




Egyenlőség komparátor

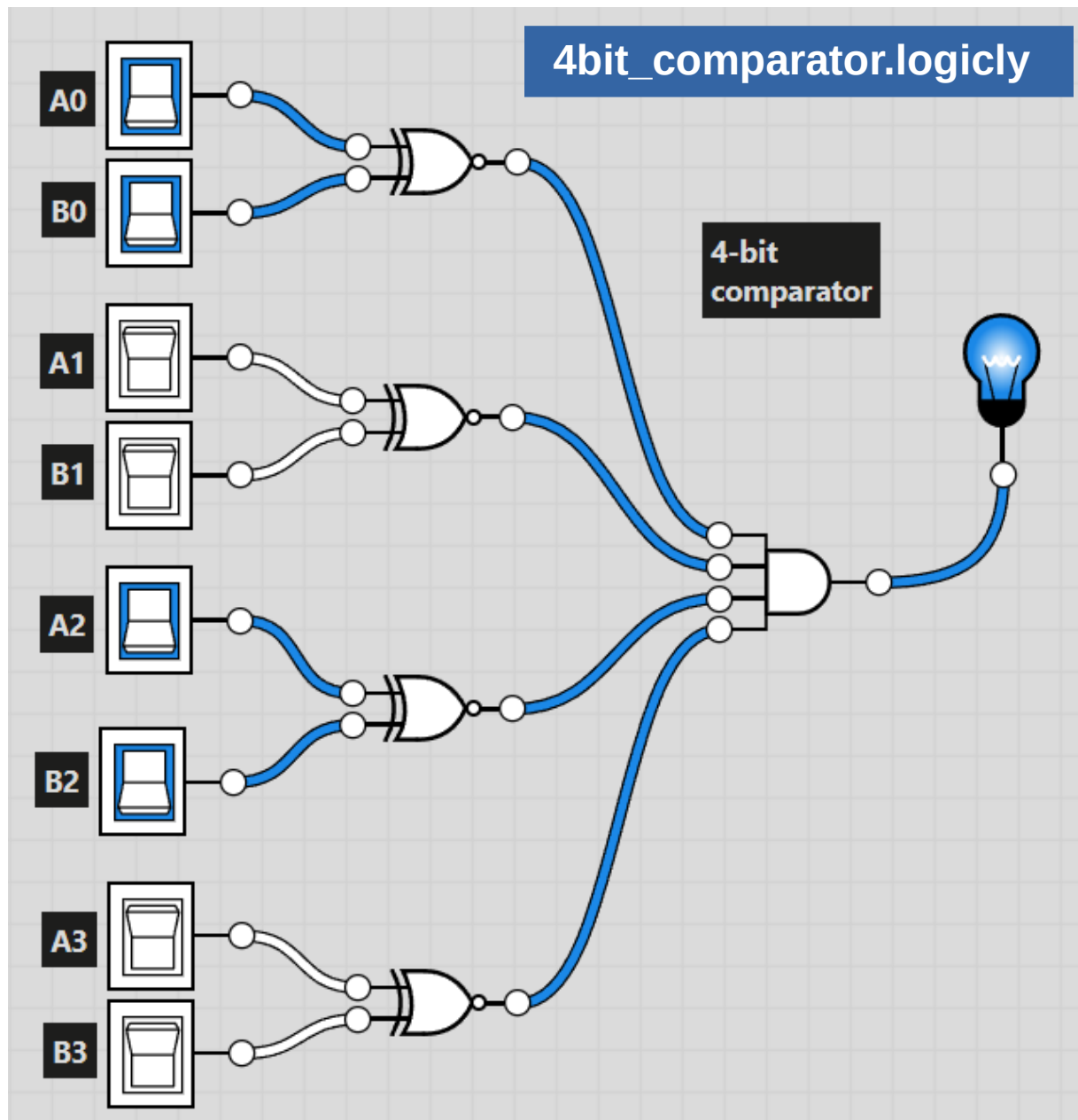

Egyenlőség komparátor

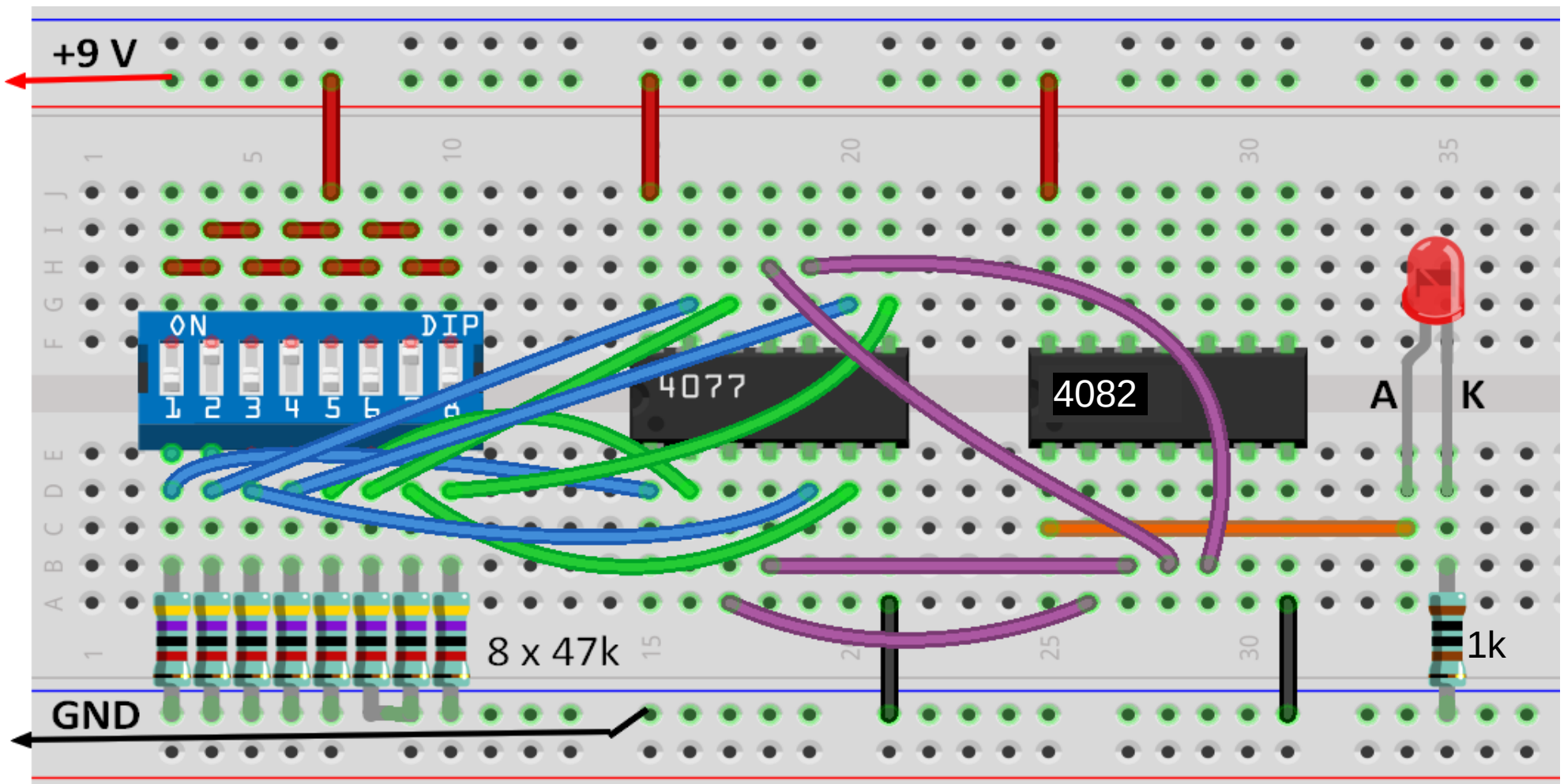- A nyolcas kapcsolósor első fele az A_i , a másik fele pedig a B_i bemeneteket állítja be
- A LED akkor világít, ha az Y kimenet '1' állapotban van (egyezés).



Logikai függvények kanonikus alakjai

- Korábban azt mondtuk, hogy az igazságtáblázat megadása egyértelmű, de egy igazságtáblázatnak többféle függvény, vagy áramkör is megfeleltethető
- Van azonban a logikai függvényeknek olyan felírási módja, ami egyszerű szabályokkal megadható és (az adott szabályokon belül) egyértelmű alakra vezet ez az ún. kanonikus alak
- Kanonikus alakból két típus van:
 - ❖ **Diszjunktív normálalak** (kanonikus szorzatok összege)
 - ❖ **Konjunktív normálalak** (kanonikus összegek szorzata)
- A **diszjunktív normálalakhoz** az igazságtáblázatból ki kell választani azokat a sorokat, ahol a kimenet '1', ezek lesznek a normálalakban szereplő **mintermek**. Ezekben ha a változónál egyes szerepel, akkor azt ponált alakban, ha nulla akkor pedig negált alakban kell leírni és összeszorozni. A kiválasztott **mintermeket** végül összeadjuk – ilyen felírást már csináltunk az előző előadásban
- A **konjunktív normálalakhoz** az igazságtáblázatból azokat a sorokat választjuk ki, ahol a kimenet '0', s ha a változónál '1' szerepel, akkor **negált** alakban, ha pedig '0' akkor **ponált** alakban kell összeadni. Ezeket az ún. **maxtermeket** végül összeszorozzuk

minterm és maxterm

- Három változó esetén a **mintermek** és **maxtermek** az alábbiak
(M. Morris Mano and Michael D. Ciletti: [Digital Design](#))

x	y	z	Minterms		Maxterms	
			Term	Designation	Term	Designation
0	0	0	$x'y'z'$	m_0	$x + y + z$	M_0
0	0	1	$x'y'z$	m_1	$x + y + z'$	M_1
0	1	0	$x'yz'$	m_2	$x + y' + z$	M_2
0	1	1	$x'yz$	m_3	$x + y' + z'$	M_3
1	0	0	$xy'z'$	m_4	$x' + y + z$	M_4
1	0	1	$xy'z$	m_5	$x' + y + z'$	M_5
1	1	0	xyz'	m_6	$x' + y' + z$	M_6
1	1	1	xyz	m_7	$x' + y' + z'$	M_7

- A **diszjunktív normálalakot** úgy kapjuk, hogy összegezzük azokat a **mintermeket**, amelyek 1-et eredményeznek az igazságtáblázatban
- A **konjunktív normálalakot** úgy kapjuk, hogy összeszorozzuk azokat a **maxtermeket**, amelyek nullát eredményeznek az igazságtáblázatban

Miért minterm és maxterm?

- A logikai függvények diszjunktív normálalakjában szereplő szorzatokat **mintermeknek** nevezzük, mert **ÉS** kapcsolatban vannak, s az **ÉS** kapcsolat igazságtáblázata a **$\min(a,b)$** függvénnyel írható le

Jelölés: pl. $\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D \Rightarrow m_5^4$

← Változók száma
← Minterm sorszáma

a	b	a ÉS b	$\min(a,b)$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

- A logikai függvények konjunktív normálalakjában szereplő összegeket **maxtermeknek** nevezzük, mert **VAGY** kapcsolatban vannak, s a **VAGY** kapcsolat igazságtáblázata a **$\max(a,b)$** függvénnyel írható le

a	b	a OR b	$\max(a,b)$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

- **Maxtermek** esetén a sorszámot a **mintermektől** eltérő módon képezzük: a ponált alakok számítanak nullának, a negált alakok pedig egynek

Jelölés: pl. $\bar{A} + B + \bar{C} + D \Rightarrow M_{10}^4$

Nézzünk egy példát!

Az alábbi igazságtáblázatból így írhatjuk fel

- **Diszjunktív alakban:**

$$Q = m_2^3 + m_4^3 + m_6^3 = \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + A B \bar{C} = \sum^3 (2, 4, 6)$$

Egyszerűsítve: $Q = A \bar{C} + B \bar{C}$

- **Konjunktív alakban:** $Q = M_0^3 \cdot M_1^3 \cdot M_3^3 \cdot M_5^3 \cdot M_7^3 =$

$$= (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) =$$

$$= \prod^3 (0, 1, 3, 5, 7)$$

Egyszerűsítve: $Q = A \bar{C} + B \bar{C}$

(lásd: [Boolean Algebra Simplifier](#))

- **Megjegyzés:** A konjunktív normálalakot akkor célszerű használni, ha az igazságtáblázatban az eredmény oszlopban kevés a '0'

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Öszefüggés a kanonikus alakok között

- A diszjunktív normálalak így nézett ki:

$$Q = m_2^3 + m_4^3 + m_6^3 = \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + A B \bar{C}$$

- Képezzük most a Q függvény negáltját (Q') és írjuk fel ennek a diszjunktív normálalakját!
(Ehhez azokat a mintermeket kell összegezni, amelyeknél $Q = '0'$ állt)

$$Q' = m_0^3 + m_1^3 + m_3^3 + m_5^3 + m_7^3$$

$$Q' = \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + A B C$$

- Ha Q' -at ismét negáljuk és alkalmazzuk a De Morgan azonosságokat, akkor a fenti egyenletből ezt kapjuk:

$$Q = (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

- Ez pedig nem más, mint a **konjunktív normálalak**:

$$Q = M_0^3 \cdot M_1^3 \cdot M_3^3 \cdot M_5^3 \cdot M_7^3$$


A	B	C	Q	Q'
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

A 4000-es sorozat tipikus tagjai


4001	CMOS Quad 2-Input NOR Gate
4011	CMOS Quad 2-Input NAND Gate
4013	CMOS Dual D-Type Flip Flop
4017	CMOS Decade Counter with 10 Decoded Outputs
4021	CMOS 8-Stage Static Shift Register
4022	CMOS Octal Counter with 8 Decoded Outputs
4023	CMOS Triple 3-Input NAND Gate
4025	CMOS Triple 3-Input NOR Gate
4026	CMOS Decade Counter/Divider with Decoded 7-Segment Display Outputs and Display Enable
4027	CMOS Dual J-K Master-Slave Flip-Flop
4028	CMOS BCD-to-Decimal or Binary-to-Octal Decoders/Drivers
4043	CMOS Quad NOR R/S Latch with 3-State Outputs
4046	CMOS Micropower Phase-Locked Loop
4049	CMOS Hex Inverting Buffer/Converter
4050	CMOS Hex Non-Inverting Buffer/Converter
4051	CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
4052	CMOS Differential 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
4053	CMOS Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
4060	CMOS 14-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider and Oscillator
4066	CMOS Quad Bilateral Switch
4069	CMOS Hex Inverter
4070	CMOS Quad Exclusive-OR Gate
4071	CMOS Quad 2-Input OR Gate
4072	CMOS Dual 4-Input OR Gate
4073	CMOS Triple 3-Input AND Gate
4075	CMOS Triple 3-Input OR Gate
4081	CMOS Quad 2-Input AND Gate
4082	CMOS Dual 4-Input AND Gate
4093	CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers
4094	CMOS 8-Stage Shift-and-Store Bus Register

A 4000-es sorozat tipikus tagjai


4001 Quad 2-Input NOR Gate

 


4011 Quad 2-input NAND

 

4025 Triple 3-Input NOR Gate

 


4023 Triple 3-Input NAND Gate

 

A 4000-es sorozat tipikus tagjai





4049

Hex Inverting Buffer/Converter

 

4050

Hex Non-Inverting Buffer/Converter

    

A 4000-es sorozat tipikus tagjai

