 


# A digitális elektronika alapjai



## 6. Kombinációs logikai hálózatok – 3. rész


# Felhasznált és ajánlott irodalom

- Gulyás Dénes: [Számítógép architektúrák](#) (*interaktív jegyzet*)
- Mike Gábor: [A digitális elektronika alapjai](#) (*jegyzet és videók*)
- Zalotay Péter: [Digitális technika](#)
- Végh János: [Ismerkedés a digitális elektronikával](#)
- Mészáros Miklós: [Logikai algebra alapjai, logikai függvények I.](#)
- Mingesz Róbert: [Digitális technikai tananyagok](#)
- F-alpha.net: [Digital Electronics](#)
- Electronics Tutorials: [Logic Gates](#)
- M. Morris Mano and Michael D. Ciletti: [Digital Design](#)
- Simon Fraser University: [CMPT-150: Introduction to Computer Design](#)



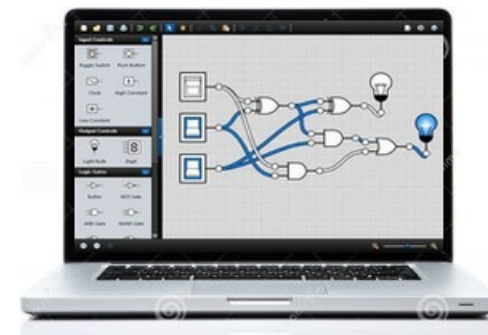
## Logikai áramkör szimulátorok

- LogiSim szimulátor: [www.cburch.com/logisim/](http://www.cburch.com/logisim/)
- Falstad.com: [Circuit simulator](#)
- CircuitVerse: [Simulator](#)
- University of Genoa: [Deeds Simulator](#)
- Gatecat: [Breadboard Simulator v1.0](#)
- Logic.ly: [Logic.ly Simulator \(online demo\)](#)


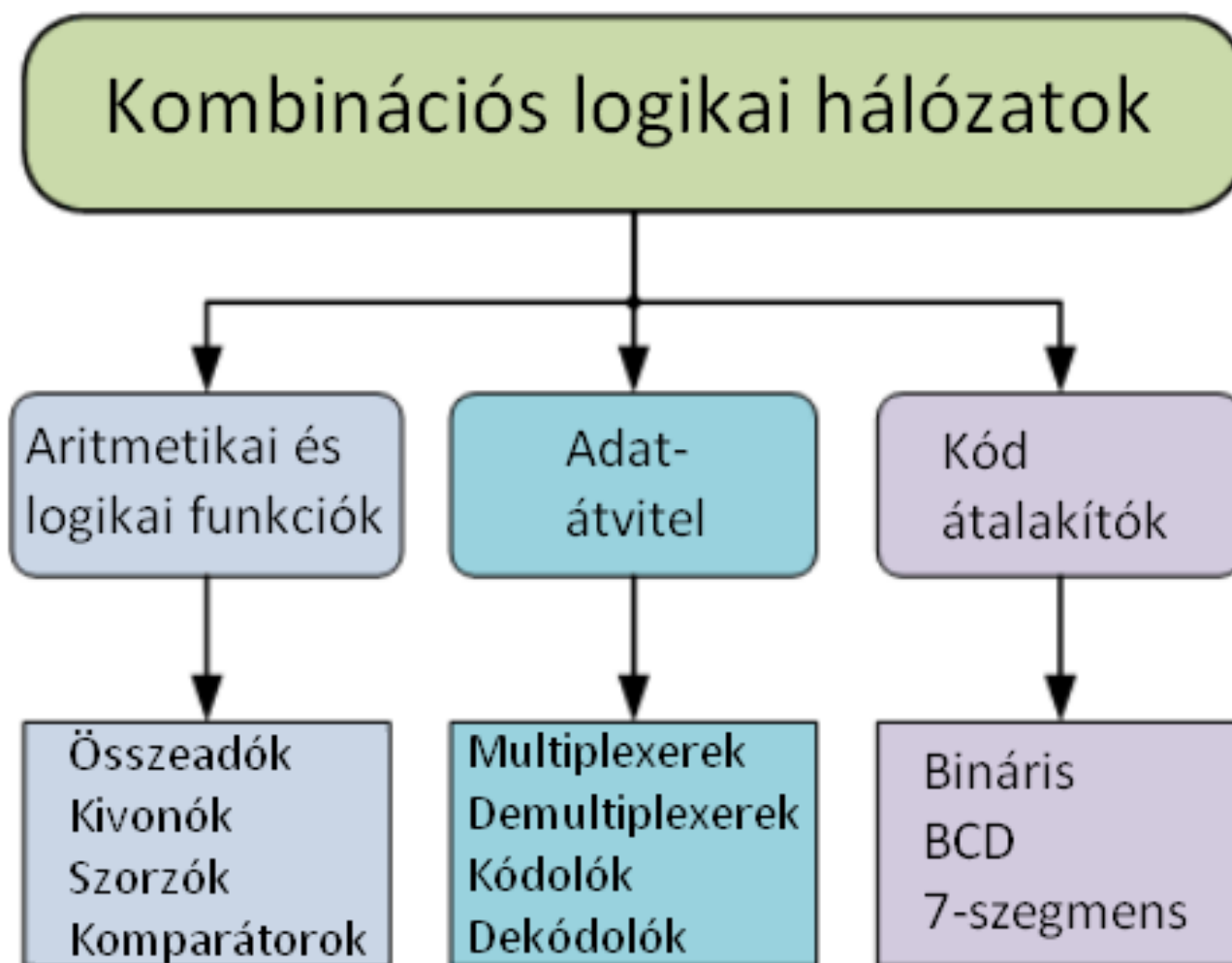
# A kombinációs logikai hálózatok csoportosítása

- A kombinációs logikai hálózatok legelterjedtebben használt funkcionális moduljai az alábbiak szerint csoportosíthatók:



# A mai és a következő előadásban érintett témakörök

---

- **Komplemensképzés**
- **Negatív számok ábrázolása**
- **4 bites összeadó/kivonó**
- **Magnitúdó komparátor**
- **Dekódolók**
- Multiplexerek és demultiplexerek
- Prioritás kódoló
- Veitch és Karnaugh diagramok
- Logikai függvények egyszerűsítése a Veitch/Karnaugh diagram alapján
- Logisim és leszármazottjai (Digital, Logisim-evolution)

# Komplementképzés

- A kétértékű elemek halmazán értelmezett **Boole-algebra** egyik posztulátuma (követelménye), hogy a halmaz minden elemének van **komplemente**
- Ha ezt kiterjesztjük a kettes számrendszerben felírt számok számjegyeire, akkor úgy képezhetjük a számok komplementjét, hogy az egyeseket nullára, a nullákat egyesekre írjuk át, például:  $0100\ 1010_2$  komplemente  $1011\ 0101_2$
- A fenti **komplementképzés szabályát** másképp is írhatjuk:  
 $0100\ 1010_2$  komplemente =  $1111\ 1111_2 - 0100\ 1010_2 = 1011\ 0101_2$   
tehát a „csökkentett alapszám komplementéről” (*diminished radix complement*) van szó, amit esetünkben **1-es komplementnek** hívnak
- Negatív számok ábrázolására azonban az 1-es komplement nem jó, mert:  
 $0000\ 0011 = +3$   
 $0000\ 0010 = +2$   
 $0000\ 0001 = +1$   
 $0000\ 0000 = +0$   
 $1111\ 1111 = -0$   
 $1111\ 1110 = -1$   
 $1111\ 1101 = -2$   
 $1111\ 1100 = -3$

A probléma itt az, hogy két, különböző nullánk lett, emiatt a számegyenes közepén „kettészakadt”.


# Komplementképző áramkör



- Ahogy a 3. előadás 19. diáján láthattuk, **XOR** kapukkal tudunk invertálni, ha a másik bemenetet 1-re állítjuk, ezt terjesztjük ki:

Az **XOR** művelet igazságtáblázata:

Cpl	A	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

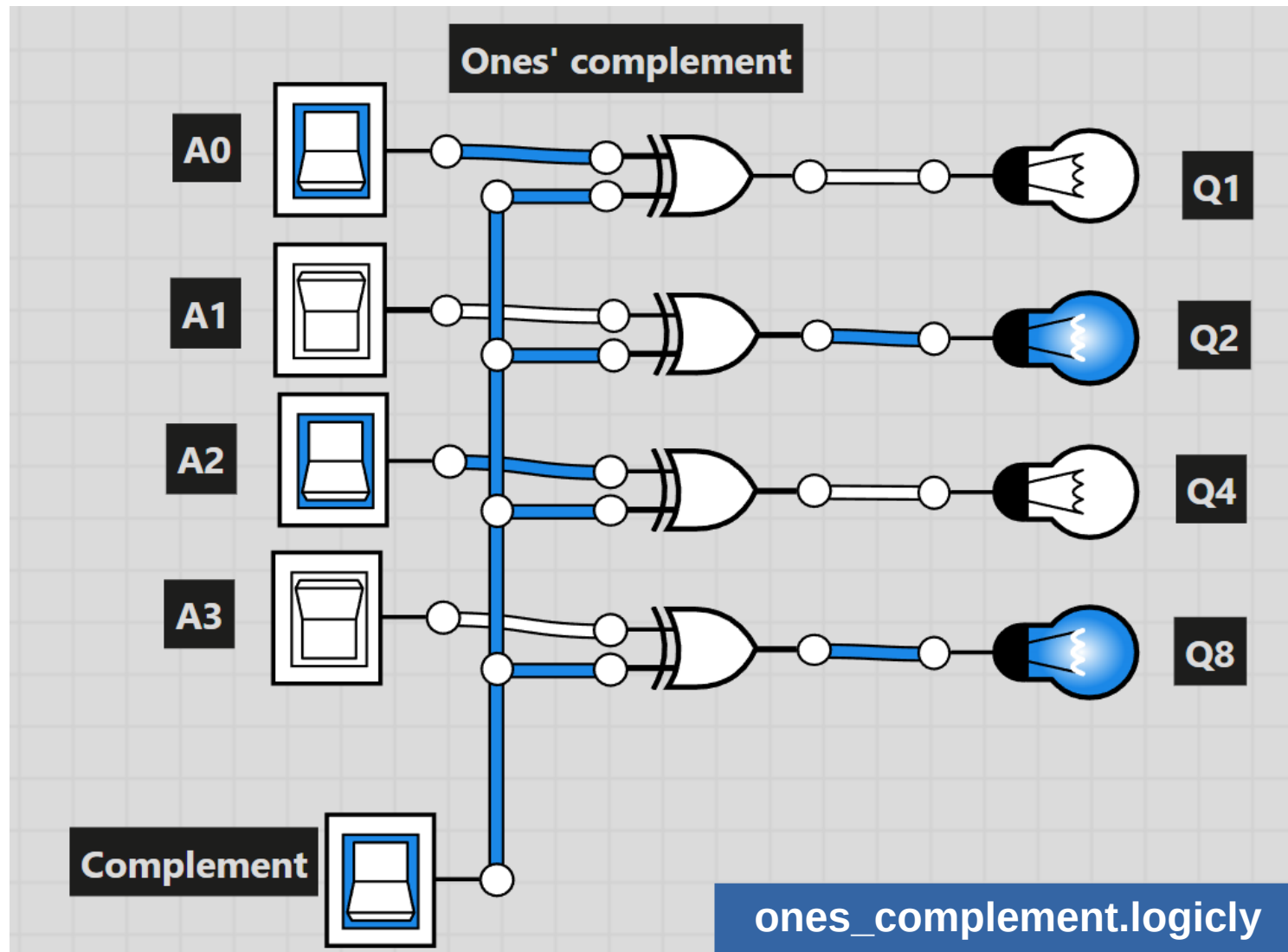

# Negatív számok ábrázolása: kettes komplement

- Visszatérve a negatív számokra: az 1-es komplement azért nem volt jó, mert két, különböző nullát eredményezett:

$$0000\ 0011 = +3$$

$$0000\ 0010 = +2$$

$$0000\ 0001 = +1$$

$$0000\ 0000 = +0$$

$$1111\ 1111 = -0$$

$$1111\ 1110 = -1$$

$$1111\ 1101 = -2$$

$$1111\ 1100 = -3$$

A probléma kiküszöbölésére a negatív tartományt eggyel feljebb kell tolni, azaz 1-et még hozzá kell adni

$$0111\ 1111 = +127 \quad (\text{max})$$

...

$$0000\ 0011 = +3$$

$$0000\ 0010 = +2$$

$$0000\ 0001 = +1$$

$$0000\ 0000 = +0$$

$$1111\ 1111 = -1$$

$$1111\ 1110 = -2$$

$$1111\ 1101 = -3$$

$$1111\ 1100 = -4$$

...


$$1000\ 0000 = -128 \quad (\text{min})$$

- A fenti korrekcióval a negatív számokra az ún. „alapszám komplement” (*radix complement*) értékeket kapjuk, amit esetünkben kettes komplementnek hívunk
- Kettes komplement képzése kétféle módszerrel is lehetséges:
  - ❖ Egyes komplement képzése után az eredményhez 1-et hozzáadunk
  - ❖ N szám kettes komplemente  $= 2^n - N$  (esetünkben  $256 - N$ ), kivéve, az  $N = 0$  esetet, amikor  $-N = N = 0$
- E számábrázolás előnye, hogy a kivonás negatív szám hozzáadásával végezhető, s a legmagasabb helyiértékű bit tükrözi, hogy negatív-e a szám
 
# Bináris összeadó/kivonó

- Ha  $M = 0$ , akkor az alábbi áramkör összeadóként működik  
Ha  $M = 1$ , akkor a kapcsolás kivonó áramkörként működik
- Kivonásnál a **XOR** kapuk segítségével a **B** szám egyes komplementjét vesszük, s a  $C_0$  áthozat bemenetet is '1'-be állítjuk, így az **S** eredmény  $S = A + B$  egyes komplemente + 1 lesz, ami  $S = A - B$ -nek felel meg

Az előző előadásban bemutatott 4 bites összeadót egészítettük ki a komplementképzéssel






# Túlcsordulás figyelése

- Előjel nélküli számok összeadásánál a **C** (Carry) bit jelzi, ha túlcsordulás történt, előjeles számoknál azonban használhatatlan
- Előjeles számok összeadásánál a  $V = C_{MSB} \oplus C_{MSB-1}$  bit jelzi a túlcsordulást
- A lenti példákban egy mikrovezérlő státuszbitjeinek viselkedését mutatjuk be

Összeadó	Előjel nélkül	Előjelesen	Összeadó	Előjel nélkül	Előjelesen
$\begin{array}{r} 0x01 \\ +0xFF \\ \hline 0x00 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \\ +255 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \\ + -1 \\ \hline 0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0x80 \\ +0xFF \\ \hline 0x7F \end{array}$	$\begin{array}{r} 128 \\ +255 \\ \hline 127 \end{array}$	$\begin{array}{r} -128 \\ + -1 \\ \hline +127 \end{array}$
C=1, Z=1, OV=0, N=0			C=1, Z=0, OV=1, N=0		

Összeadó	Előjel nélkül	Előjelesen	Összeadó	Előjel nélkül	Előjelesen
$\begin{array}{r} 0x01 \\ +0x7F \\ \hline 0x80 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \\ +127 \\ \hline 128 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1 \\ +127 \\ \hline -128 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0x80 \\ +0x20 \\ \hline 0xA0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 128 \\ + 32 \\ \hline 160 \end{array}$	$\begin{array}{r} -128 \\ + +32 \\ \hline -96 \end{array}$
C=0, Z=0, OV=1, N=1			C=0, Z=0, OV=0, N=1		

# 4-bites bináris összeadó/kivonó

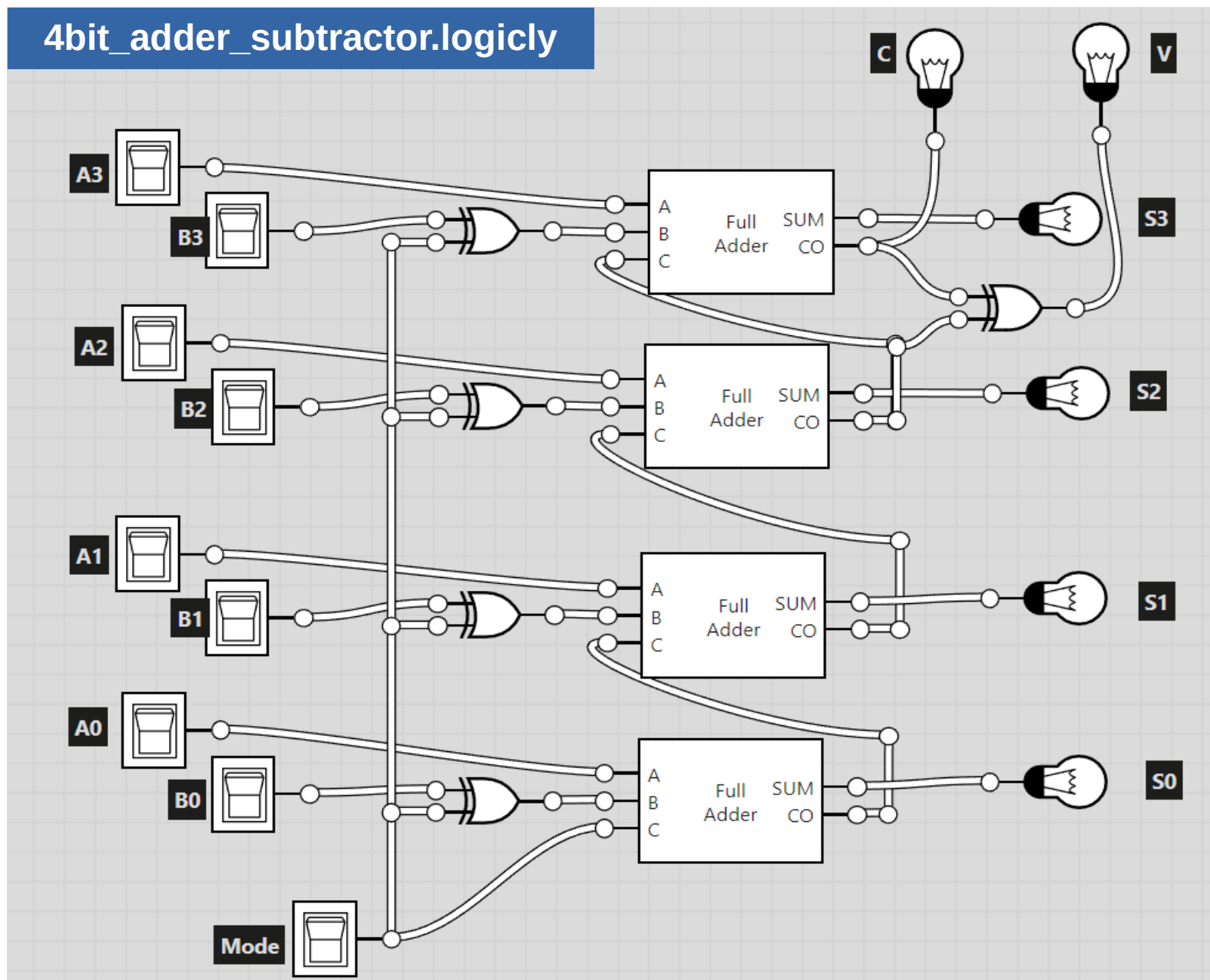

# Magnitúdó komparátorok

- Az aritmetikai/logikai funkcionális modulok közül már foglalkoztunk az **összeadó és kivonó** áramkörökkel, a **komparátorok** (összehasonlító) közül pedig az **egyenlőség vizsgálattal**
- Most ismerkedjünk meg a kisebb/nagyobb/egyenlő relációkat figyelő összehasonlítóval, a **magnitúdó komparátorral!**

- Az igazságtáblázat alapján 1 bitre könnyen felírhatjuk a logikai függvényeket:

- $A < B$ :  $L = \bar{A} \cdot B$

- $A > B$ :  $G = A \cdot \bar{B}$


- $A = B$ :  $E = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$

vagy másképp:

$$E = \bar{L} \cdot \bar{G} = \overline{L + G} = \text{NOR}(L, G)$$

Less   **G**reater   Equal


A	B	A < B	A > B	A = B
0	0	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

 

# 1bites magnitúdo komparátor



- Próbáljuk ki az előző oldalon bemutatott kapcsolást a [Logic.ly](https://www.logic.ly) programban és ellenőrizzük a működést és az igazságtáblázattal való egyezést!

A	B	A<B	A>B	A=B
0	0	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

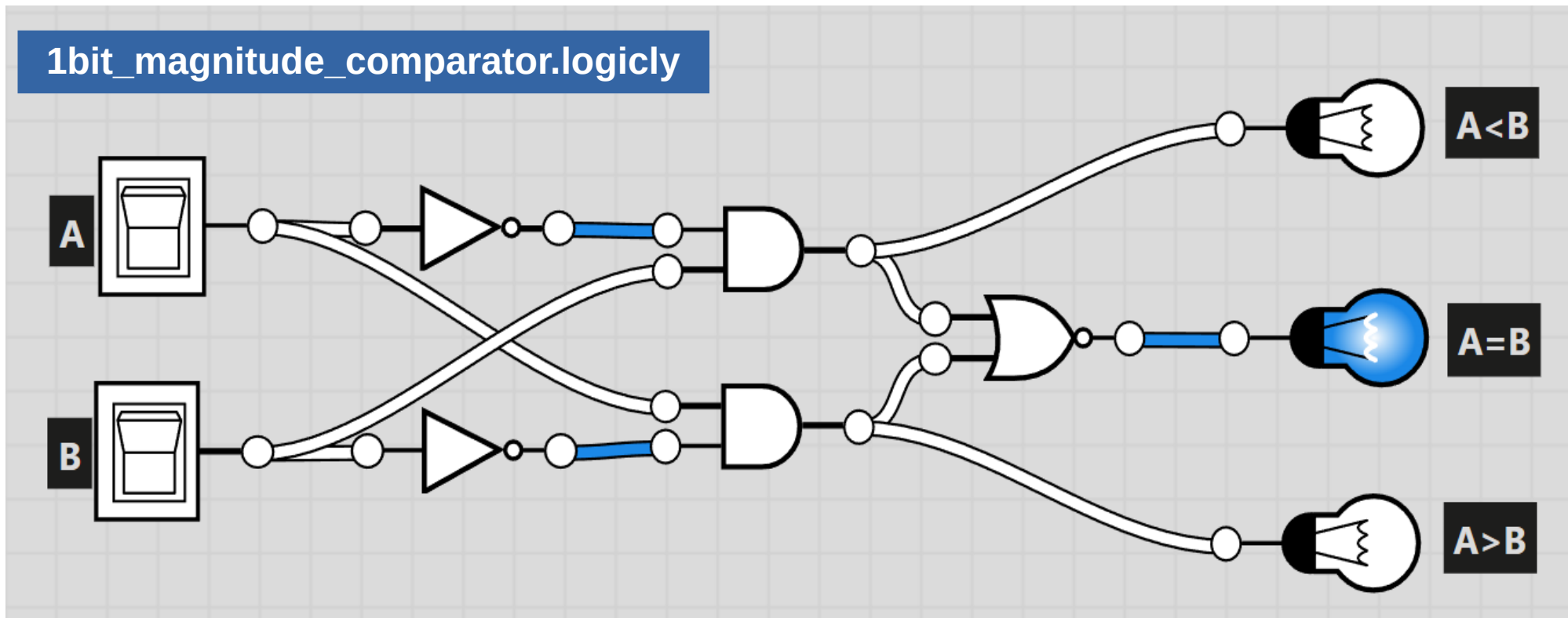

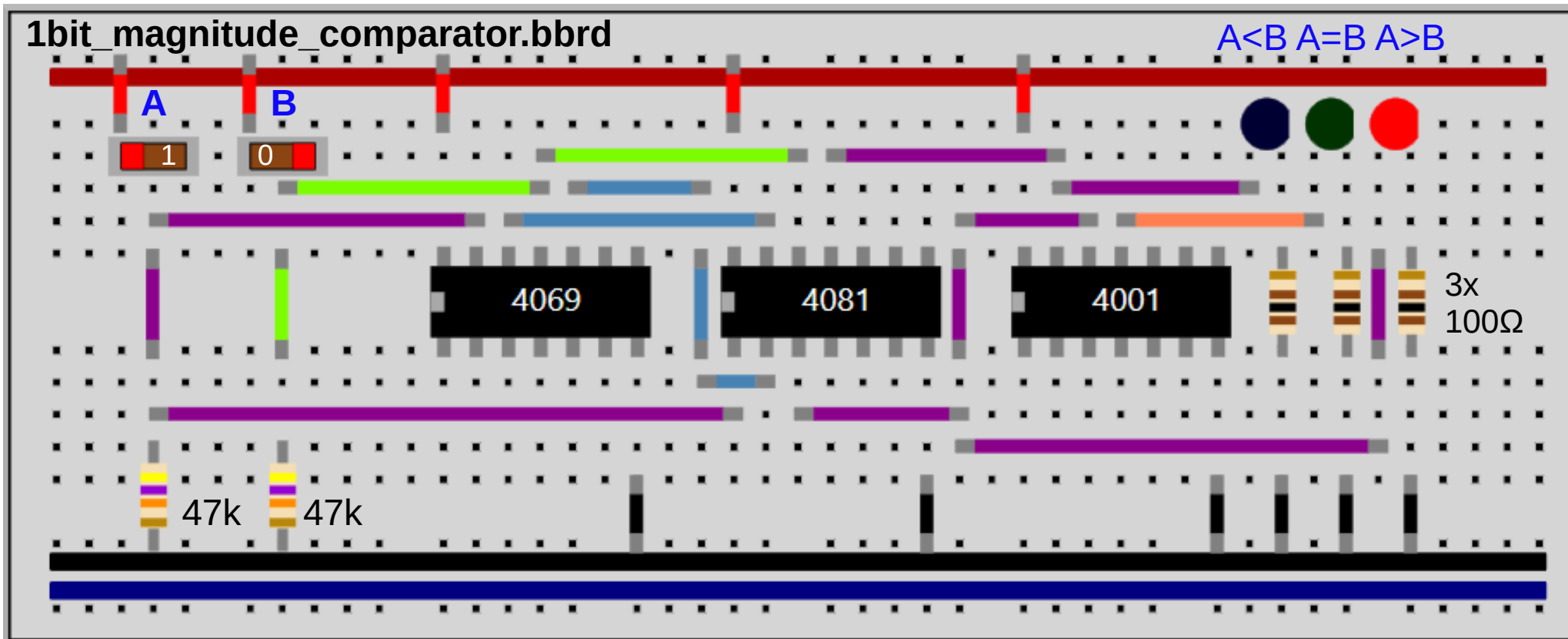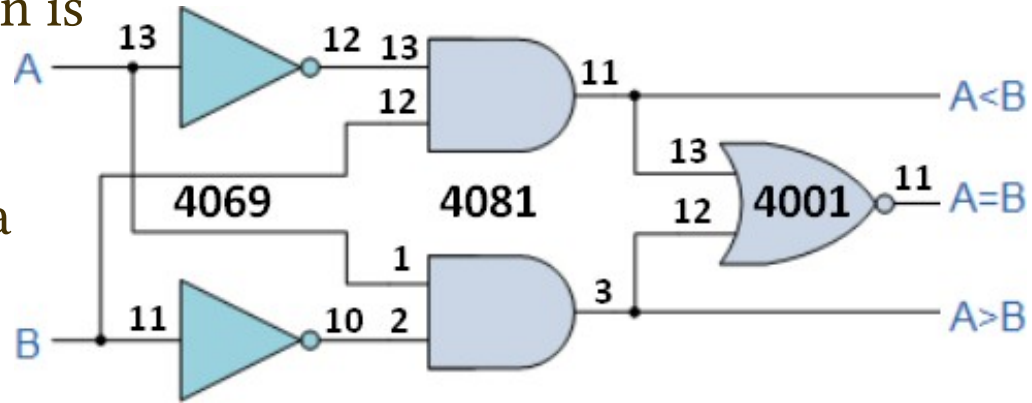
# 1 bites magnitúdo komparátor

- Az áramkört a Breadboard Simulator-ban is kipróbálhatjuk, vagy megépíthetjük a 30 darabos CMOS IC készletünkből
- A **NEM** kapukat a 4069, az **ÉS** kapukat a 4081, a **NEM-VAGY** kaput pedig a 4001 típusú IC tartalmazza



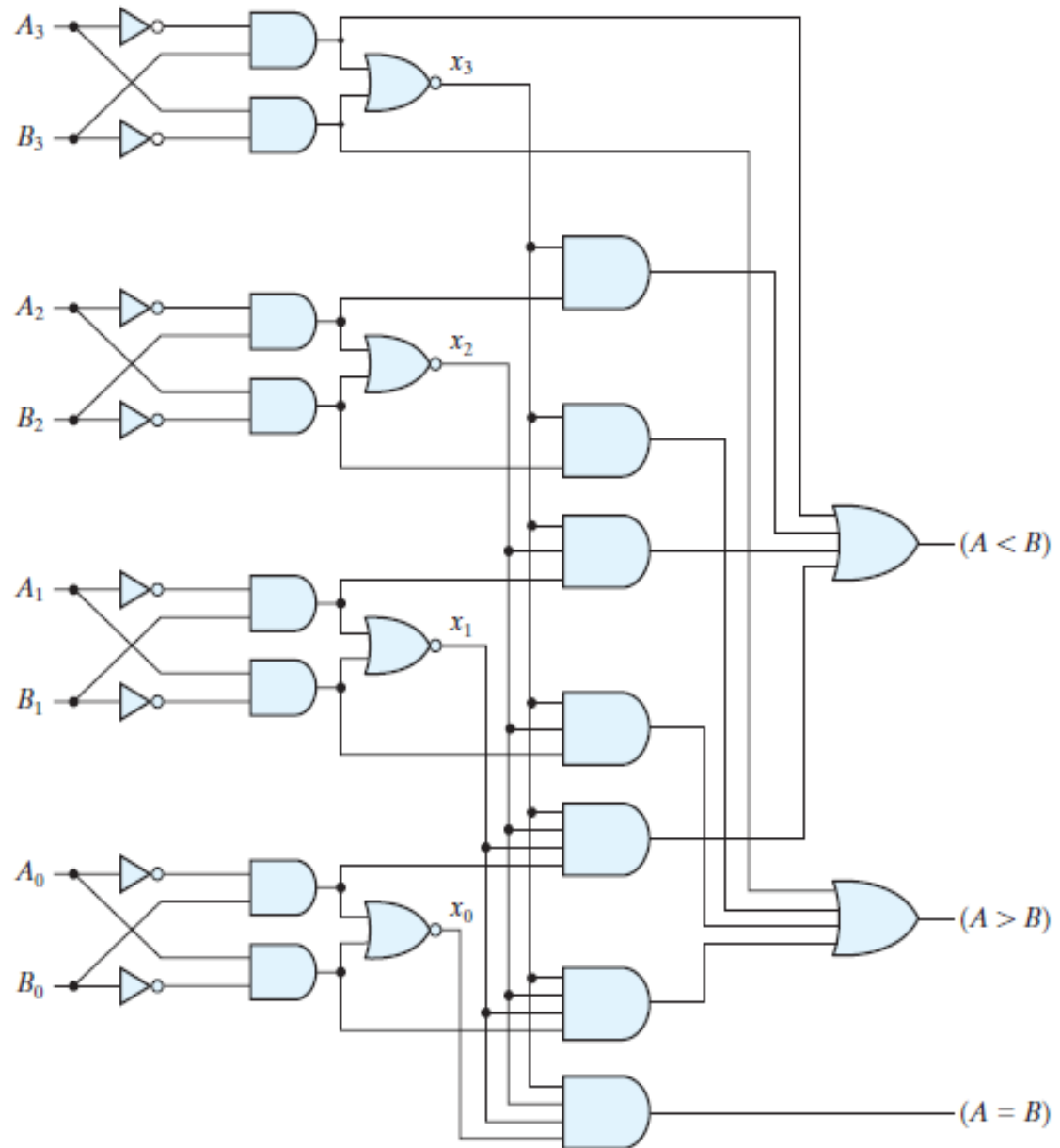
# 4-bites magnitúdó komparátor

- Az  $A > B$  vagy  $A < B$  feltételek vizsgálatánál ha a legmagasabb helyiértéken egyezés van, akkor az eggyel alacsonyabb helyiértékű bit dönt. Ha ott is egyezés van, akkor a még alacsonyabb helyiértékű bit dönt, és így tovább...
- Kis kiegészítéssel az áthozatok kezelése is megoldható, s akkor az áramkör több bitesre bővíthető
- Ilyen, áthozatot is kezelő, 4-bites összehasonlító valósít meg a **CD4063**-as CMOS IC is



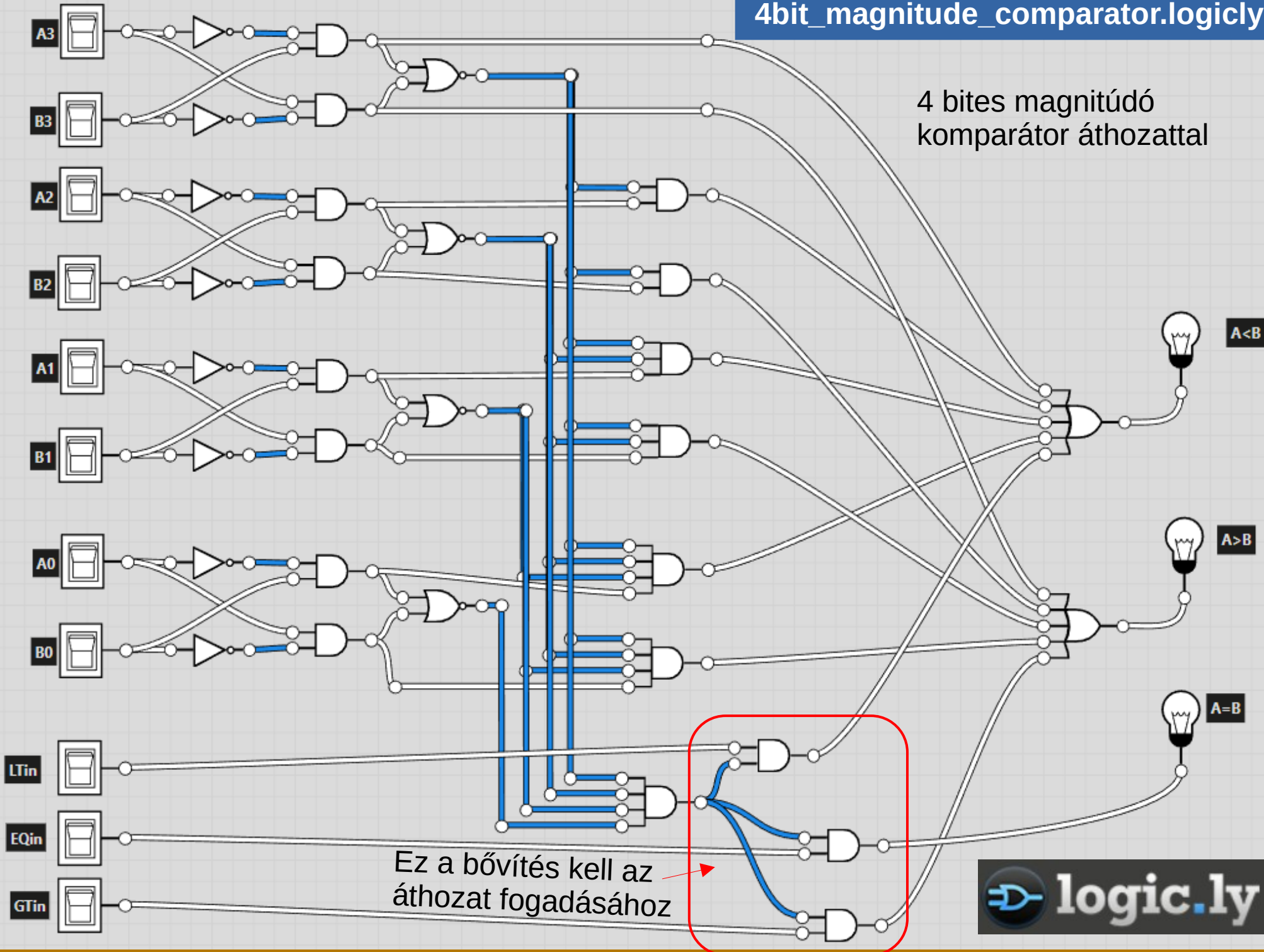
4 bites magnitúdó  
komparátor áthozattal



Ez a bővítés kell az  
áthozat fogadásához




# A CD4063 komparátor belső felépítése

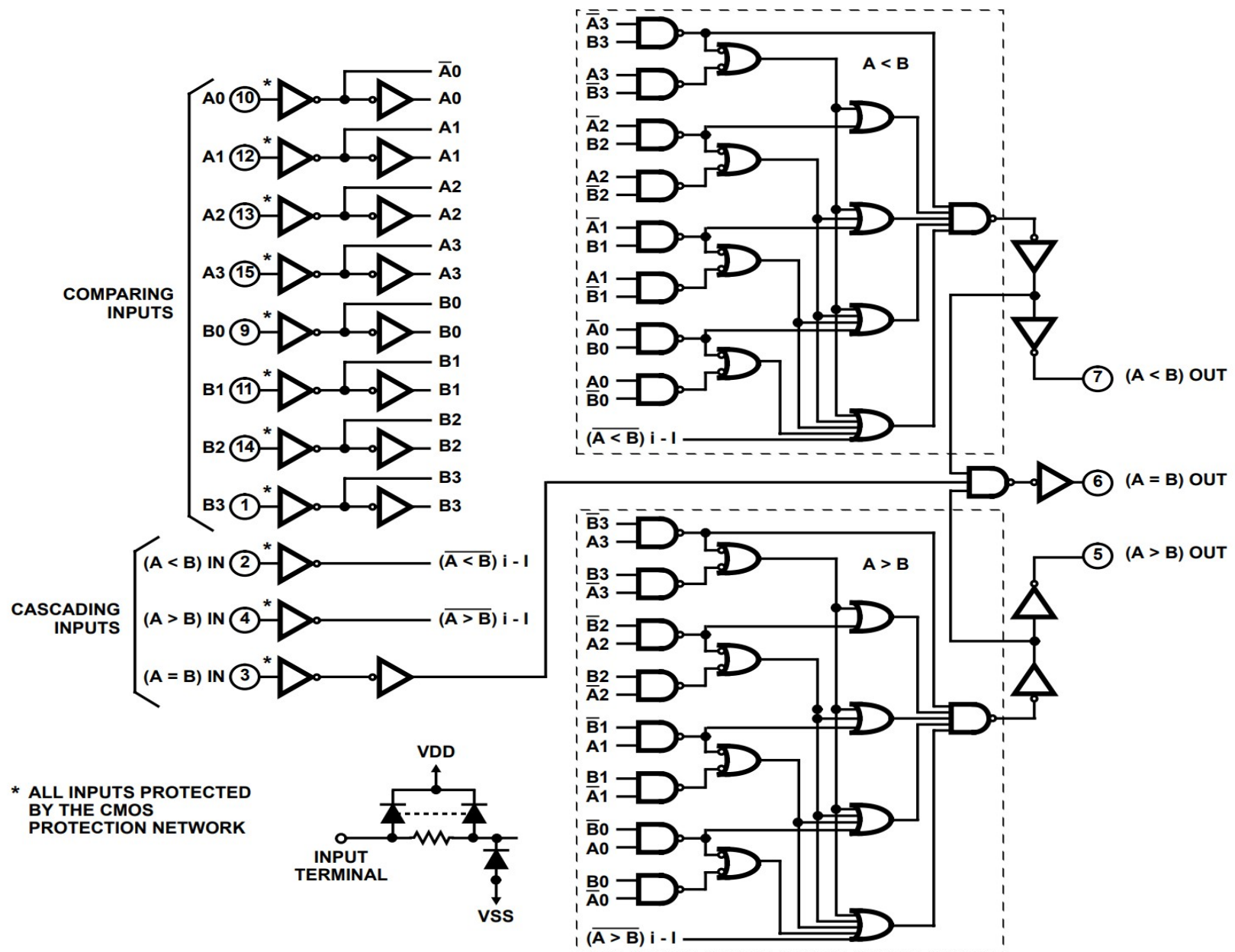



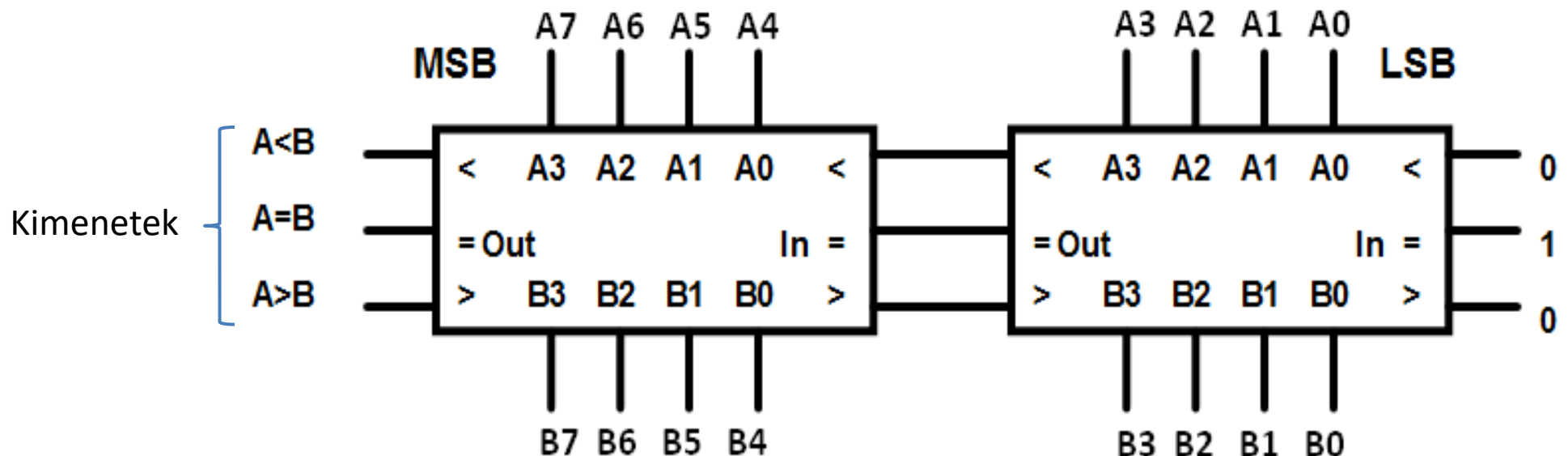
# 8-bites magnitúdó komparátor

- A **CD4063** logikai IC olyan 4-bites magnitúdó komparátort tartalmaz, ami „áthozat” bemeneteket is tartalmaz, tehát kaszkádba köthető.
- A legelső komparátor kaszkádosító bemeneteit úgy kell beállítani, mintha egy előző komparátor egyenlőséget jelezne.
- Két **CD4063** IC-vel az alábbi ábra szerint építhetünk 8-bites összehasonlítót. A megépítéshez az [f-alpha.net](http://f-alpha.net) oldalon találunk útmutatót.





# 8 bites magnitúdó komparátor

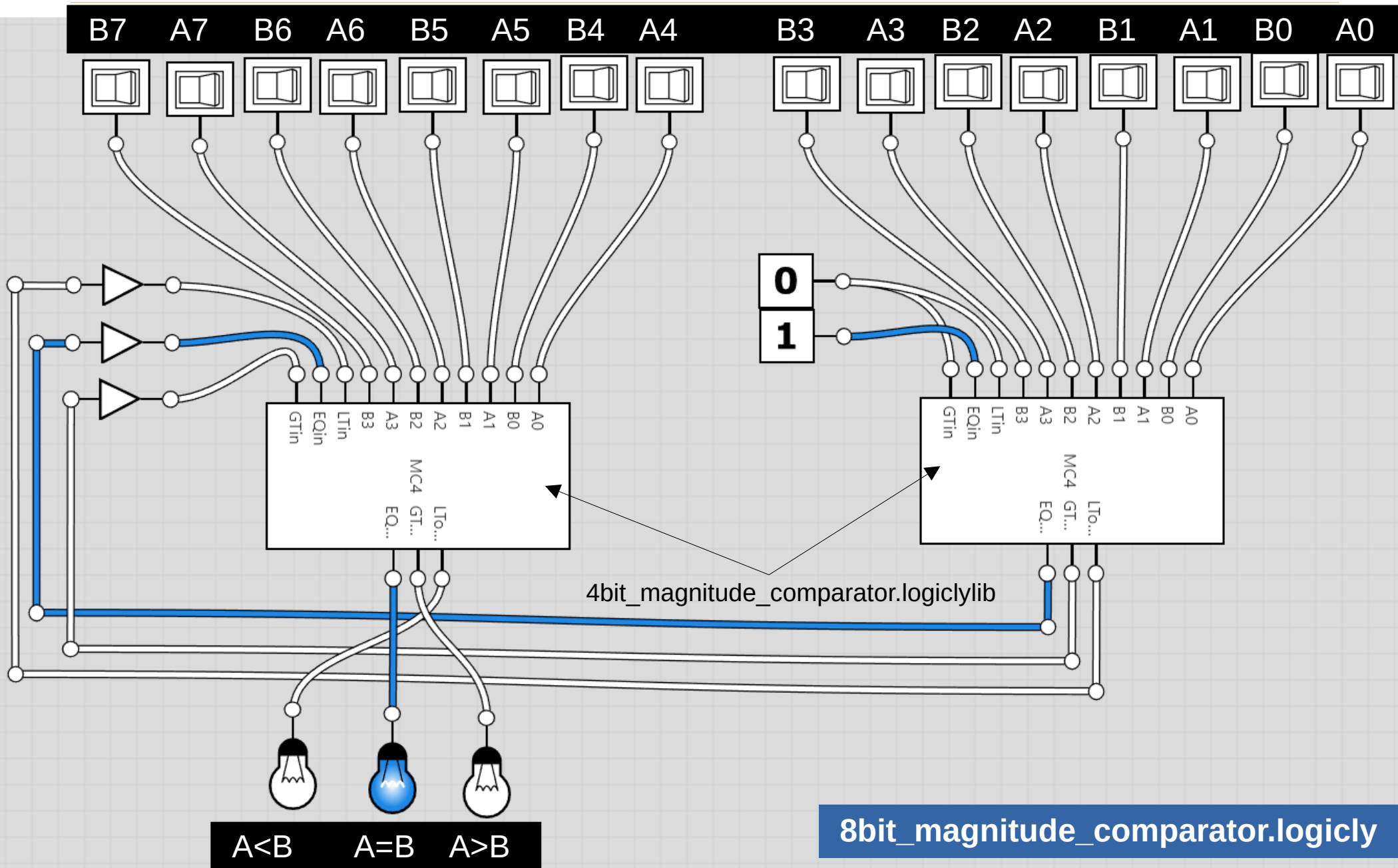
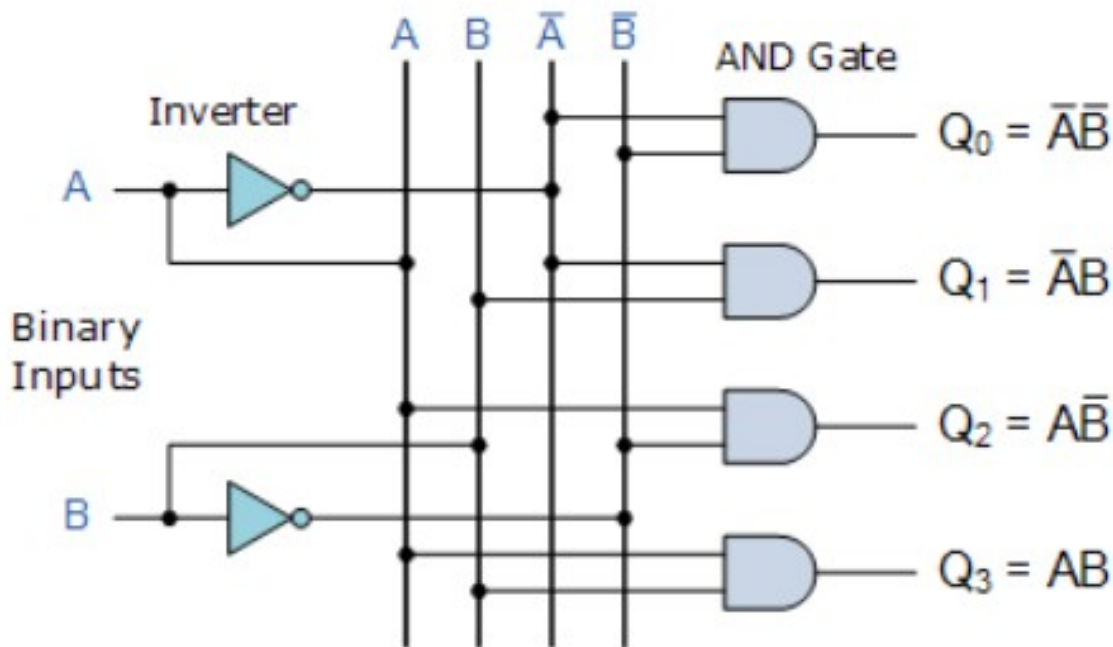 
# Bináris dekódolók

- A **bináris dekódoló** olyan kombinációs logikai áramkör, ami az  $n$  db bemenetére érkező bináris információt  $m \leq 2^n$  egyedi kimenő jellé alakítja. Tipikus alkalmazásai: cím- és utasításdekódolók, kijelző vezérlő dekódoló
- Az inverter (**NEM** kapu) például 1 bites bináris dekódolónak tekinthető.
- Általánosságban az  $n$  bitről  $m$  kimenetre dekódoló áramkör  $m$  darab **mintermet** valósít meg
- **Példa: 2 bitről 4 vonalra dekódoló áramkör**




A	B	Q0	Q1	Q2	Q3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

# 2bit\_decoder.logicly


- A 2 bitről négy vonalra dekódoló áramkört először a [Logic.ly](https://www.logic.ly) szimulátorban próbáljuk ki
- **B** helyiértéke 1, az **A** helyiértéke pedig 2

2bit\_decoder.logicly

 

 
# 2bit\_decoder.bbrd



- Az áramkört a Breadboard Simulator-ban is kipróbálhatjuk, vagy megépíthetjük a 30 darabos CMOS IC készletünkből
- A **NEM** kapukat a 4069, az **ÉS** kapukat a 4081 típusú IC tartalmazza



2bit\_decoder.bbrd

 

# CD4028: BCD – decimális dekódoló

 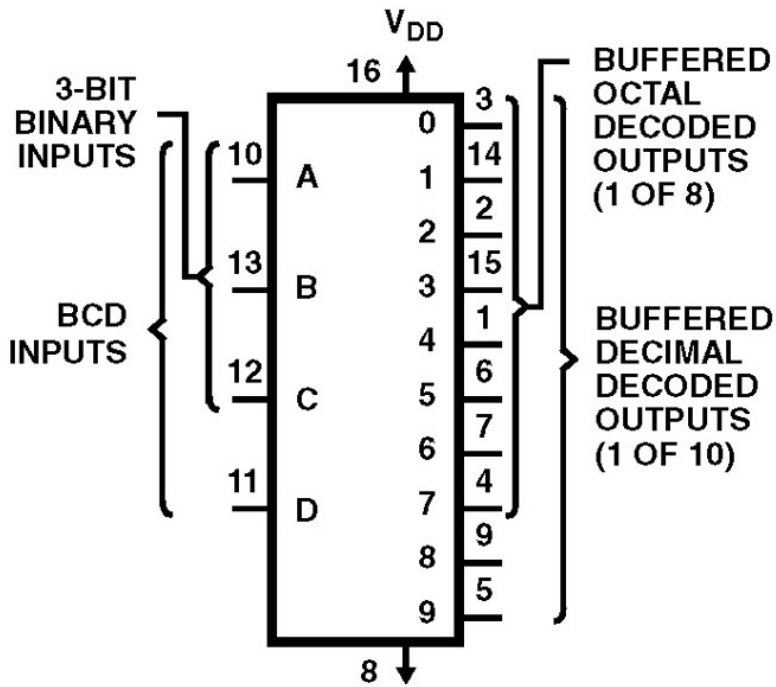

D	C	B	A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

1 = High Level    0 = Low Level

**BCD** = Binary Coded Decimal, azaz decimális számjegyenként binárisan kódolt szám (0-9)

Ha csak az A,B,C bemeneteket használjuk, akkor az IC bináris → oktális dekódolóként működik (0-7)


# A BCD – decimális dekódoló működése

- A BCD → decimális dekódoló megvalósításához az ábrán látható **mintermeket** kell képezni
- Egyszerűsítést jelent, ha a négytényezős szorzatokat két, kéttényezős szorzatra bonjuk, mert – az ismétlődések figyelembevételével – ennek megvalósításához csak 4 + 3 db kétbemenetű ÉS kapu kell (a DC szorzatra nincs szükség, mert az csak a 11-nél nagyobb számjegyekhez kellene...)
- Végeredményben a dekóder megépítése csak 4 db invertert, és 4 + 3 + 10 db kétbemenetű ÉS kaput igényel (a 10 db ÉS kapuval a kéttényezős szorzatok szorzatát képezzük)

$$\begin{aligned}d_0 &= \overline{D} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{A} \\d_1 &= \overline{D} \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A \\d_2 &= \overline{D} \cdot \overline{C} \cdot B \cdot \overline{A} \\d_3 &= \overline{D} \cdot \overline{C} \cdot B \cdot A \\d_4 &= \overline{D} \cdot C \cdot \overline{B} \cdot \overline{A} \\d_5 &= \overline{D} \cdot C \cdot \overline{B} \cdot A \\d_6 &= \overline{D} \cdot C \cdot B \cdot \overline{A} \\d_7 &= \overline{D} \cdot C \cdot B \cdot A \\d_8 &= D \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot \overline{A} \\d_9 &= D \cdot \overline{C} \cdot \overline{B} \cdot A\end{aligned}$$
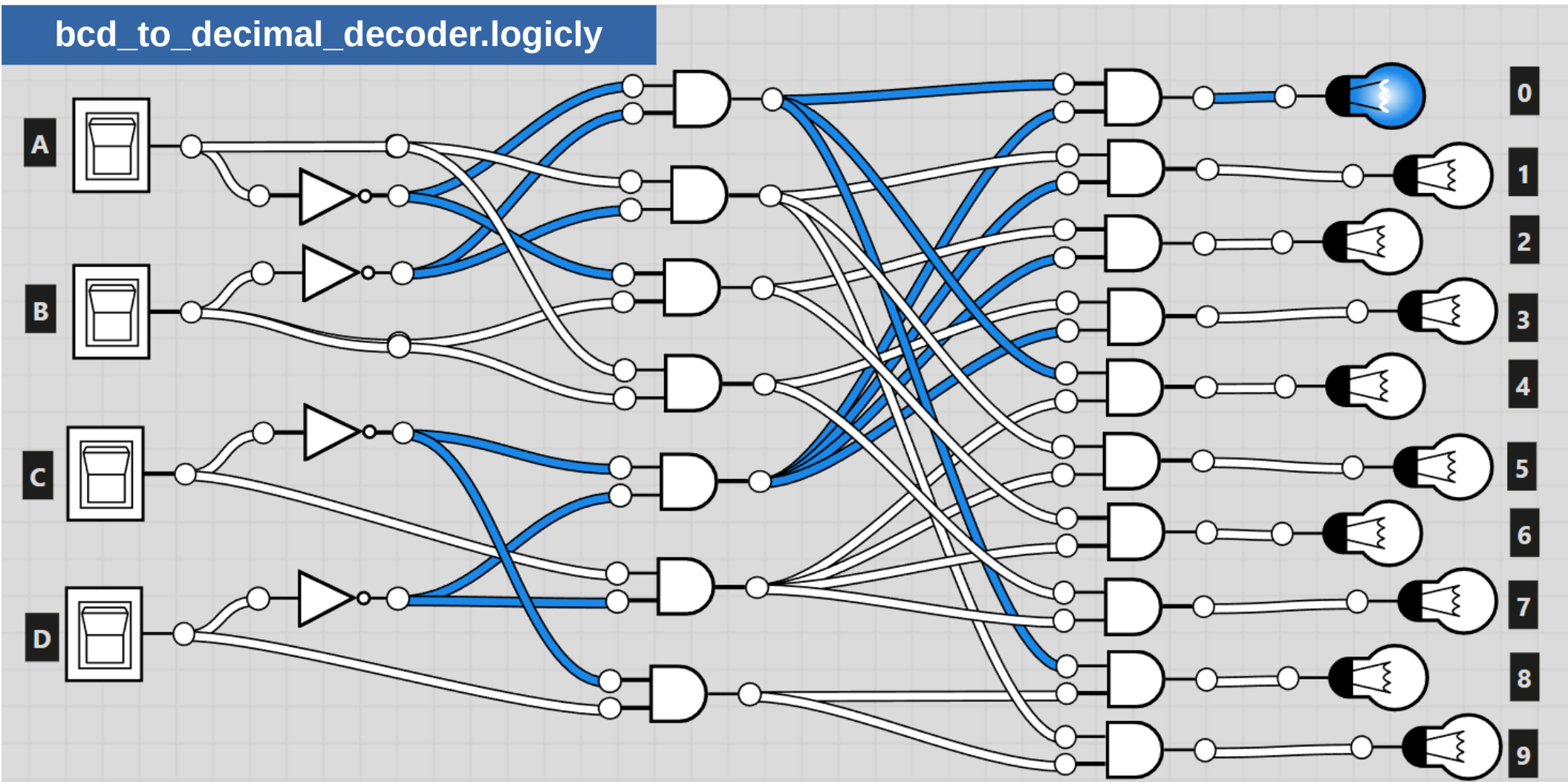
# BCD – decimális dekódoló

- Az előző oldalon vázolt koncepció megvalósítása látható az alábbi ábrán, amelyet a **Logic.ly** programban is kipróbálhatunk







# Kombinációs logikai áramkörök - dekódolókkal

- Minden kombinációs logikai hálózat felírható a bemenetek *ponált* vagy *negált* állapotai szorzatának összegeként (kanonikus alak), a bináris dekódoló pedig éppen ezen szorzatokat állítja elő, így egy **VAGY** kapu hozzáadásával tetszés szerinti kombinációs logikai áramkört építhetünk
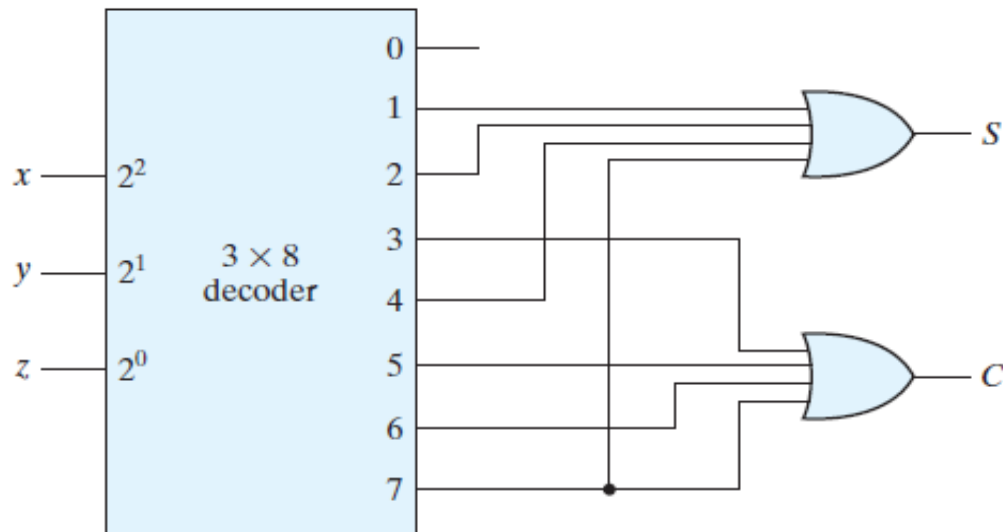 
## ■ Példa: teljes összeadó

Az eredeti kapcsolás  
Az új megvalósítás




$x$	$y$	$z$	$C$	$S$	Sorsz.
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	2
0	1	1	1	0	3
1	0	0	0	1	4
1	0	1	1	0	5
1	1	0	1	0	6
1	1	1	1	1	7


# Teljes összeadó, 3-ból 8 dekódolóval

- A teljes összeadót a 3 bitről 8 vonalra dekódolóval megvalósító áramkört először a [Logic.ly](https://www.logic.ly) szimulátorban próbáljuk ki
- A bemeneteknél **A** és **B** a két összeadandó bit, **C** pedig az áthozat
- A kimeneteknél **S** az összeg (Sum), **C** pedig az átvitel (Carry)
- A dekódoló megvalósítása a következő oldalon látható, de az előző BCD→decimális dekódoló is használható, a  $D = 0$  bekötéssel

full\_adder2.logicly



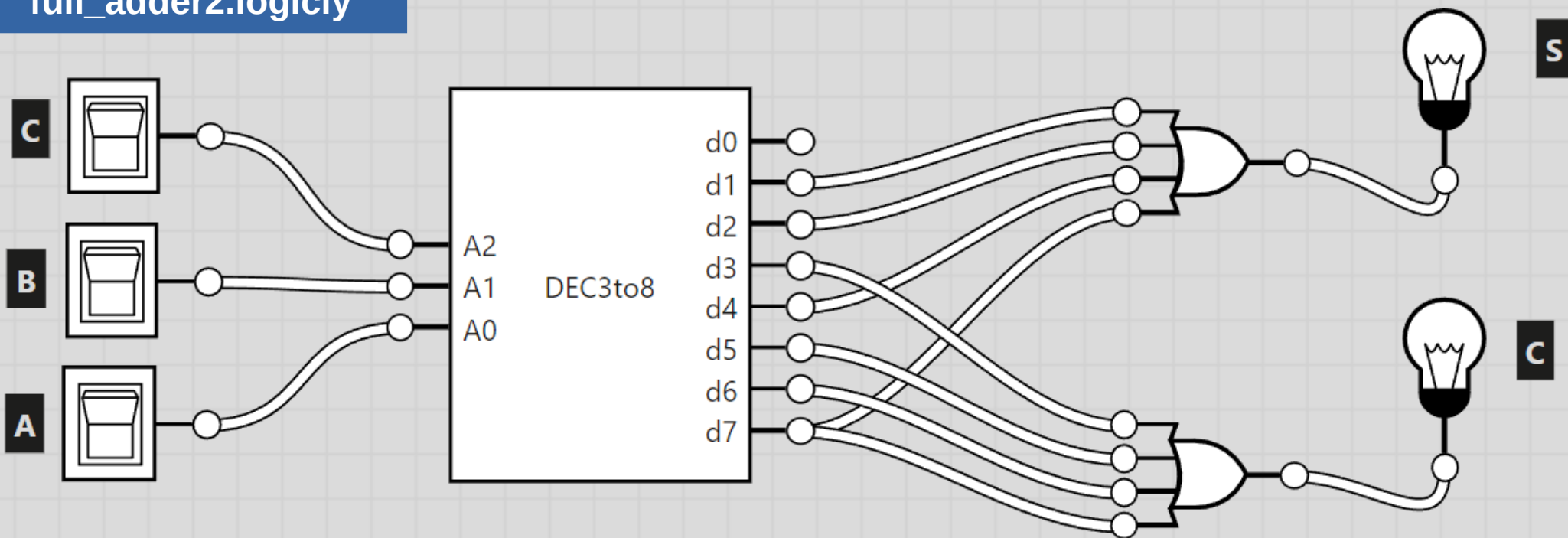


# A 3 bitről 8 vonalra dekódoló

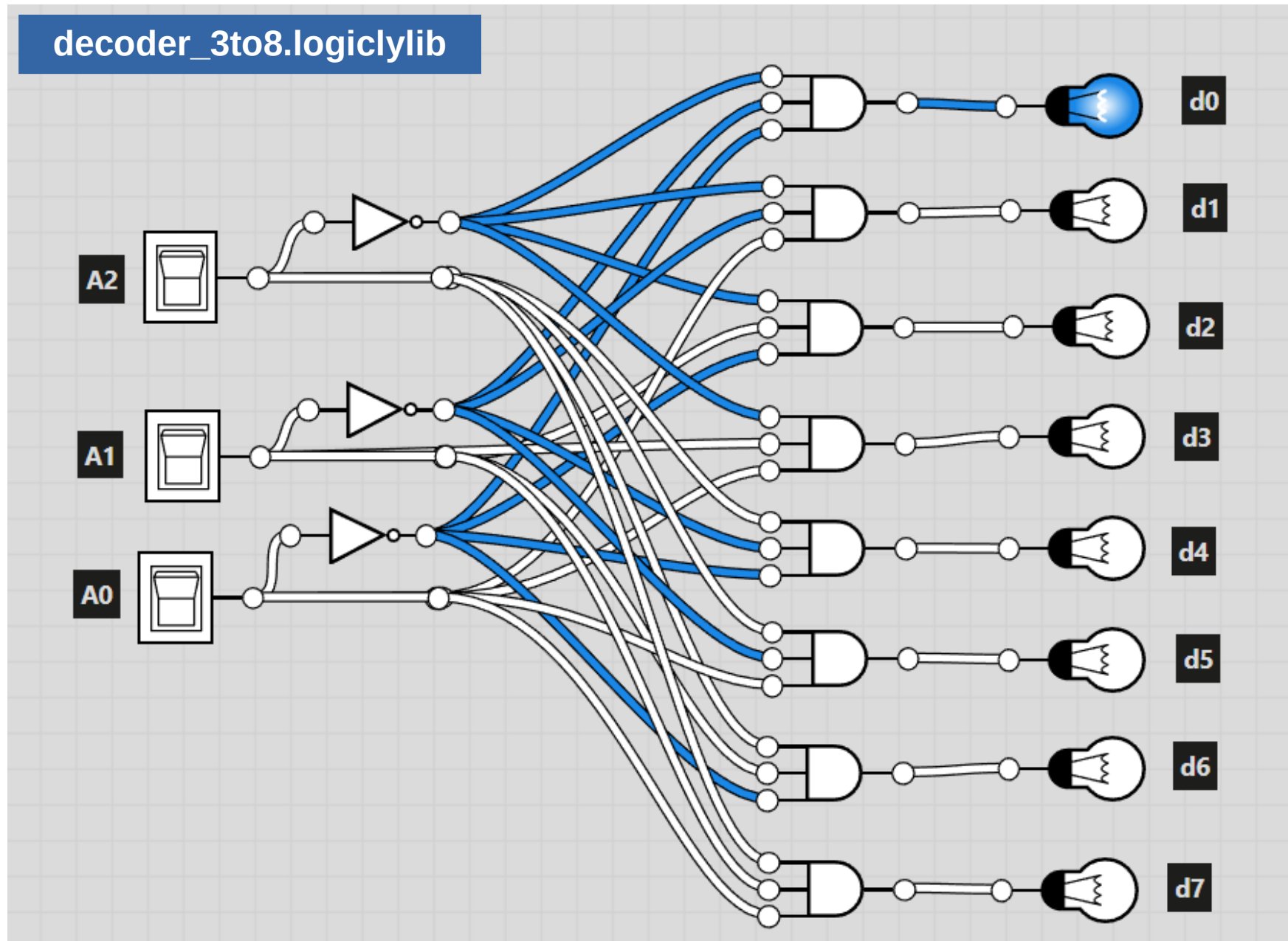
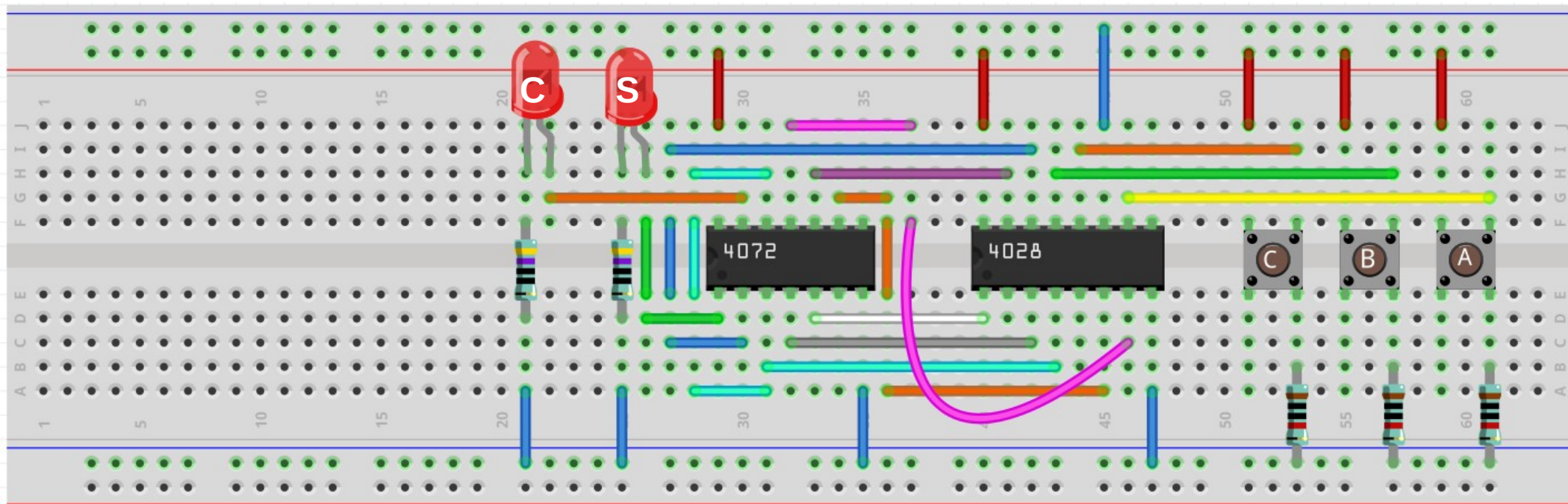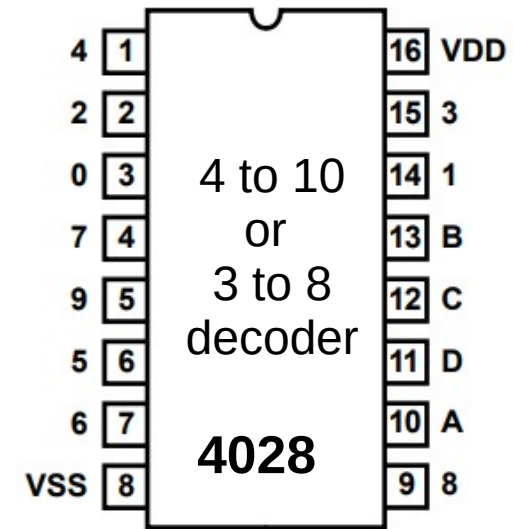 
# Teljes összeadó, 3-ból 8 dekódolóval

- Az áramkört a 30 darabos CMOS IC készletünkből is megépíthetjük
- A 3-ból 8 vonalra dekódolót a 4028, a **VAGY** kapukat a 4072 típusú IC tartalmazza




# A 4000-es sorozat tipikus tagjai


4001	CMOS Quad 2-Input NOR Gate
4011	CMOS Quad 2-Input NAND Gate
4013	CMOS Dual D-Type Flip Flop
4017	CMOS Decade Counter with 10 Decoded Outputs
4021	CMOS 8-Stage Static Shift Register
4022	CMOS Octal Counter with 8 Decoded Outputs
4023	CMOS Triple 3-Input NAND Gate
4025	CMOS Triple 3-Input NOR Gate
4026	CMOS Decade Counter/Divider with Decoded 7-Segment Display Outputs and Display Enable
4027	CMOS Dual J-K Master-Slave Flip-Flop
4028	CMOS BCD-to-Decimal or Binary-to-Octal Decoders/Drivers
4043	CMOS Quad NOR R/S Latch with 3-State Outputs
4046	CMOS Micropower Phase-Locked Loop
4049	CMOS Hex Inverting Buffer/Converter
4050	CMOS Hex Non-Inverting Buffer/Converter
4051	CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
4052	CMOS Differential 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
4053	CMOS Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
4060	CMOS 14-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider and Oscillator
4066	CMOS Quad Bilateral Switch
4069	CMOS Hex Inverter
4070	CMOS Quad Exclusive-OR Gate
4071	CMOS Quad 2-Input OR Gate
4072	CMOS Dual 4-Input OR Gate
4073	CMOS Triple 3-Input AND Gate
4075	CMOS Triple 3-Input OR Gate
4081	CMOS Quad 2-Input AND Gate
4082	CMOS Dual 4-Input AND Gate
4093	CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers
4094	CMOS 8-Stage Shift-and-Store Bus Register

# A 4000-es sorozat tipikus tagjai


**4001** Quad 2-Input NOR Gate

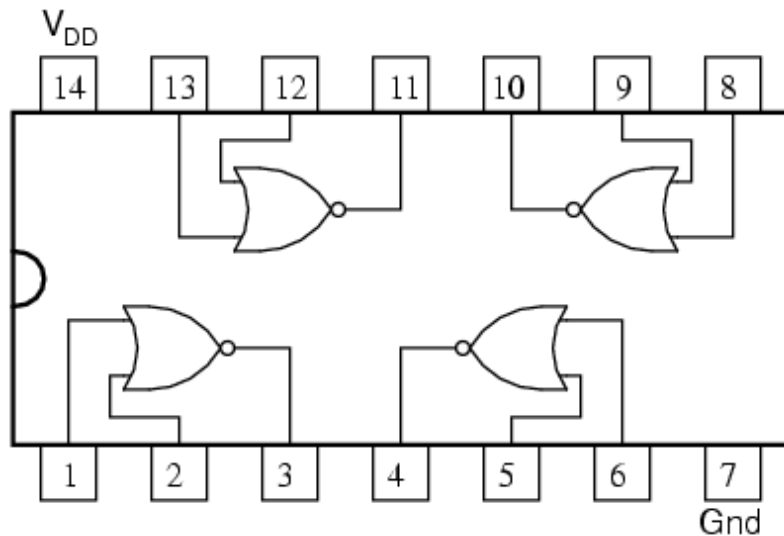


**4011** Quad 2-input NAND

 

**4025** Triple 3-Input NOR Gate

 


**4023** Triple 3-Input NAND Gate

 

# A 4000-es sorozat tipikus tagjai





## 4049

Hex Inverting Buffer/Converter

 

## 4050

Hex Non-Inverting Buffer/Converter

    

# A 4000-es sorozat tipikus tagjai

