 


A digitális elektronika alapjai



7. Kombinációs logikai hálózatok – 4. rész


Felhasznált és ajánlott irodalom

- Gulyás Dénes: [Számítógép architektúrák](#) (*interaktív jegyzet*)
- Mike Gábor: [A digitális elektronika alapjai](#) (*jegyzet és videók*)
- Zalotay Péter: [Digitális technika](#)
- Végh János: [Ismerkedés a digitális elektronikával](#)
- Mészáros Miklós: [Logikai algebra alapjai, logikai függvények I.](#)
- Mingesz Róbert: [Digitális technikai tananyagok](#)
- F-alpha.net: [Digital Electronics](#)
- Electronics Tutorials: [Logic Gates](#)
- M. Morris Mano and Michael D. Ciletti: [Digital Design](#)
- Simon Fraser University: [CMPT-150: Introduction to Computer Design](#)



Logikai áramkör szimulátorok

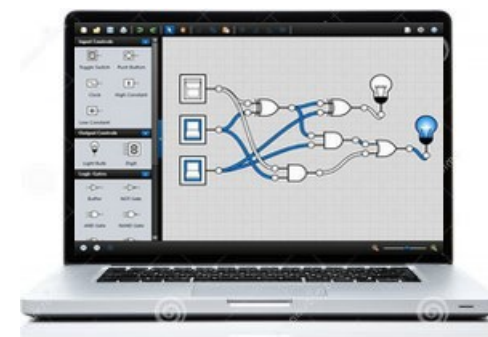- LogiSim szimulátor: www.cburch.com/logisim/
- Falstad.com: [Circuit simulator](#)
- CircuitVerse: [Simulator](#)
- University of Genoa: [Deeds Simulator](#)
- Gatecat: [Breadboard Simulator v1.0](#)
- Logic.ly: [Logic.ly Simulator \(online demo\)](#)



Karnaugh diagram

CD \ AB	00	01	11	10
00			1	1
01		1		1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F = C + AD' + A'BC'D + AB'C$$

Veitch-, ill. Karnaugh-diagram

- Ha az igazságtáblázatot úgy írjuk át, hogy egy tengelyre egy, vagy két változót csoportosítunk, akkor könnyen felismerhetjük az egyszerűsítési lehetőségeket

- Vegyünk pl. a $Q = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC\bar{C}$ függvényt:

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Karnaugh-diagram

BC	00	01	11	10
A=0	0 m0	0 m1	0 m3	1 m2
A=1	1 m4	0 m5	0 m7	1 m6

Veitch-diagram

	B			
A=0	0 m0	0 m1	0 m3	1 m2
A=1	1 m4	0 m5	0 m7	1 m6

BC	00	01	11	10
A=0	0	0	0	1
A=1	1	0	0	1

- A keretezésnél 1, 2, 4, 8 mintermet lefedő, „nullamentes” téglalapokat keresünk

$$m_2 + m_6 = \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} = (\bar{A} + A)B\bar{C} = B\bar{C}$$

$$m_4 + m_6 = A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} = A(\bar{B} + B)\bar{C} = A\bar{C}$$

$$Q = A \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{C}$$

Logisim és utódai...

- A [Logisim](#) programot dr. Carl Burch írta, a fejlesztése 2014-ben leállt, de a nyíltforrású program továbbfejlesztésébe többen is belefogtak:
- [Logisim-evolution](#) ami kombinációs logikai feladatoknál képes „sűríteni” az igazságtáblázatot és K-map ill. Veitch diagram alapján felismeri az egyszerűsítési lehetőségeket. Szimulációban logikai IC-ket (74xxx) is ismer, illetve PLA és FPGA orientált fejlesztésekre is használható
- [Digital](#) hasonló az előzőhöz, de az igazságtáblázat „sűrítésére” nem képes. FPGA fejlesztésekhez az áramkör VHDL, ill. Verilog formátumban is exportálható

D3	D2	D1	D0	Y	X	V
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1



D3	D2	D1	D0	Y	X	V
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	-	1	0	1
0	1	-	-	0	1	1
1	-	-	-	1	1	1



Kódolók és dekódolók

Emlékeztető: Bináris dekódolók

- A **bináris dekódoló** olyan kombinációs logikai áramkör, ami az n db bemenetére érkező bináris információt $m \leq 2^n$ egyedi kimenő jellé alakítja. Tipikus alkalmazásai: cím- és utasításdekódolók, kijelző vezérlő dekódoló
- Az inverter (**NEM** kapu) például 1 bites bináris dekódolónak tekinthető.
- Általánosságban az n bitről m kimenetre dekódoló áramkör m darab **mintermet** valósít meg
- **Példa: 2 bitről 4 vonalra dekódoló áramkör**

  


A	B	Q0	Q1	Q2	Q3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Negált kimenetű bináris dekódoló


- Némelyik dekódolót **NAND** (Nem-ÉS) áramkörökkel valósítják meg, ilyenkor a kimenetek aktív állapota alacsony szint (0). Egyidejűleg legfeljebb egy kimenet lehet aktív
- Ha a kapubemenetek számát bővítjük, akkor egy engedélyező jelet is bevezethetünk. Az alábbi kapcsolásban az *E* engedélyező jel alacsony szintű állapota aktiválja a dekódolót

<i>E</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

 


NAND dekódoló két bitről 4 vonalra

 - Az előző oldalon bemutatott kapcsolást a [Logic.ly](https://www.logic.ly) programban is kipróbáltuk, s a kapcsolást alkatrészként is elmentettük




NAND dekódoló három bitről 8 vonalra

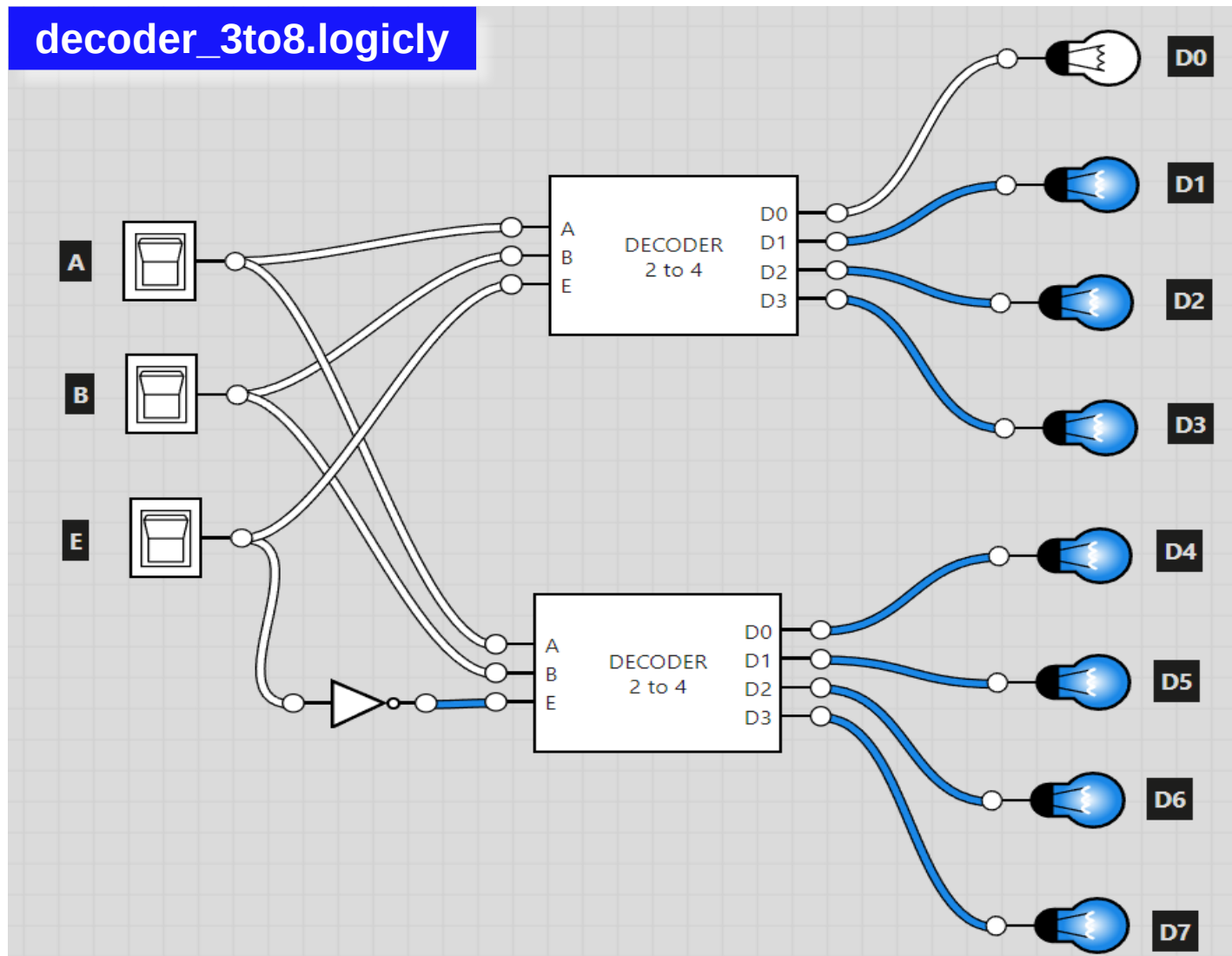- Az *E* bemenő jelet adatnak tekintve könnyen kiterjeszthetjük a kapcsolást 3 bitből 8 vonalra dekódolóvá



NAND dekódoló 4 bitről 16 vonalra

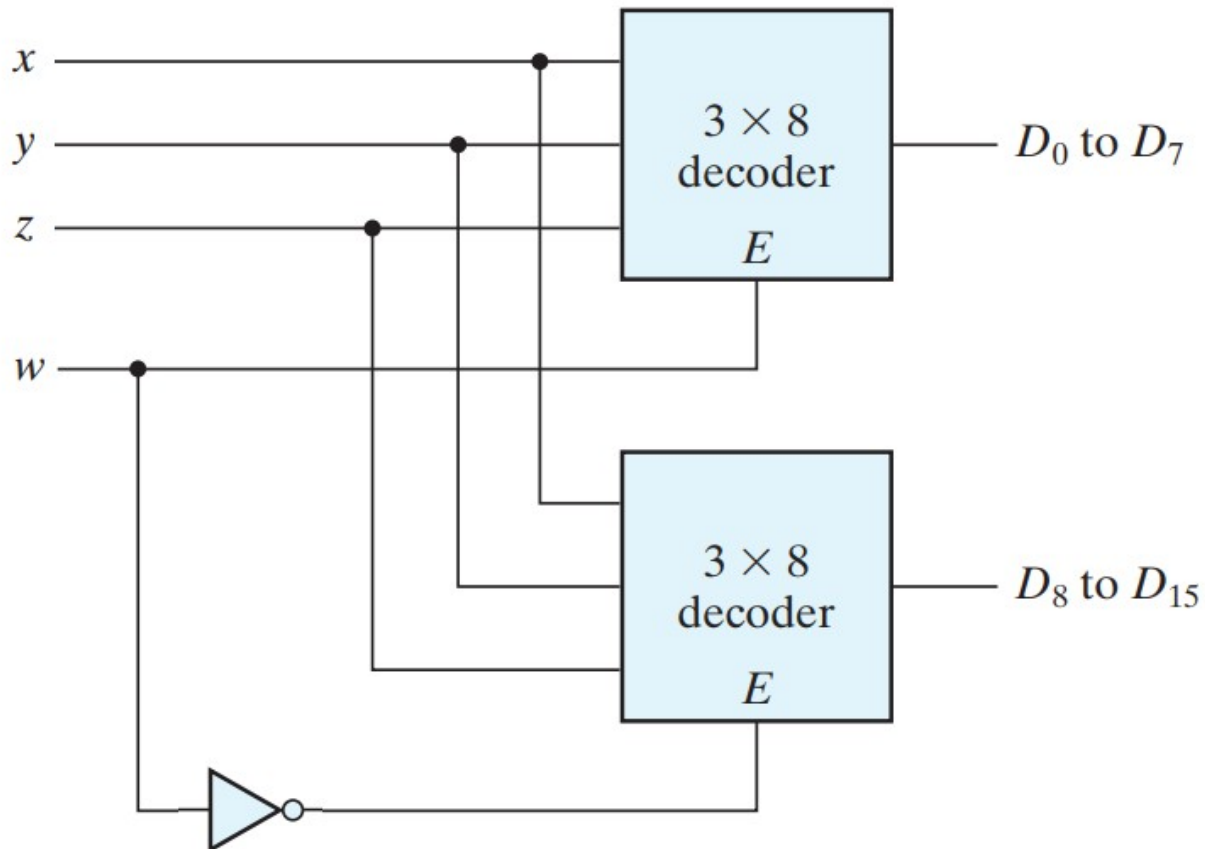- A három bitről 8 vonalra dekódolókból (ilyen pl. a **74HC138** IC is), könnyen készíthetünk 4 bitről 16 vonalra dekódolót
- Megjegyzés: ha a dekódolók nem **NAND**, hanem **AND** típusúak, akkor az inverter a másik ágba kötendő!



Kódoló áramkörök (encoders)

- A kódoló áramkör feladata a fordítottja a dekódolónak, például 2^n bemenő vonal állapotának megfelelően kiad egy n bites bináris kódot a kimenetén
- Egy példa a 8 bemenetet hárombites bináris számmá alakító kódoló, (az igazságtáblázata alább látható). A kimenetek az alábbi formulák szerint egy-egy négybemenetű VAGY áramkörrel egyszerűen megépíthetők

	Bemenetek								Kimenetek		
	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	x	y	z
$z = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$y = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
$x = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1


■ Hátrányok:

- ❖ Egyszerre csak egy bemenet lehet aktív, különben hamis kódot kapunk
- ❖ Ha egyik bemenet sem aktív, ugyanúgy 000 kódot kapunk, mint amikor a D_0 bemenet aktív *(a későbbiekben majd mutatunk megoldást ezekre)*

8 vonalról 3 bitre kódoló áramkör

- A kapcsolást a [Logic.ly](https://www.logic.ly) programban is kipróbálhatjuk. Láthatjuk, hogy a nullával nem tudunk mit kezdeni


8to3_encoder.logicly

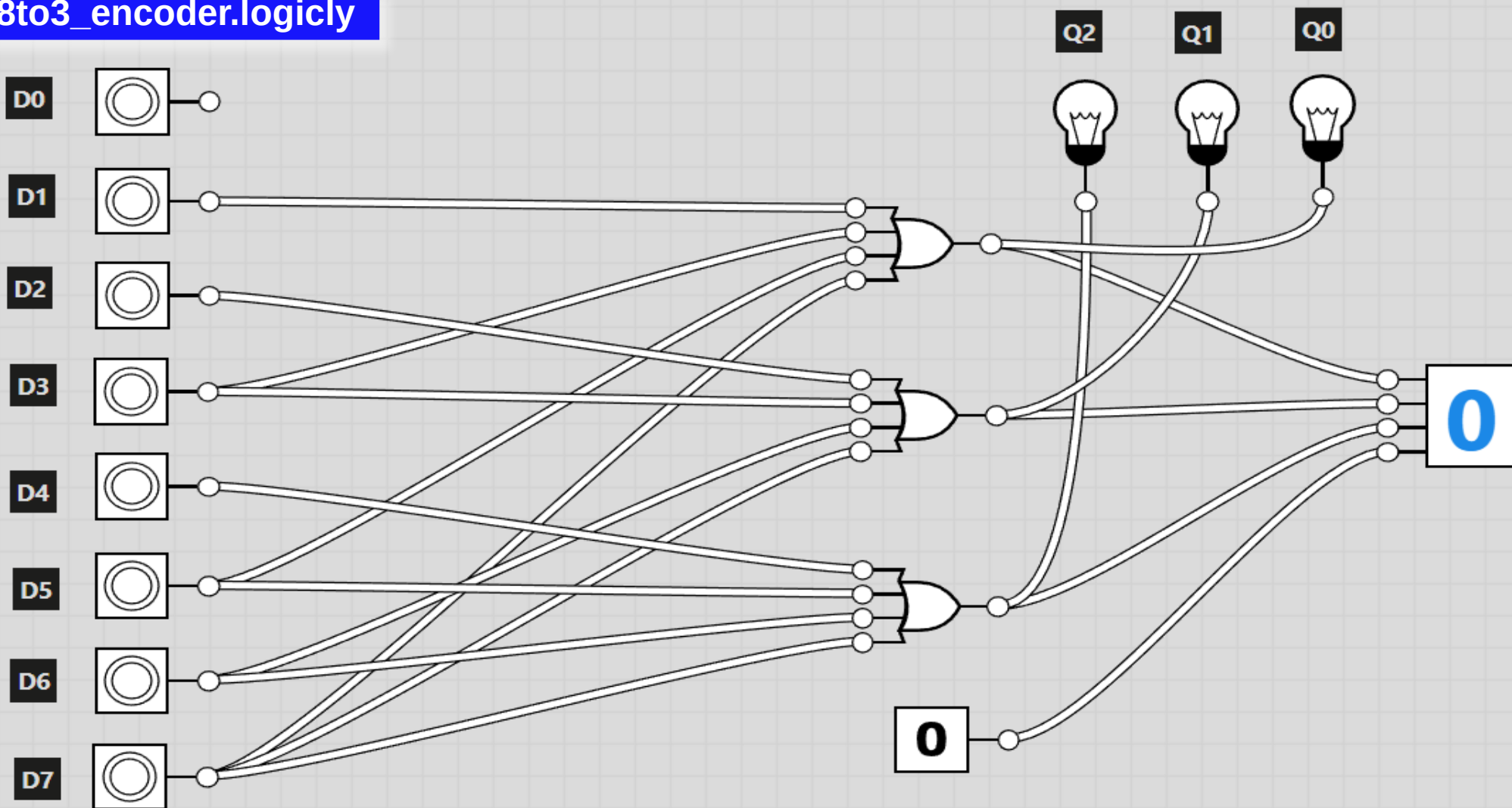

Elsőbbségi kódoló (priority encoder)

- Az elsőbbségi kódoló több aktív bemenet esetén csak a legmagasabb prioritásút veszi figyelembe. A prioritás előre behuzalozott, a bemenetek sorszámától függ
- A tétlen állapot megkülönböztetésére (amikor egyik bemenet sem aktív) egy külön jelet is előállítunk, ami azt jelzi, hogy van-e aktív bemenet
- A mikrovezérlők, például, a beérkező megszakítási kérelmek prioritizálására is használnak ilyen áramköröket. Az alábbi példában egy 4 bemenetű elsőbbségi kódolót mutatunk be.

Inputs				Outputs		
D_0	D_1	D_2	D_3	x	y	V
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

 

Az igazságtáblázat tömörebb felírása

- Lényeges egyszerűsítés az igazságtáblázat felírásánál, ha a számunkra érdektelen sorokat nem részletezzük, hanem összevonjuk
- A négybites elsőbbségi kódolónál így $1+3+7 = 11$ sorral kevesebbet kell leírni
- Pl. az XX10 sor négy mintermet jelent: 0010, 1010, 0110, 1110

Inputs				Outputs		
D_0	D_1	D_2	D_3	x	y	V
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

D3	D2	D1	D0	X	Y	V
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Négybites elsőbbségi kódoló

Az elsőbbségi kódoló igazságtáblázatából kiindulva a Veitch- vagy Karnaugh-diagram segítségével optimalizálhatjuk a kapcsolást

D3	D2	D1	D0	Y	X	V
0	0	0	0	X	X	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

$$X = D2 \vee D3$$


	$\overline{D1}$	D1	
$\overline{D3}$	X 0 0 0	$\overline{D2}$	
1 1 1 1	D2		
D3	1 1 1 1	$\overline{D2}$	
1 1 1 1	D2		
	$\overline{D0}$	D0	$\overline{D0}$

$$Y = (D1 \wedge \overline{D2}) \vee D3$$

	$\overline{D1}$	D1	
$\overline{D3}$	X 0 1 1	$\overline{D2}$	
0 0 0 0	D2		
D3	1 1 1 1	$\overline{D2}$	
1 1 1 1	D2		
	$\overline{D0}$	D0	$\overline{D0}$


$$V = D0 \vee D1 \vee D2 \vee D3$$

	$\overline{D1}$	D1	
$\overline{D3}$	0 1 1 1	$\overline{D2}$	
1 1 1 1	D2		
D3	1 1 1 1	$\overline{D2}$	
1 1 1 1	D2		
	$\overline{D0}$	D0	$\overline{D0}$

 


Négybites elsőbbségi kódoló

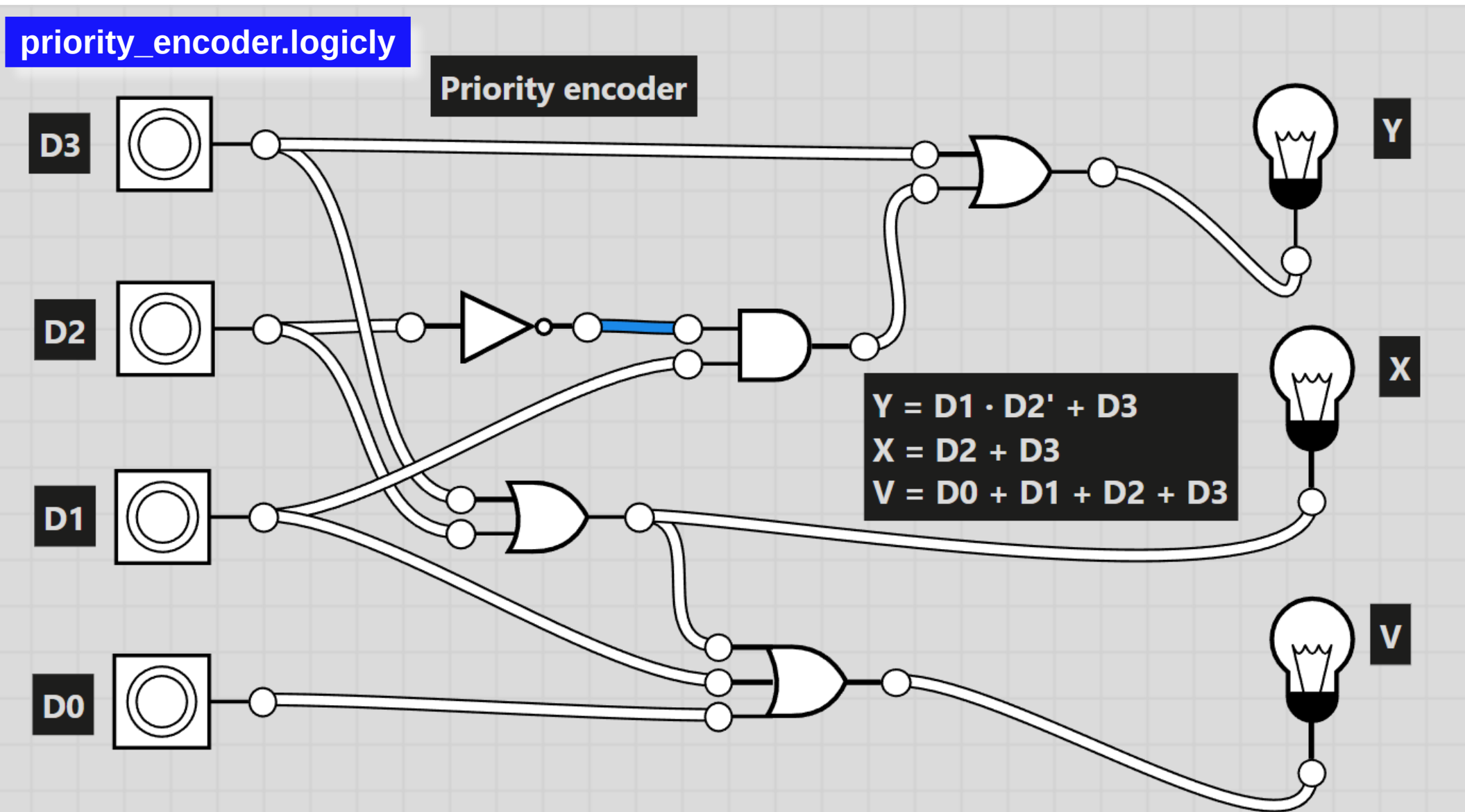- A kapcsolást a [Logic.ly](https://www.logic.ly) programban is kipróbálhatjuk




Az „optimalizált” kapcsolás

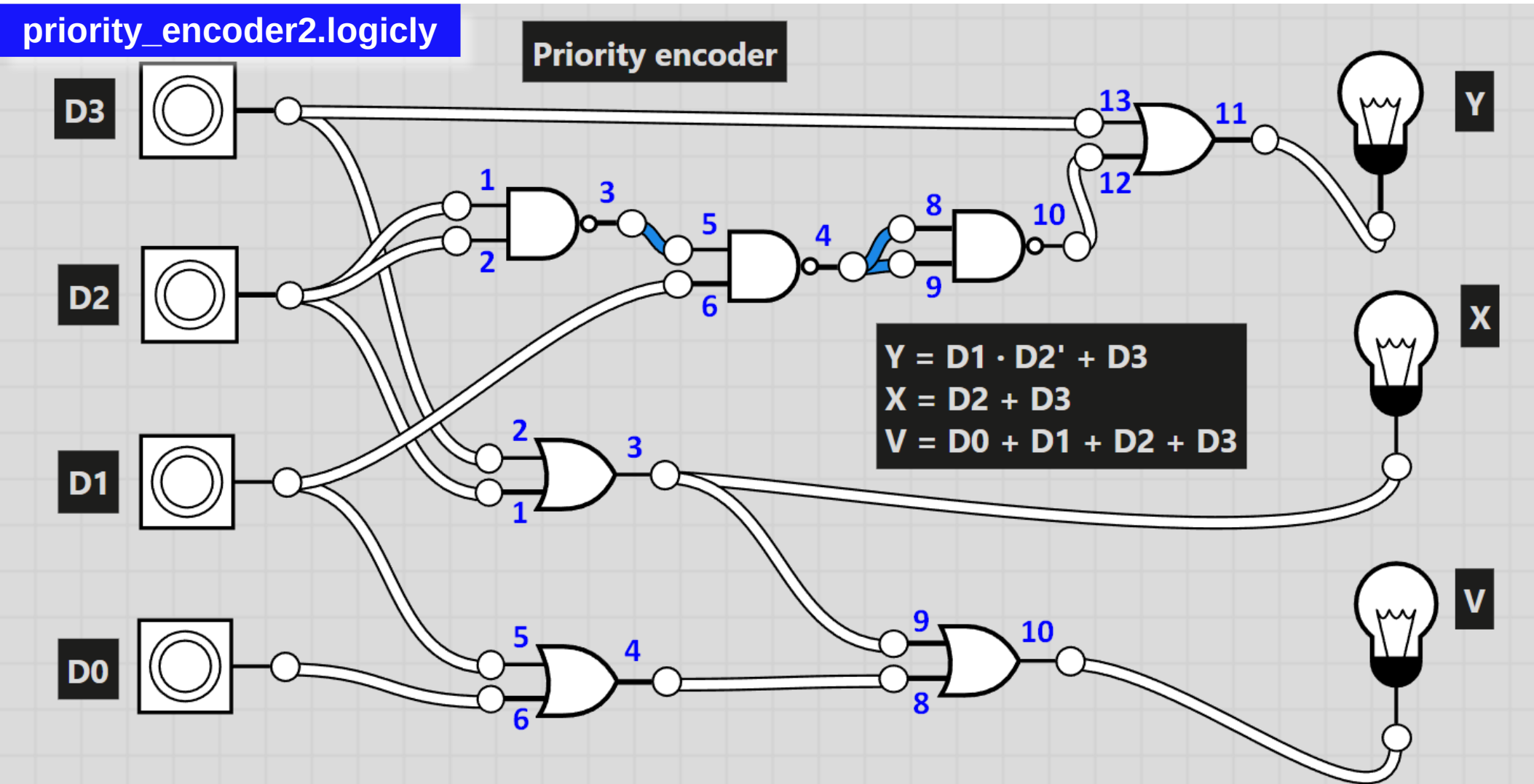- Megépítés előtt érdemes az IC készlethez optimalizálni a kapcsolást, így két IC-ből meg tudjuk építeni (4011 NAND és 4071 OR)



A megépített elsőbbségi kódoló

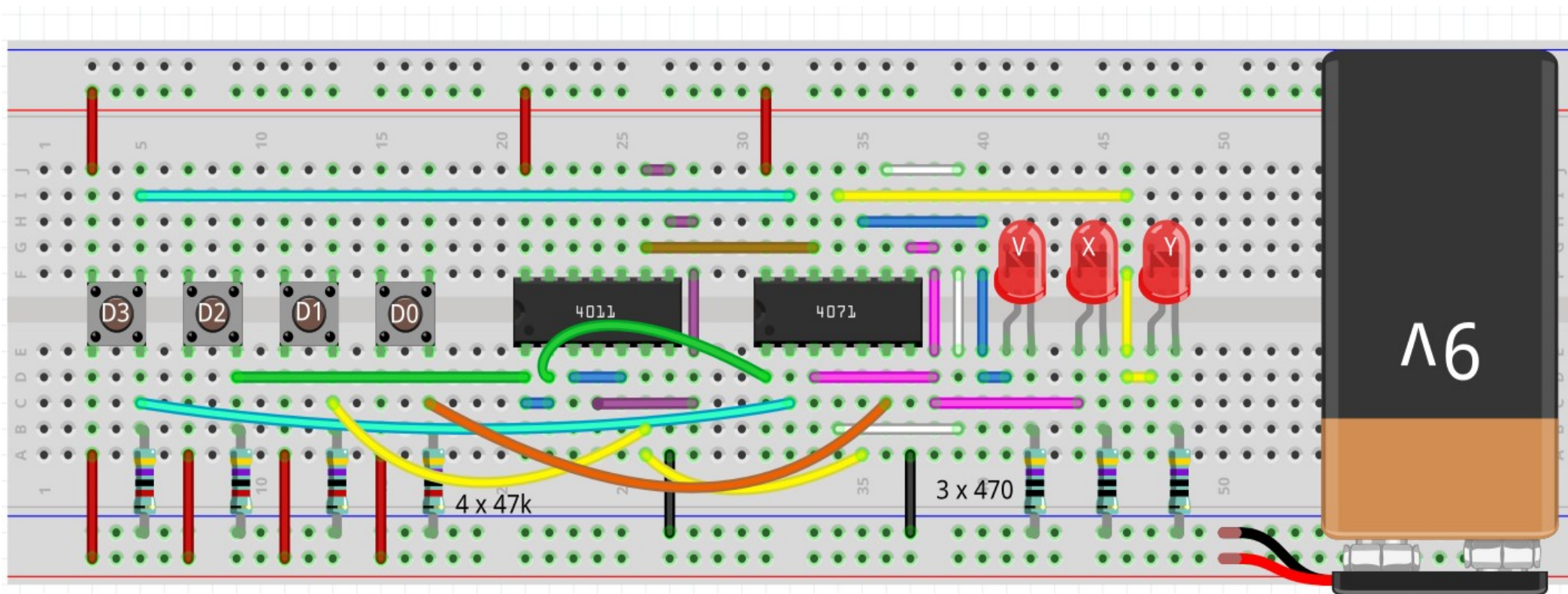- Egy lehetséges elrendezést az alábbi ábrán mutatunk be







Multiplexerek és demultiplexerek

Multiplexerek

 - **A multiplexer (MUX)** egy olyan kombinációs logikai hálózat, amely két vagy több bemenő jel közül a vezérlő jel alapján egyet kiválaszt és a kimenetére ad
- Az alábbi ábrán egy kétbemenetű multiplexer logikai diagramja és a blokkvázlatokban használt rajzjele látható
- Általánosságban 2^n bemenő vonal közül n vezérlő jellel választhatunk




(a) Logic diagram

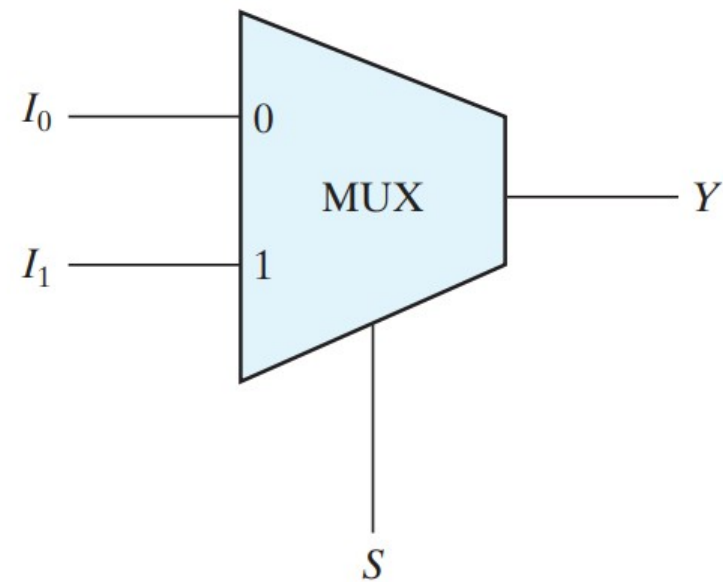

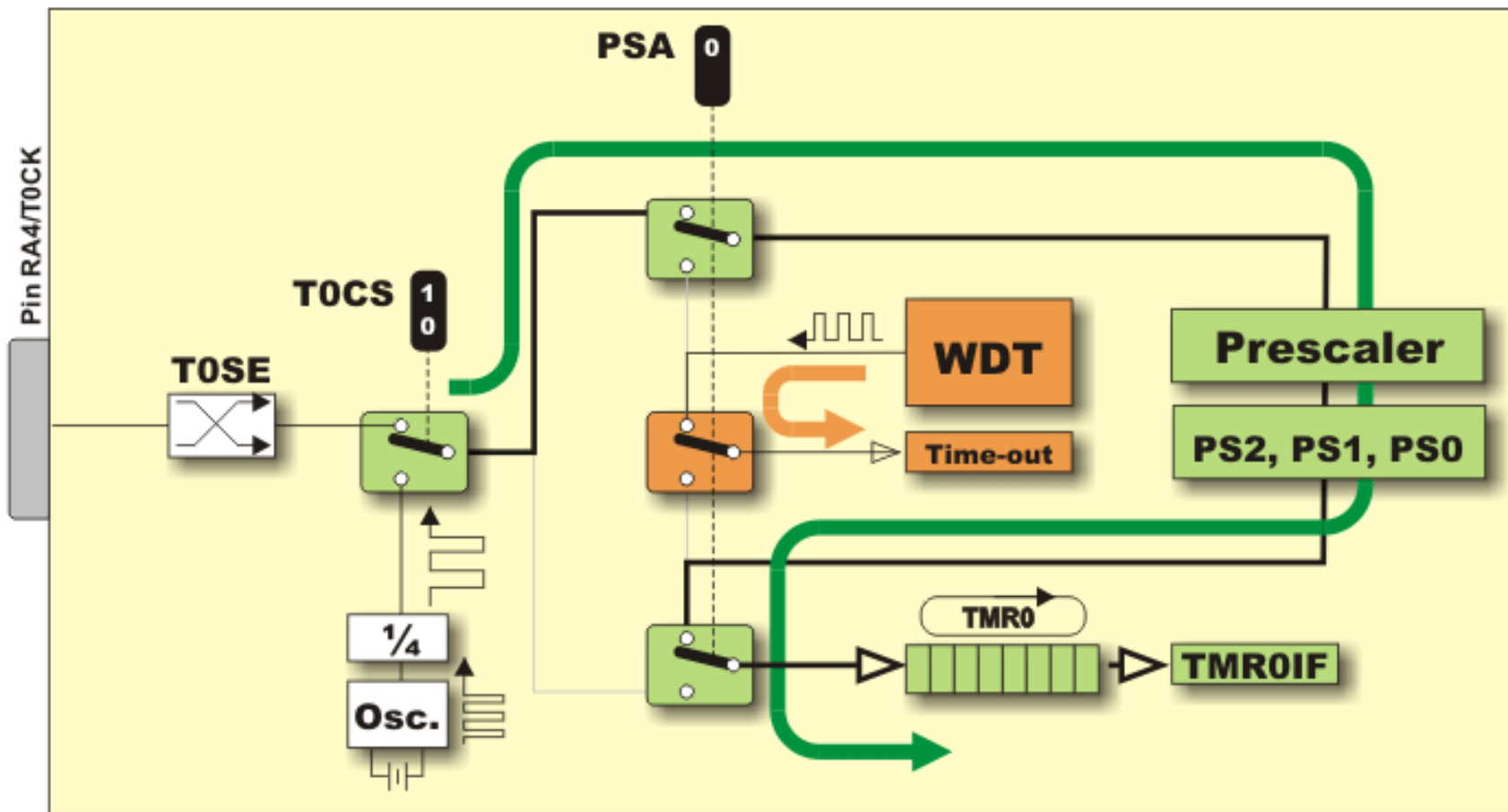(b) Block diagram

Multiplexerek a gyakorlatban


- A PIC mikrovezérlők **Timer0** időzítő/számláló bemenőjel választója is egy multiplexer, melynek vezérlő jele az **OPTION_REG** regiszter **T0CS** bitje
- Az órajel előosztó vagylagosan az időzítőhöz, vagy a Watchdog-hoz rendelhető, a 3 db multiplexer vezérlőjele az **OPTION_REG** **PSA** bitje



Forrás: www.mikroe.com

Multiplexerek a gyakorlatban

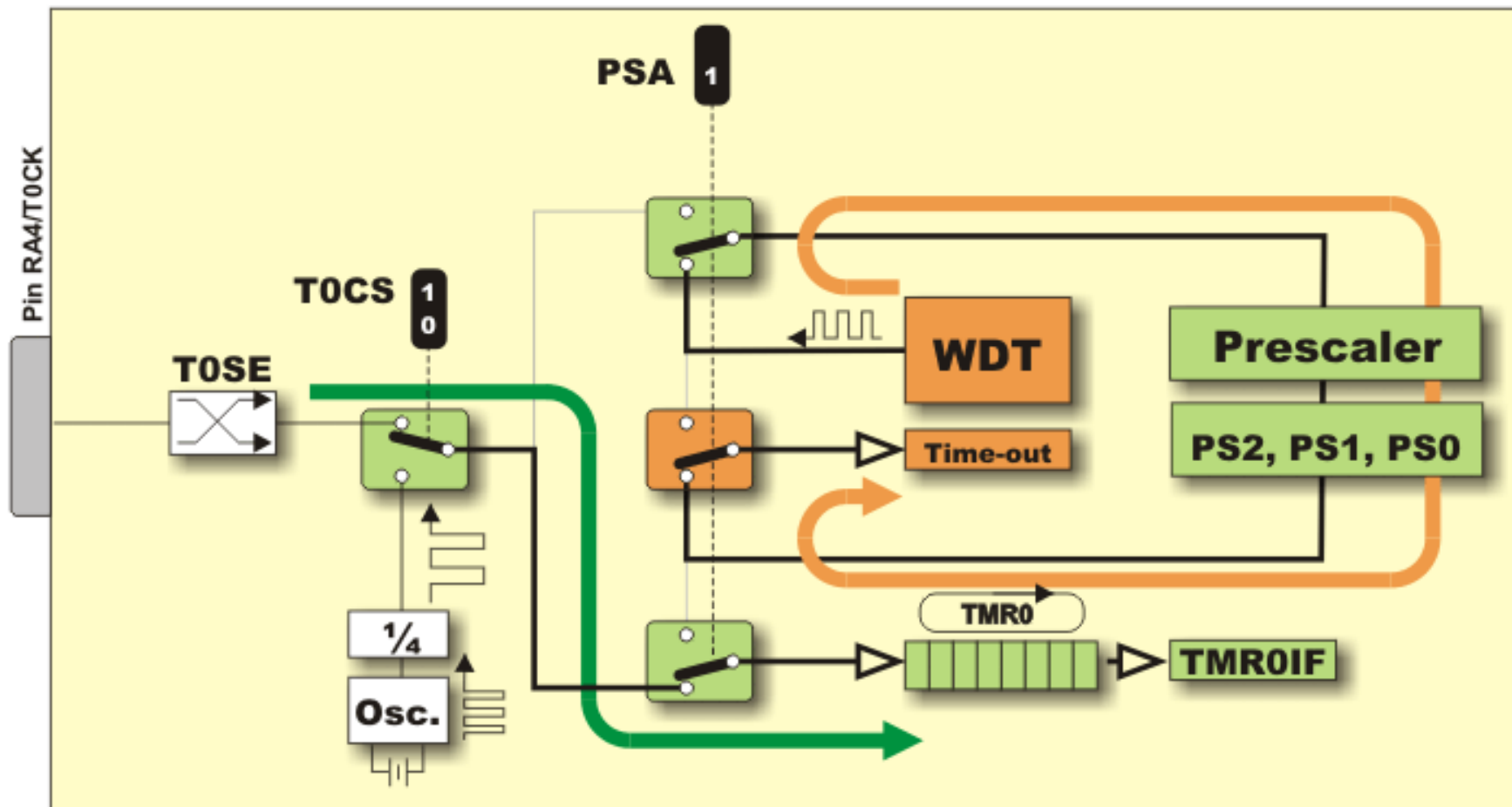
- Az **OPTION_REG** regiszter **PSA** bitjének 1-be állítása átkapcsolja a multiplexereket, s így az előosztó a Watchdog oszcillátorának jelét osztja le, **Timer0** pedig előosztás nélkül számlál



Forrás: www.mikroe.com

Négyről egy vonalra multiplexer

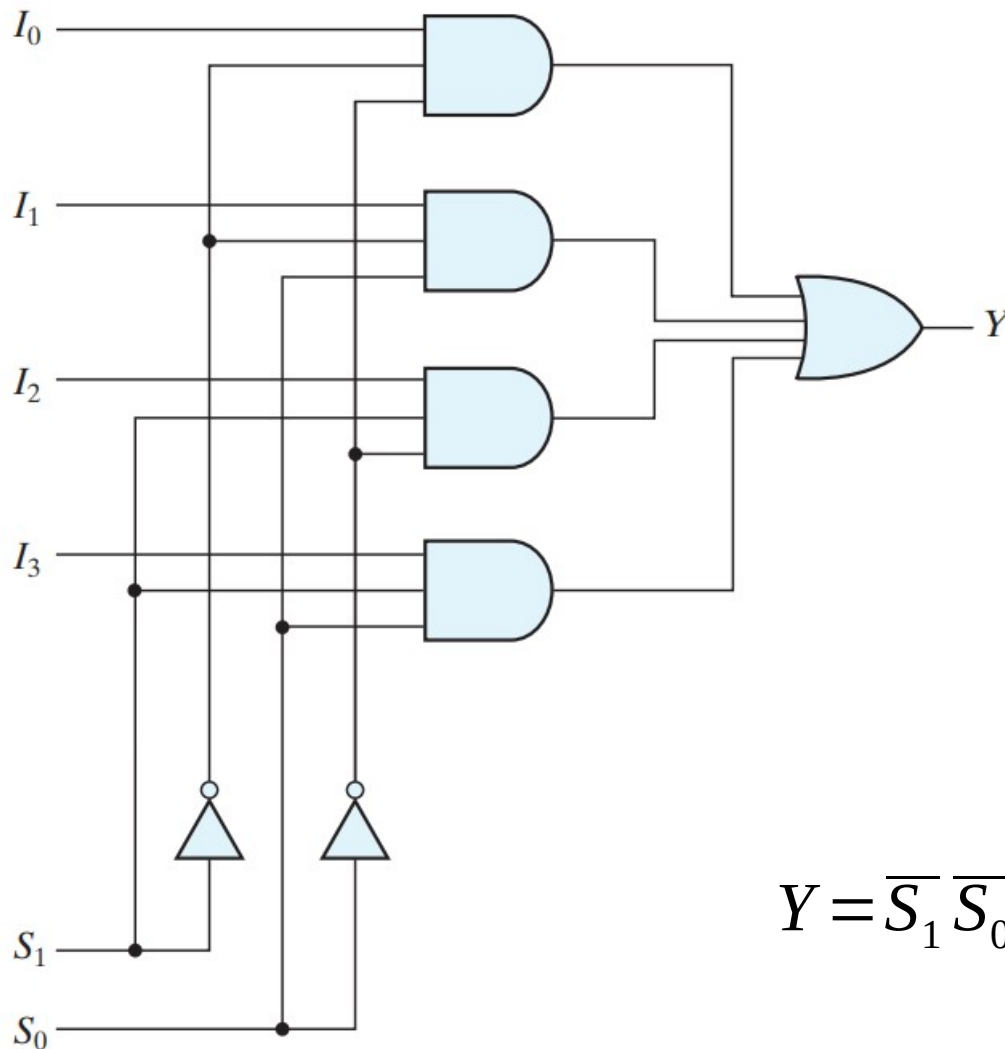- Az alábbi kapcsolás négy bemenő vonal közül egyet választ ki az S_0 és S_1 kiválasztójelek segítségével és továbbít az Y kimenetre




Funkciótábla:

S_1	S_0	Y
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

$$Y = \overline{S_1} \overline{S_0} I_0 + \overline{S_1} S_0 I_1 + S_1 \overline{S_0} I_2 + S_1 S_0 I_3$$

Négyről egy vonalra multiplexer

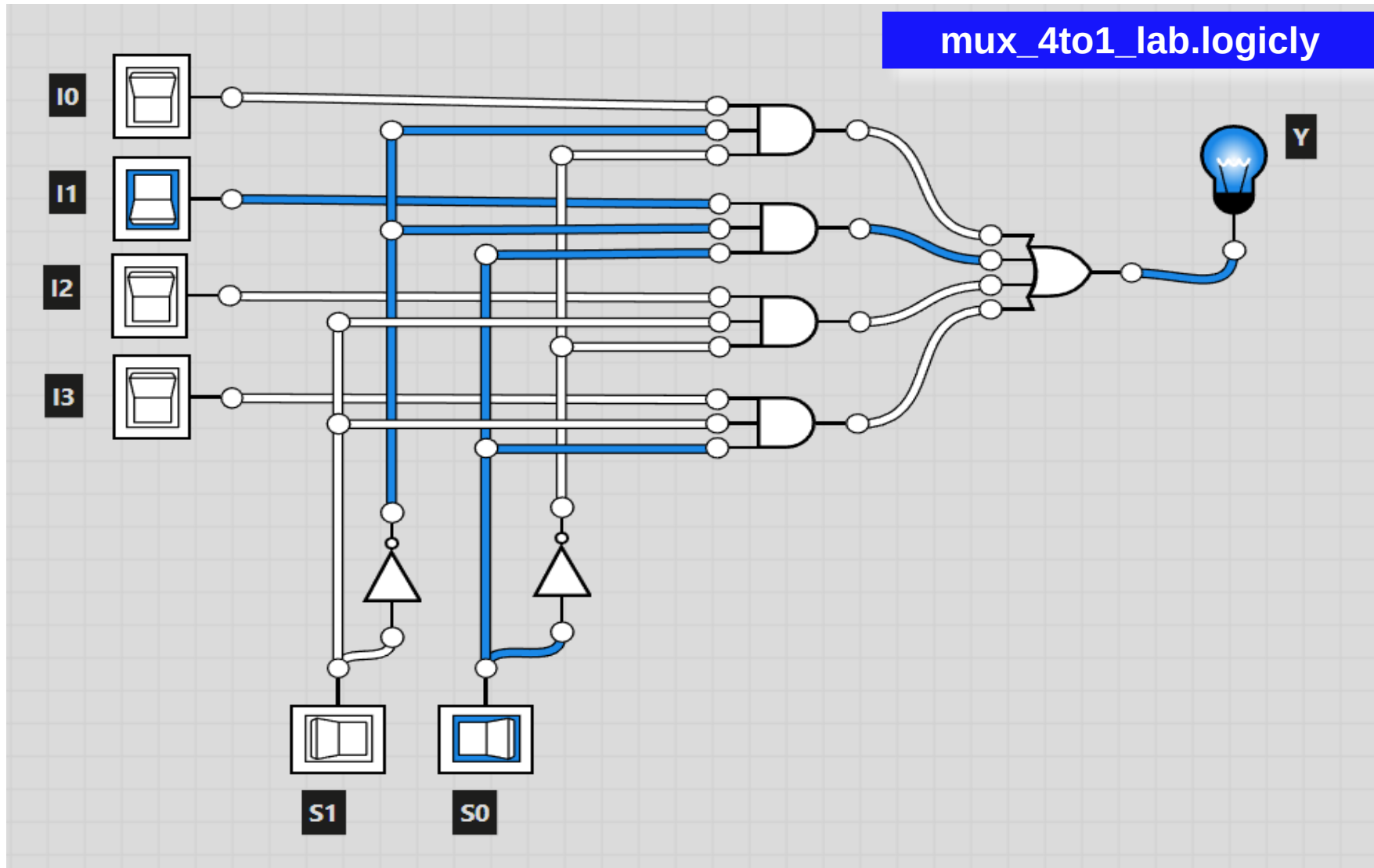- A kapcsolást a [Logic.ly](#) programban is kipróbáltuk és alkatrészként is elmentettük a `mux_4to1.logiclylib` fájlba




Logikai függvény megvalósítása multiplexerrel

Egy n változós logikai függvényt egy $n-1$ bemenetválasztós multiplexerrel is megépíthetünk. Legyen például: $F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 6, 7)$

(F oszlopában az 1., 2., 6. és 7. sorokban áll egyes)

A bemenetválasztók x és y lesznek, a négy bemenetre pedig az igazságtáblázat alapján z , z' , 0 és 1 kötendő


x	y	z	F	
0	0	0	0	$F = z$
0	0	1	1	
0	1	0	1	$F = z'$
0	1	1	0	
1	0	0	0	$F = 0$
1	0	1	0	
1	1	0	1	$F = 1$
1	1	1	1	

 

Vegyük észre, hogy az F oszlopban két-két soronként nézve a függvény értéke vagy megegyezik z -vel, vagy ellentétes vele, vagy csupa nulla, vagy csupa 1-es – más lehetőség nincs

Logikai függvény megvalósítása multiplexerrel

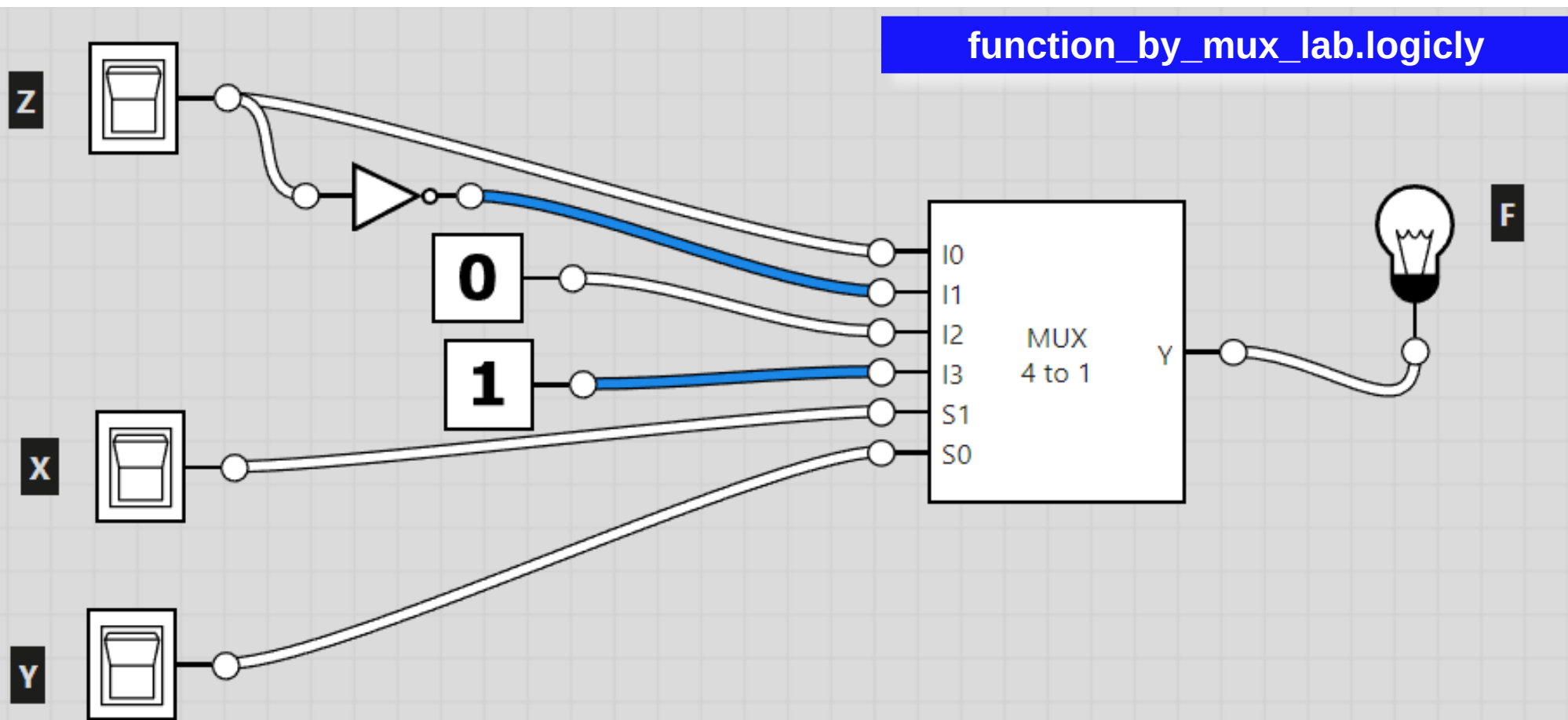
- A könyvtári modulként elmentett `mux_4to1.logiclylib` felhasználásával a [Logic.ly](https://logic.ly) programban is megvalósítottuk a $F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 6, 7)$ függvényt



Logikai függvény megvalósítása multiplexerrel


- **Nézzünk egy feladatot:** Valósítsuk meg az $F(A, B, C) = \Sigma(3, 5, 6, 7)$ függvényt egy 4 x 1 multiplexerrel!
 - ❖ Írjuk fel a függvény igazságtáblázatát!
 - ❖ Két soronként állapítsuk meg, hogy C, C', 0, vagy 1 írja le a függvényt!
 - ❖ Vegyünk egy 4x1 multiplexert és kössük be a fentiek szerint!

A	B	C	F	
0	0	0	0	F=0
0	0	1	0	
0	1	0	0	F=C
0	1	1	1	
1	0	0	0	F=C
1	0	1	1	
1	1	0	1	F=1
1	1	1	1	

 

Logikai függvény megvalósítása multiplexerrel






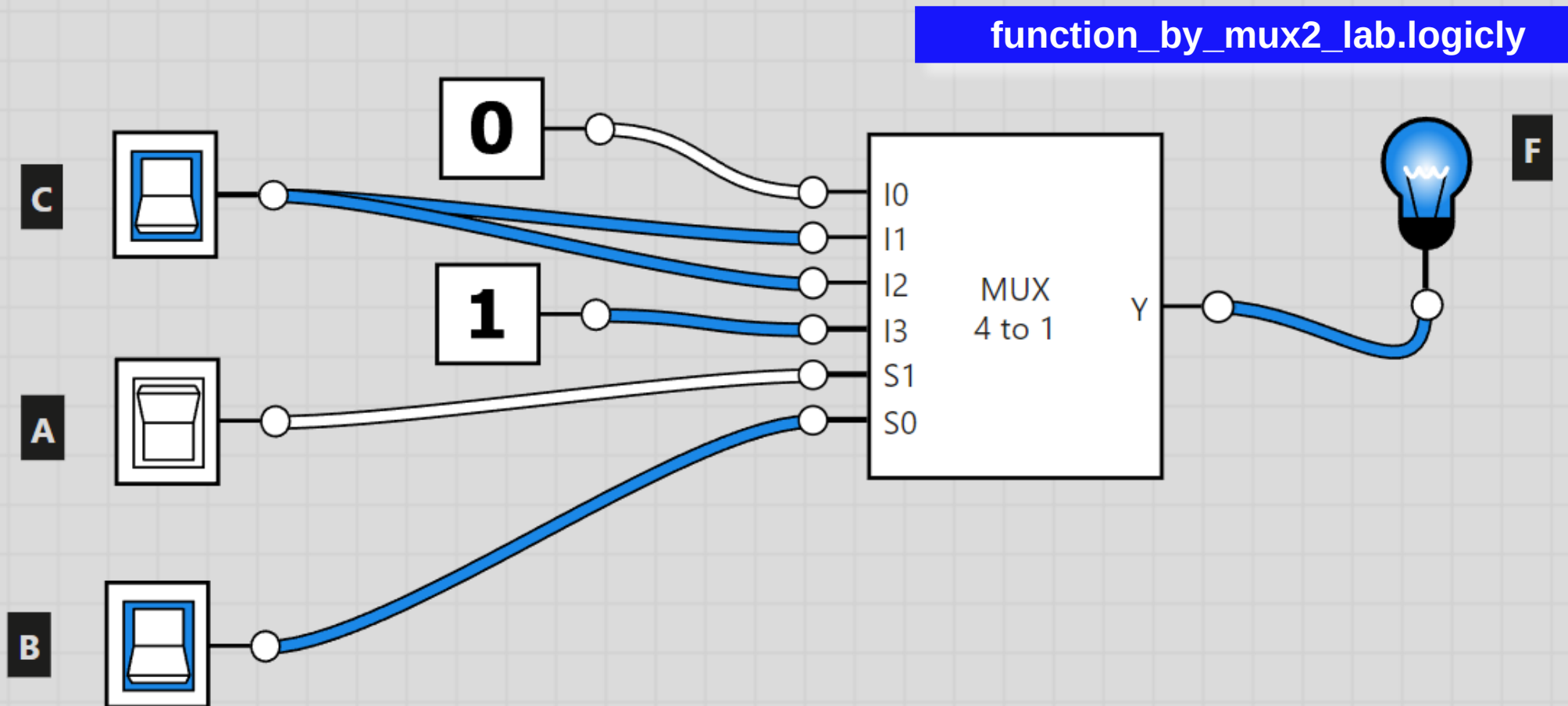
- A könyvtári modulként elmentett `mux_4to1.logiclylib` felhasználásával a [Logic.ly](https://logic.ly) programban is megvalósítottuk a $F(A, B, C) = \Sigma(3, 5, 6, 7)$ függvényt



Analóg multiplexerek


- 4051 CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
- 4052 CMOS Differential 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
- 4053 CMOS Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer

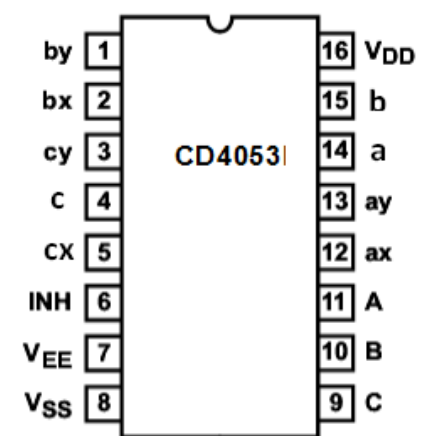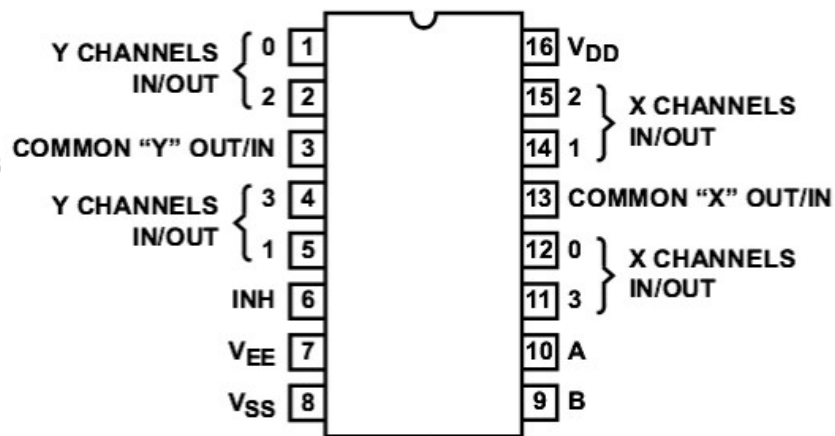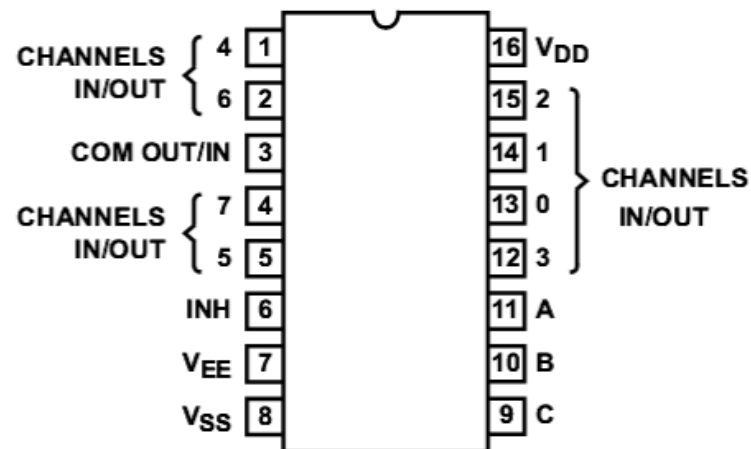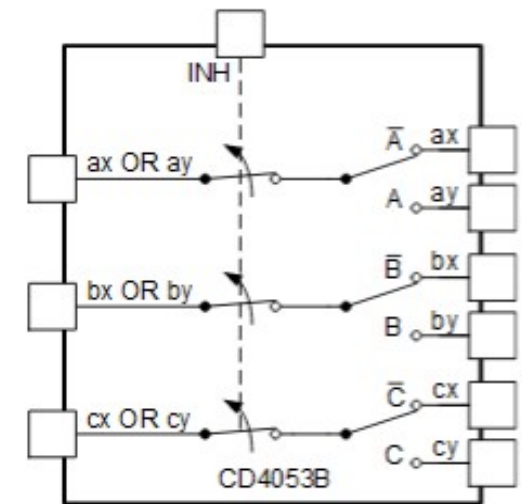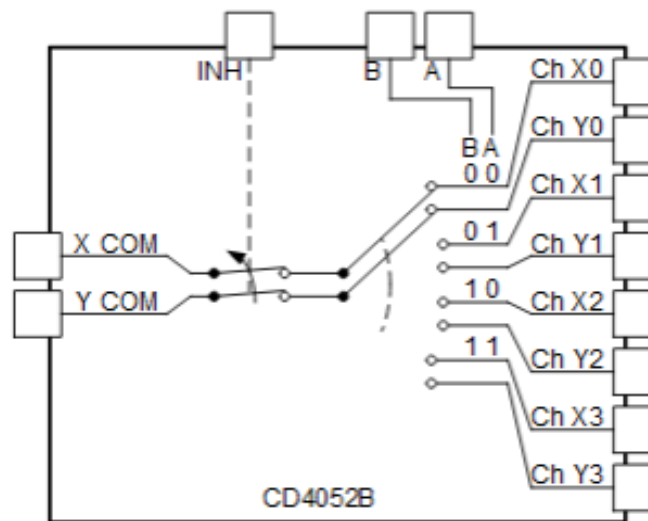 - A kiválasztás digitális, a csatorna viszont analóg jeleket visz át



Analóg multiplexer a gyakorlatban

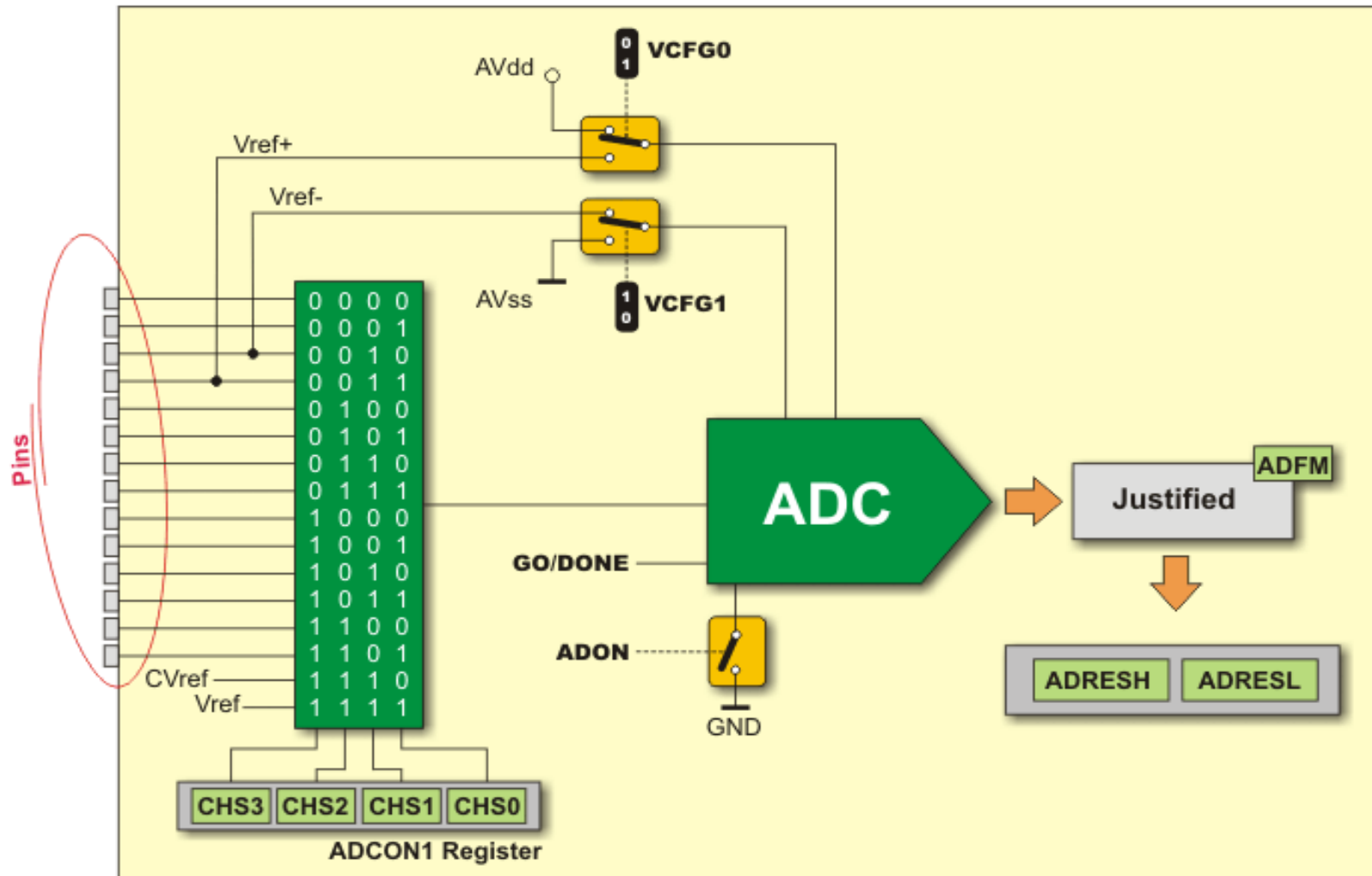- A mikrovezérlők Analóg-Digitális átalakítója (ADC) több analóg bemenet közül választja ki azt az egyet, amelyen mérést indít




Forrás: www.mikroe.com


Demultiplexerek

- A **demultiplexer** (DMUX) egy olyan kombinációs logikai hálózat, amely egy adatbemenetet jelét a vezérlő bemenetek segítségével kiválasztott kimenetre irányítja

Blokkvázlat rajzjel

 

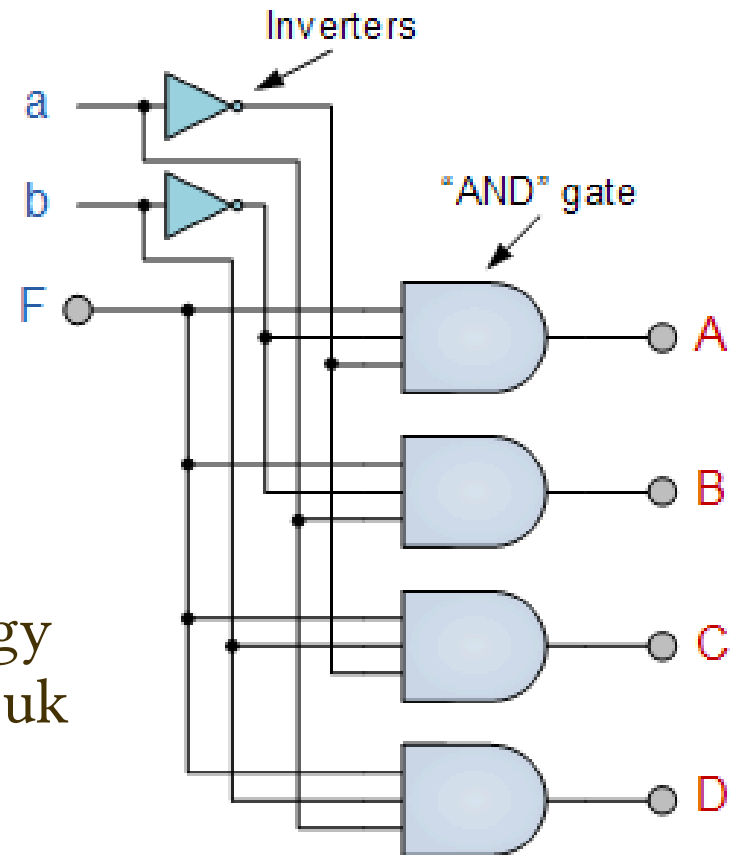
A jobboldali ábrán egy bemenőjelet a négy kimeneti csatorna valamelyikébe irányítjuk az *a* és *b* kiválasztó jelek beállításával



Forrás: electronics-tutorials.ws/combinational/comb_3.html


1 x 4 demultiplexer

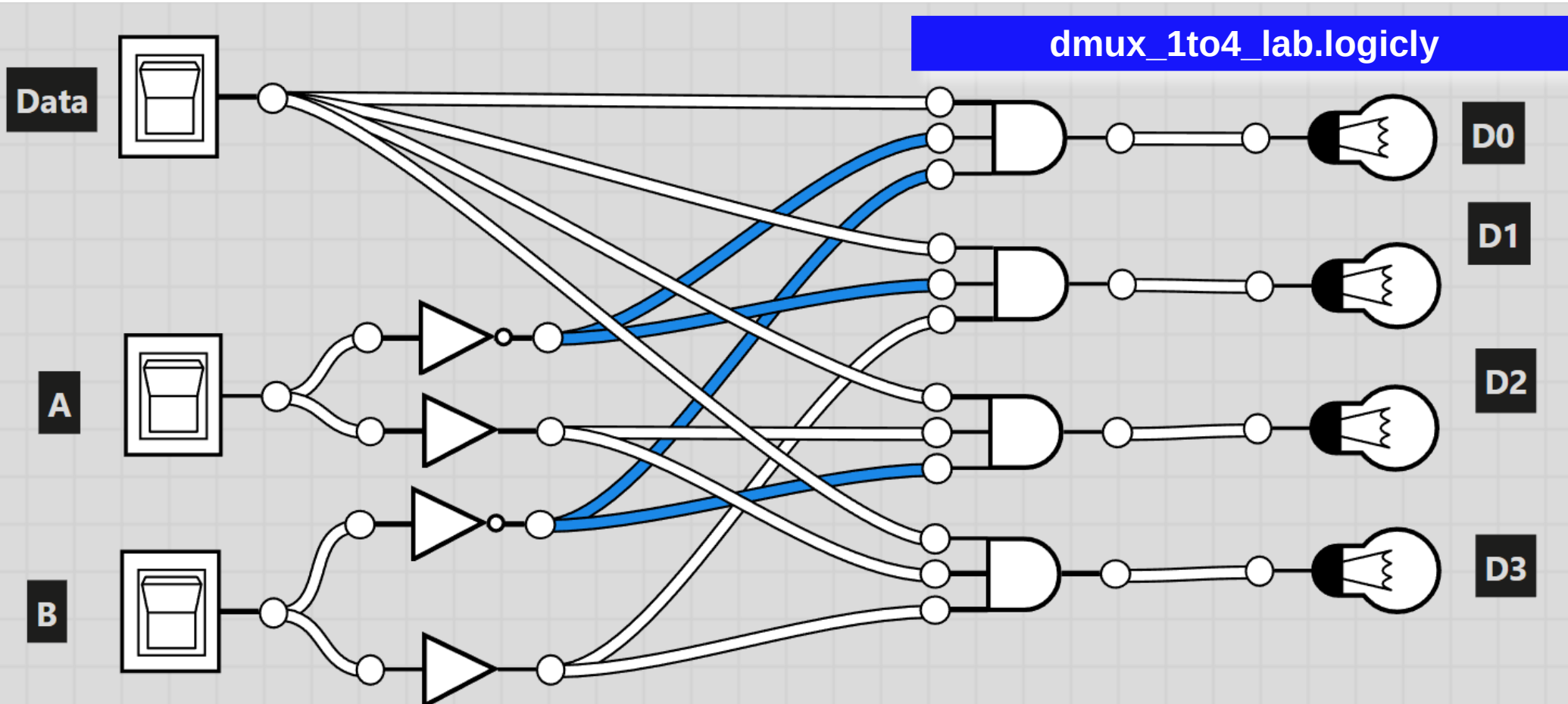- Az 1 x 4 demultiplexert a [Logic.ly](https://www.logic.ly) programban is kipróbáltuk (a neminvertáló buffer kapuk elhagyhatók, itt csak az átláthatóbb huzalvezetést szolgálták egyszerű átvezetésként)



NAND dekóderből demultiplexer

 - A hasonló felépítésnek köszönhetően a korábban bemutatott, engedélyező jellel rendelkező **NAND** dekódolóból is készíthetünk (negatív logikájú) 1 x 4 demultiplexert: az engedélyező jel bemenet lesz az adatbemenet, s arra a kimenetre jut el a '0', amelyiket az *A*, *B* bemenetek kiválasztják




<i>E</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

A 4000-es sorozat tipikus tagjai


4001	CMOS Quad 2-Input NOR Gate
4011	CMOS Quad 2-Input NAND Gate
4013	CMOS Dual D-Type Flip Flop
4017	CMOS Decade Counter with 10 Decoded Outputs
4021	CMOS 8-Stage Static Shift Register
4022	CMOS Octal Counter with 8 Decoded Outputs
4023	CMOS Triple 3-Input NAND Gate
4025	CMOS Triple 3-Input NOR Gate
4026	CMOS Decade Counter/Divider with Decoded 7-Segment Display Outputs and Display Enable
4027	CMOS Dual J-K Master-Slave Flip-Flop
4028	CMOS BCD-to-Decimal or Binary-to-Octal Decoders/Drivers
4043	CMOS Quad NOR R/S Latch with 3-State Outputs
4046	CMOS Micropower Phase-Locked Loop
4049	CMOS Hex Inverting Buffer/Converter
4050	CMOS Hex Non-Inverting Buffer/Converter
4051	CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
4052	CMOS Differential 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
4053	CMOS Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion
4060	CMOS 14-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider and Oscillator
4066	CMOS Quad Bilateral Switch
4069	CMOS Hex Inverter
4070	CMOS Quad Exclusive-OR Gate
4071	CMOS Quad 2-Input OR Gate
4072	CMOS Dual 4-Input OR Gate
4073	CMOS Triple 3-Input AND Gate
4075	CMOS Triple 3-Input OR Gate
4081	CMOS Quad 2-Input AND Gate
4082	CMOS Dual 4-Input AND Gate
4093	CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers
4094	CMOS 8-Stage Shift-and-Store Bus Register

A 4000-es sorozat tipikus tagjai


4001 Quad 2-Input NOR Gate

 


4011 Quad 2-input NAND

 

4025 Triple 3-Input NOR Gate

 


4023 Triple 3-Input NAND Gate

 

A 4000-es sorozat tipikus tagjai





4049

Hex Inverting Buffer/Converter

 

4050

Hex Non-Inverting Buffer/Converter

    

A 4000-es sorozat tipikus tagjai

