
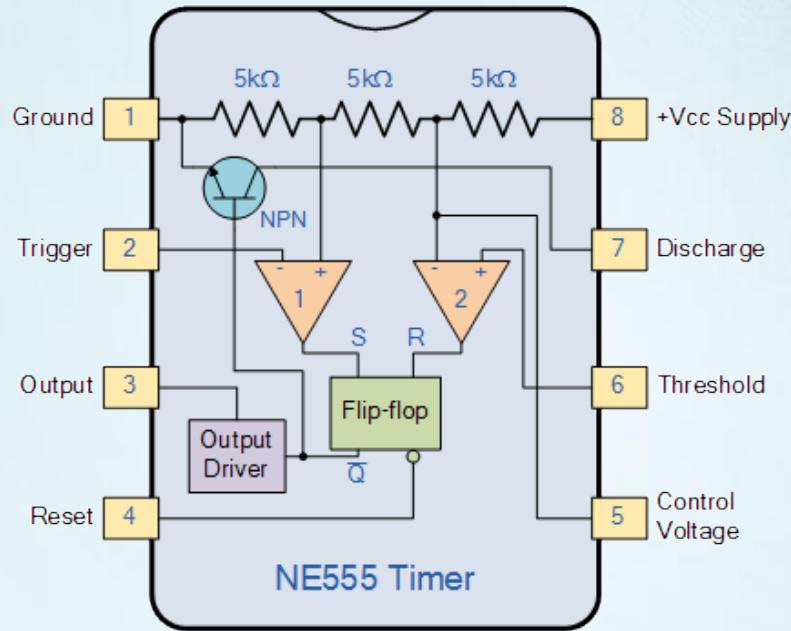


# Hobbi Elektronika

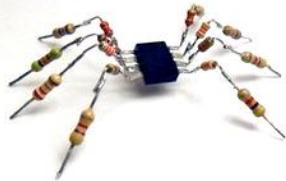


Bevezetés az elektronikába:  
Az NE555 időzítő IC



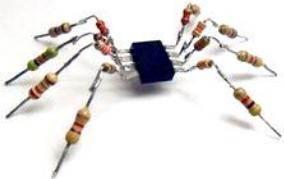
# Felhasznált irodalom

- ❑ Nagy Gergely (ELTE): [Az 555-ös időzítő használata ...](#)
- ❑ Electronics tutorials: [www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555\\_timer.html](http://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_timer.html)
- ❑ F-alpha.net: [en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/](http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/)
- ❑ Paul Falstad: [Elektronikus áramkör szimulátor - www.falstad.com/circuit](http://www.falstad.com/circuit/)



# Az NE555 időzítő

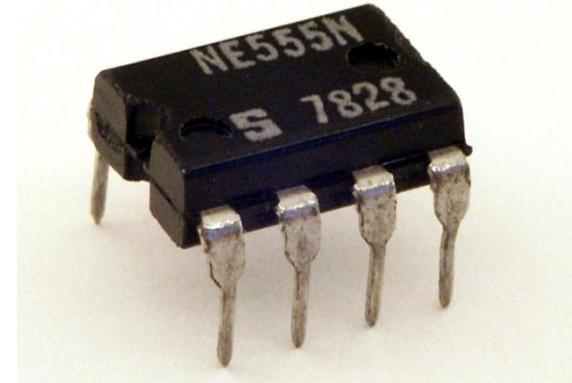


Az 555-ös IC-t a Signetics (jelenleg NXP, korábban Philips) fejlesztette ki 1971-ben, Hans Camenzind terve alapján.

Az eredeti cél egy olyan oszcillátor volt, amire teljesül, hogy:

- a frekvenciáját külső elemekkel (R, C) lehet beállítani,
- tápfeszültség- és hőmérsékletfüggetlen.

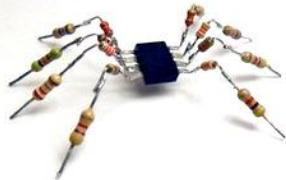Végül egy általános időzítő áramkör készült el, ami talán a legnagyobb példányszámban eladott IC: 2003 táján évi 1 milliárd darabot gyártottak belőle (Fairchild, Maxim, Motorola, ST, TI, NXP).



# NE555 paraméterek


- Eredeti neve: NE555 (8 lábú DIP tokban).
- Bipoláris IC, nagyjából 20 BJT-ből (gyártófüggő), kb. ugyanennyi ellenállásból áll.
- Tápfeszültség: 4,5–15 V
- Tápáram (5 V-os tápfesz-nél): 3–6 mA
- Maximális kimeneti áram: 200 mA
- Működési hőmérséklettartomány: 0–70° C





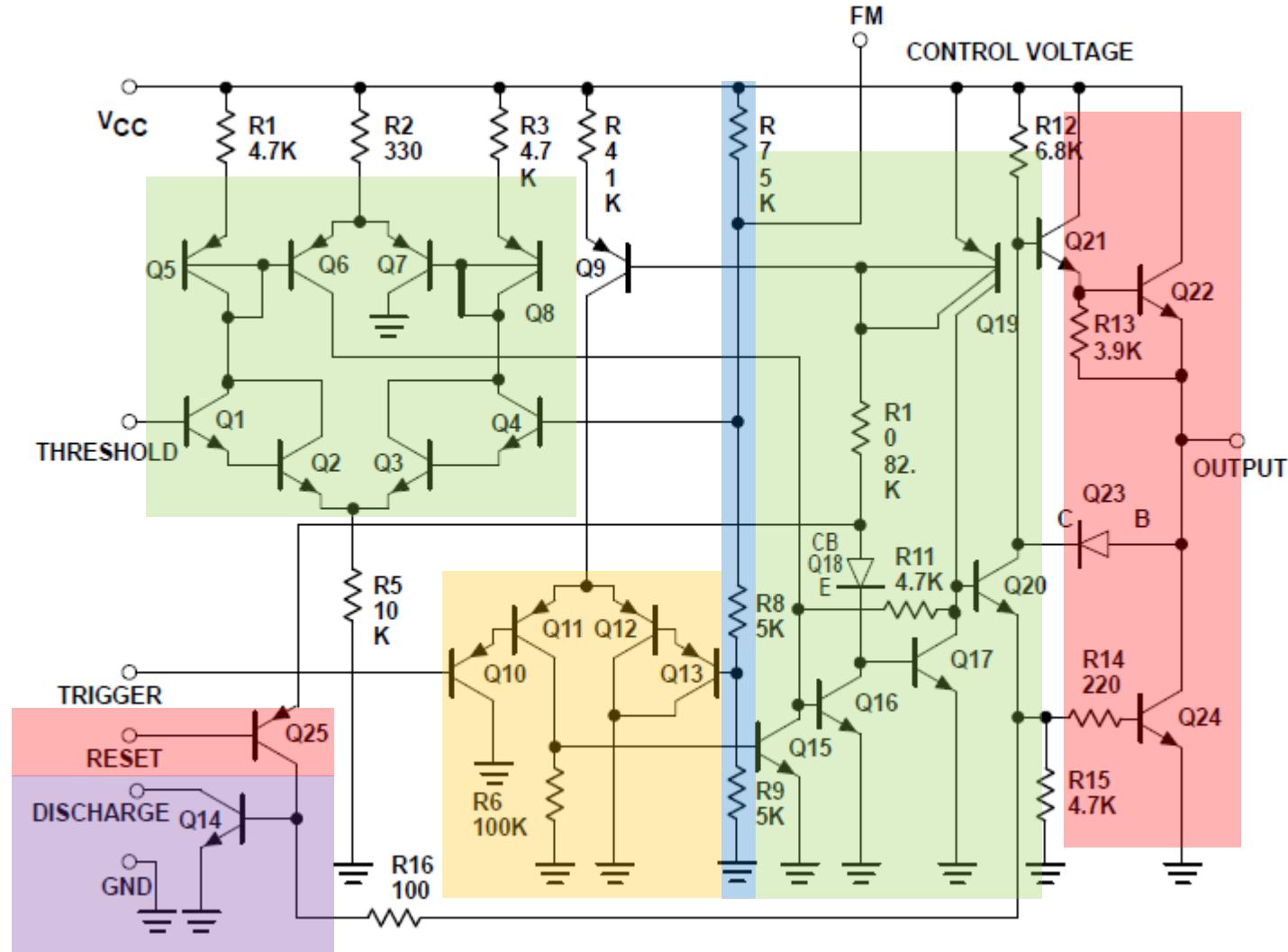
# NE555 kapcsolási vázlat

(A Philips Semiconductors 1994-es adatlapja szerint)



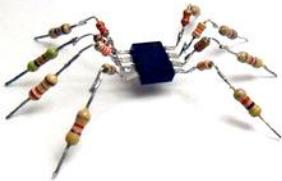

# Az NE555 felépítése

A funkcionális felépítés és a lábkiosztás az alábbi ábrán látható (a lábkiosztásnál minden az IC felülnézeti rajzát adják meg). Az IC elnevezése a 3 db 5 kohmos ellenállás miatt lett 555...


**Trigger:** ha alacsony, 1-be állítja az RS flip-flopot, s a kimenet magas lesz.

**Reset:** ha alacsony, törli az RS flip-flopot, a kimenet alacsony lesz. Mi nem használjuk.

**Control Voltage:** A Threshold bemenet billenési szintje ellenőrizhető, illetve módosítható vele.

**Threshold:** Ha szintje magasabb a beállított küszöbnél ( $2/3 \times VCC$ , vagy Control) akkor visszabillett az RS flip-flopot, a kimenet alacsony lesz.

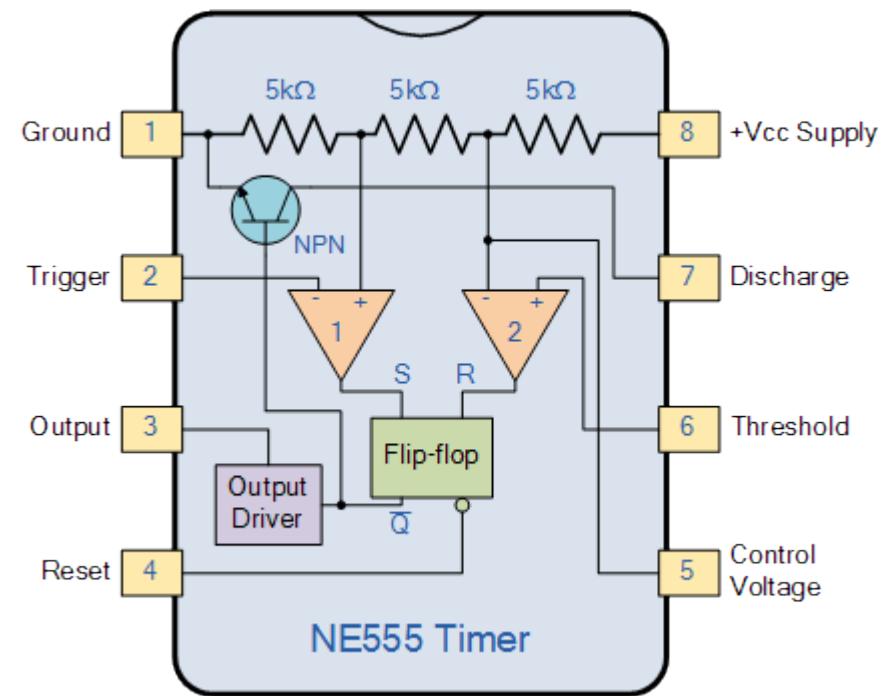
**Discharge:** A külső időzítő kondenzátor kisütésére használható nyitott kollektoros kimenet. Akkor aktív, ha a kimenet magas.



**Ground:** A tápegység közös pontja (föld).



**+VCC:** Tápfeszültség (4,5 – 15 V)

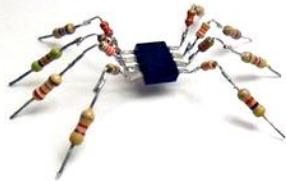**Output:** kimenet (0-15V / max. 200 mA).



# A tápfeszültség bekötése

www.f-alpha.net

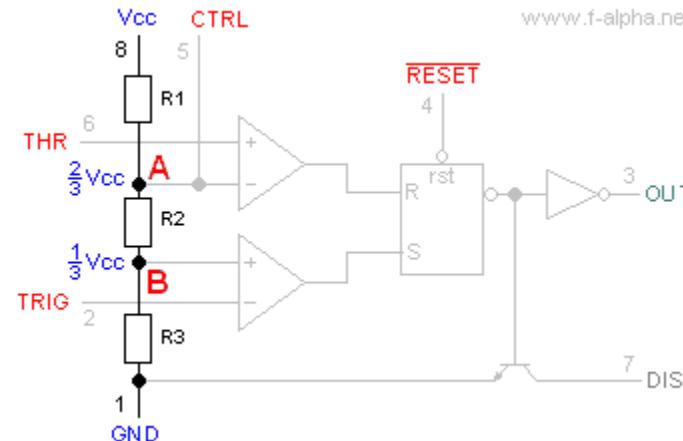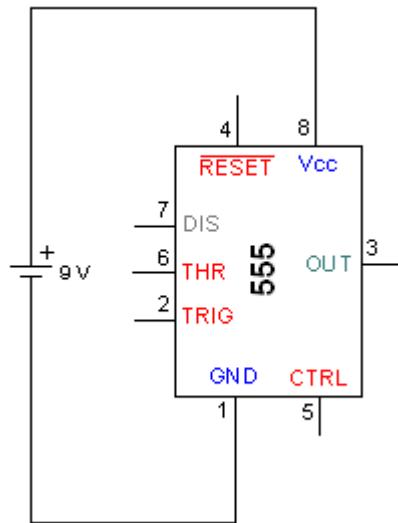


www.f-alpha.net

A belső osztón az **A pont** feszültsége  $VCC \cdot 2/3$  (esetünkben 6 V) lesz, a **B pont** feszültsége pedig  $VCC \cdot 1/3$  (esetünkben 3 V) lesz. Ezek a két komparátor Referencia szintjei.

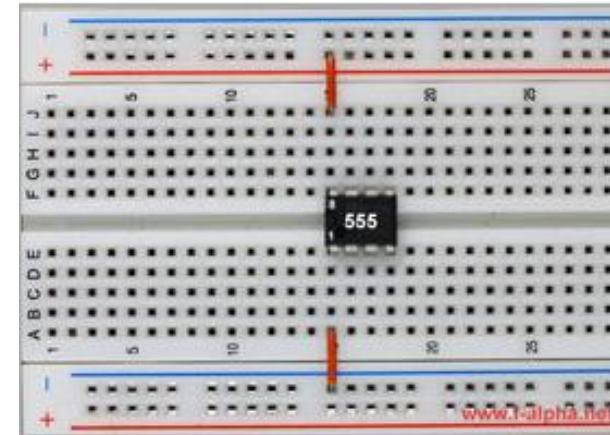
## Megjegyzések:

- Ha a Reset lábat nem használjuk, célszerű magas szintre húzni!
- Ha a CTRL bemenetet nem használjuk, egy kondenzátorral kössük földre (zajszűrés).

Link: [en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/lets-go/experiment-1-power-supply/](http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/lets-go/experiment-1-power-supply/)



www.f-alpha.net


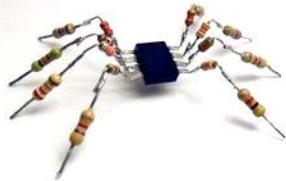


# A kimenet bekötése


Az **OUT** kimenet az NE555 3-as lába. Csak két állapota van: **H**, azaz magas szint (VCC, ami esetünkben 9 V) és **L**, azaz alcsony szint (0 V).

Itt most két LED-et kötünk a kimenetre. Ha a kimenet alacsony, LED1 világít. Ha a kimenet magas, akkor pedig L2 világít.

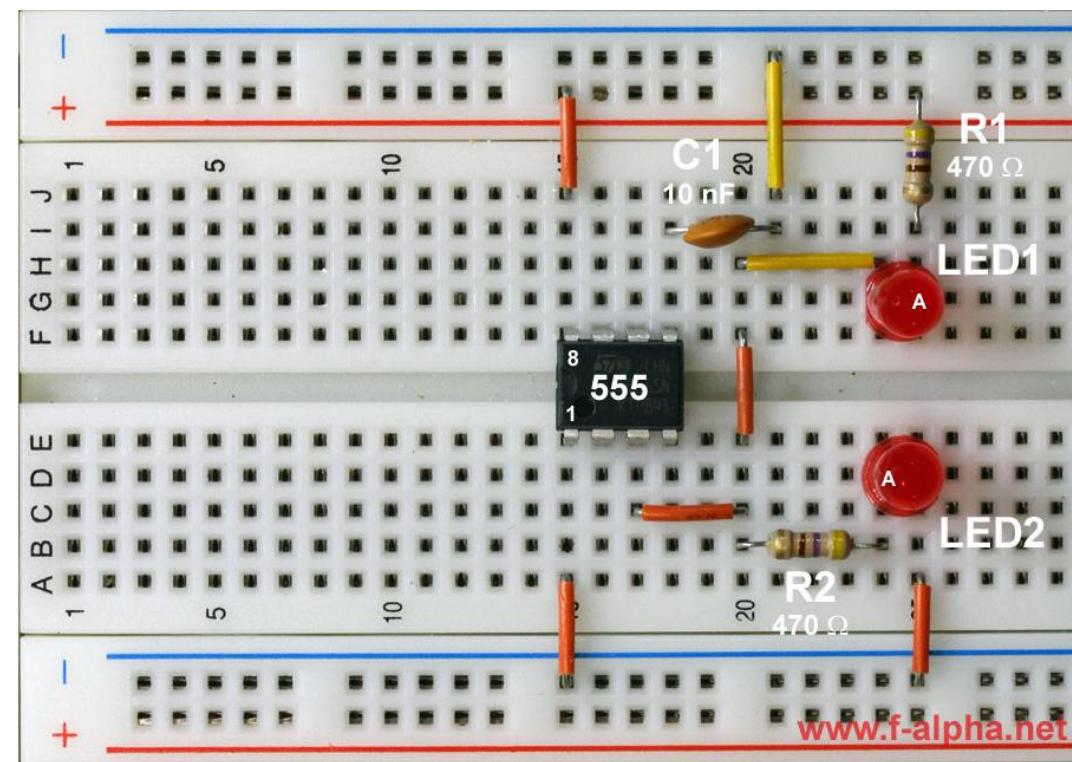
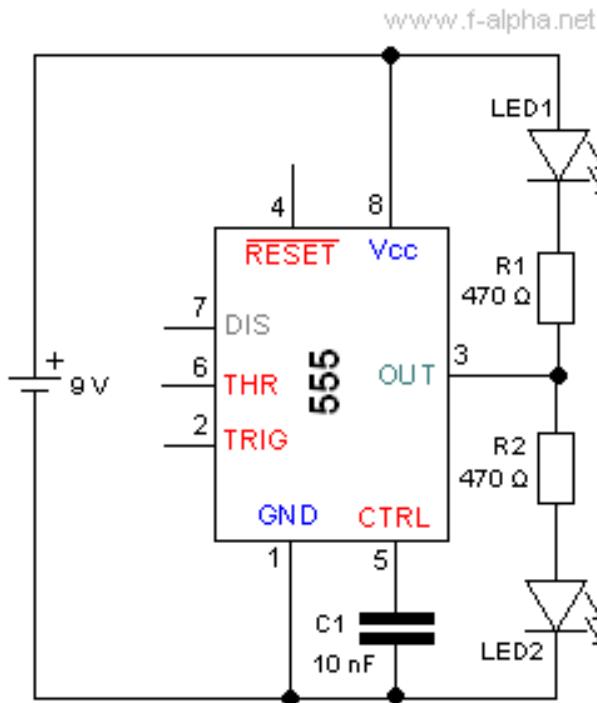
Alaphelyzetben (bekapcsoláskor) a kimenet alacsony (LED1 világít)



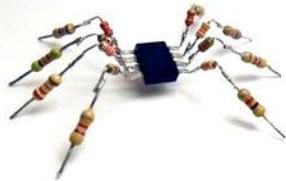Link: [en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/lets-go/experiment-3-out-output/](http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/lets-go/experiment-3-out-output/)




# A trigger bemenet vezérlése

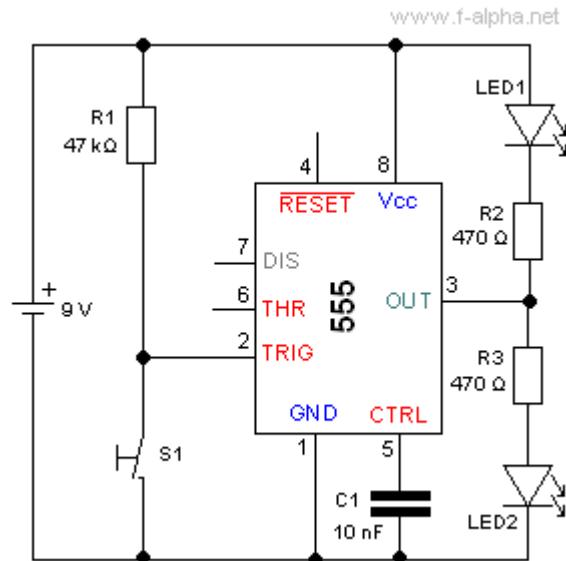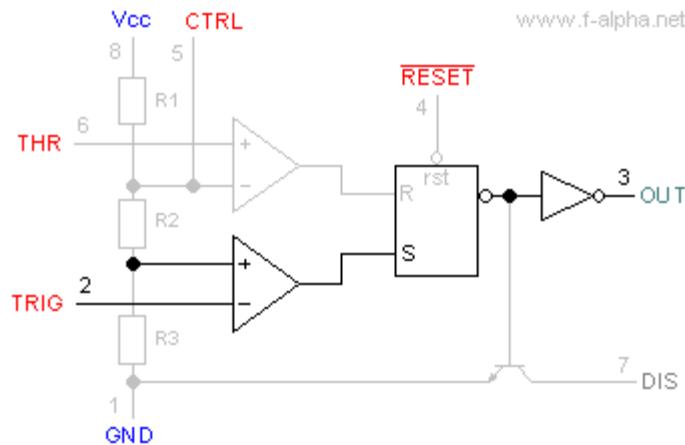


A **TRIGGER** (elsütő) bemenet egy komparátor negatív bemenetére van kötve. A komparátor másik bemenete az „555” feszültségesztő VCC\*1/3 pontjára csatlakozik.

Ha az **S1** nyomógombot megnyomjuk, **TRIGGER** bemenet feszültségszintje VCC\*1/3-nál alacsonyabb lesz, ekkor az RS flip-flop **S** (Set) bemenete aktív, az **OUT** kimenet pedig magas szintre billen, LED2 világít.

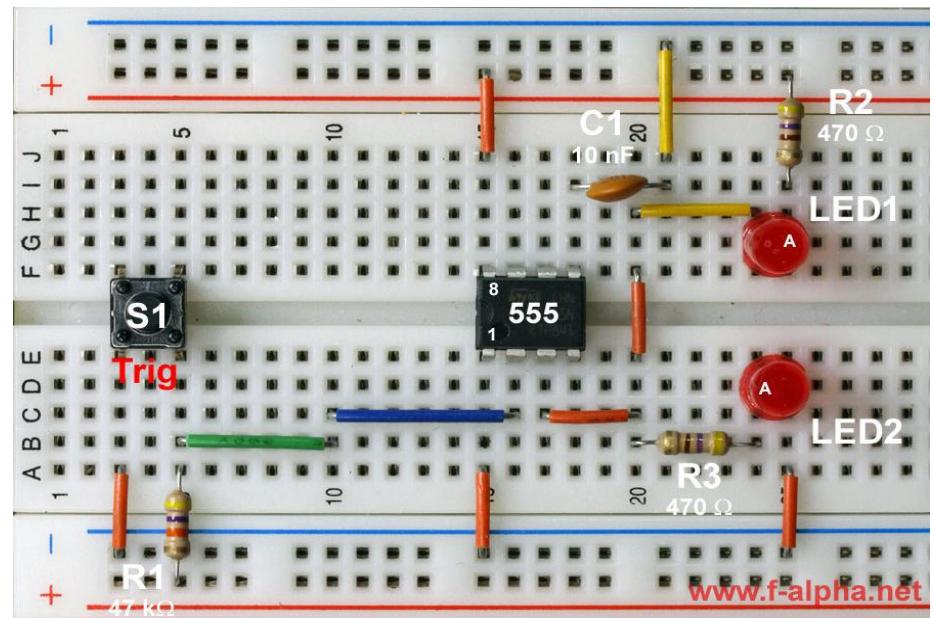
De hogyan billenthetjük vissza a kimenetet?



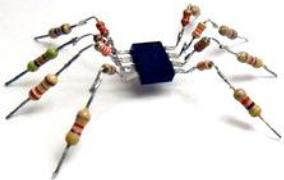Link: [en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer/lets-go/experiment-4-trigger-input/](http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer/lets-go/experiment-4-trigger-input/)




# A threshold bemenet vezérlése

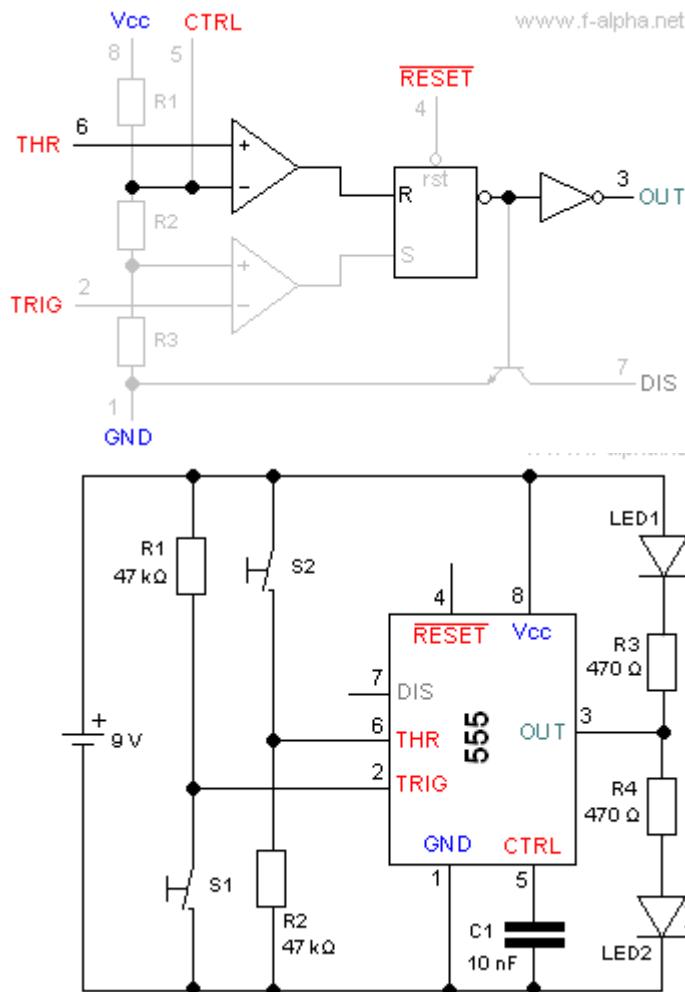


A **THRESHOLD** (küszöbszint) bemenet egy komparátor pozitív bemenetére van kötve. A komparátor másik bemenete a  $VCC \cdot 2/3$  pontra csatlakozik.

Ha az **S2** nyomógombot megnyomjuk, **THRESHOLD** bemenet feszültségszintje  $VCC \cdot 2/3$ -nál magasabb lesz, ekkor az RS flip-flop **R** (Reset) bemenete aktív, az **OUT** kimenet pedig alacsony szintre billen, **LED1** világít.


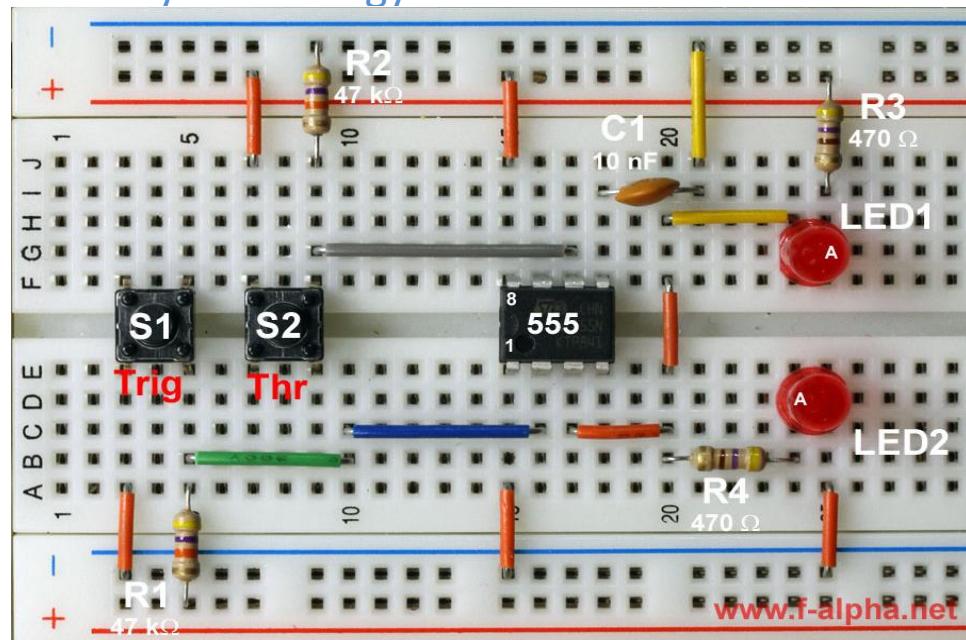
Végeredményben lett egy bistabil multivibrátorunk...



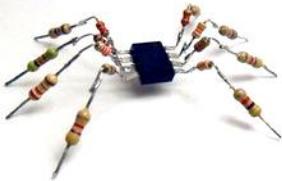Link: [en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer/lets-go/experiment-5-threshold-input/](http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer/lets-go/experiment-5-threshold-input/)




# A reset bemenet vezérlése

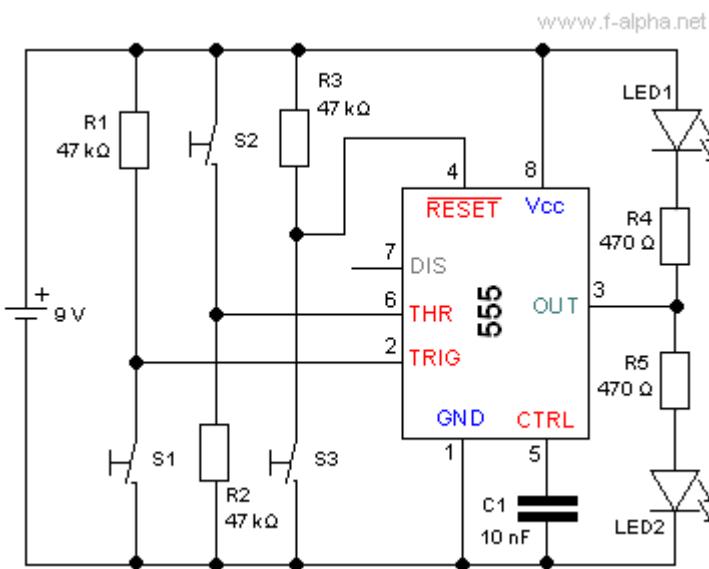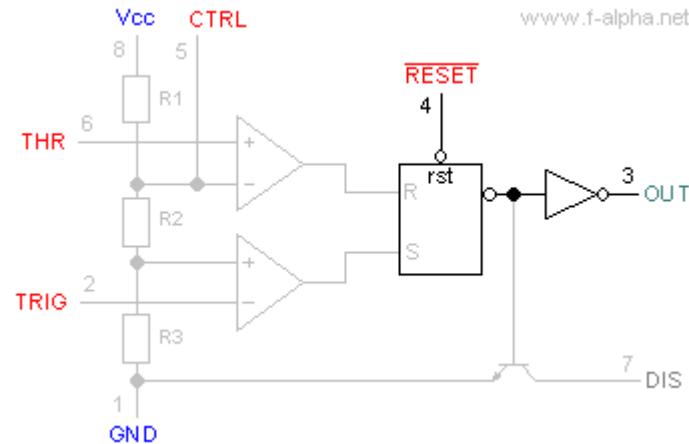


A **RESET** ( törlés ) bemenet, amely a 4-es lábon vezérelhető, közvetlenül az RS flip-flop törlő bemenetéhez van kötve. Ha az **S3** nyomógombot megnyomjuk, **RESET** bemenet feszültségszintje alacsony lesz, ekkor az RS flip-flop alaphelyzetbe kerül, az **OUT** kimenet pedig alacsony szintre billen, **LED1** világít.

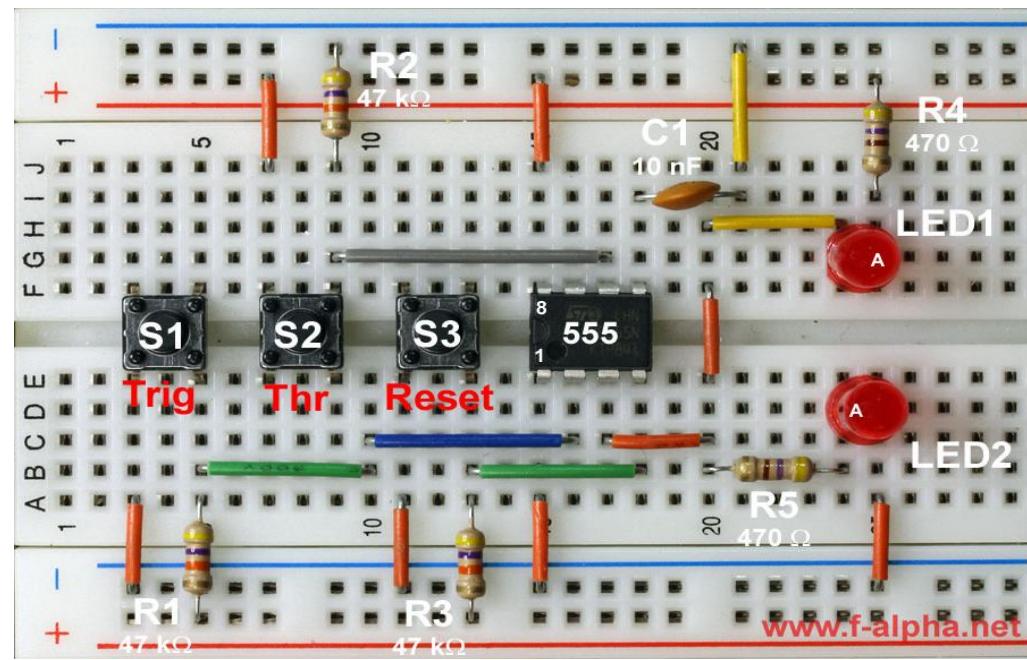
Végeredményben **S2** és **S3** egyaránt alaphelyzetbe állít.



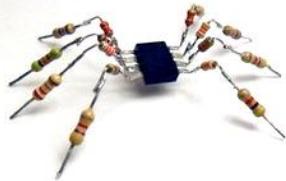Link: [en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer/lets-go/experiment-6-reset-input/](http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer/lets-go/experiment-6-reset-input/)




# A discharge kimenet

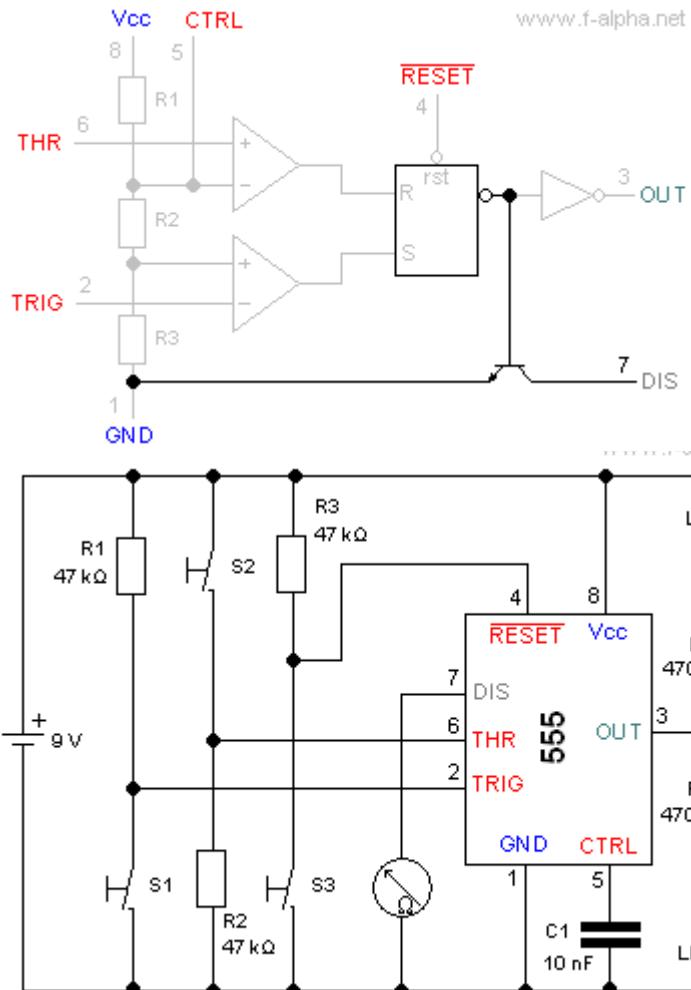


A **DISCHARGE** (kisütés) kimenet, ami az NE555 7-es lába, egy tranzisztor kollektorához van kötve (nyitott kollektoros kimenet). A tranzisztor bázisa az RS flip-flop invertált kimenetére csatlakozik. Amikor az RS flip-flop alaphelyzetbe kerül, a tranzisztor vezet. Ha az RS flip-flop aktív állapotba billen (triggerelés után), akkor pedig a tranzisztor lezár (nem vezet).

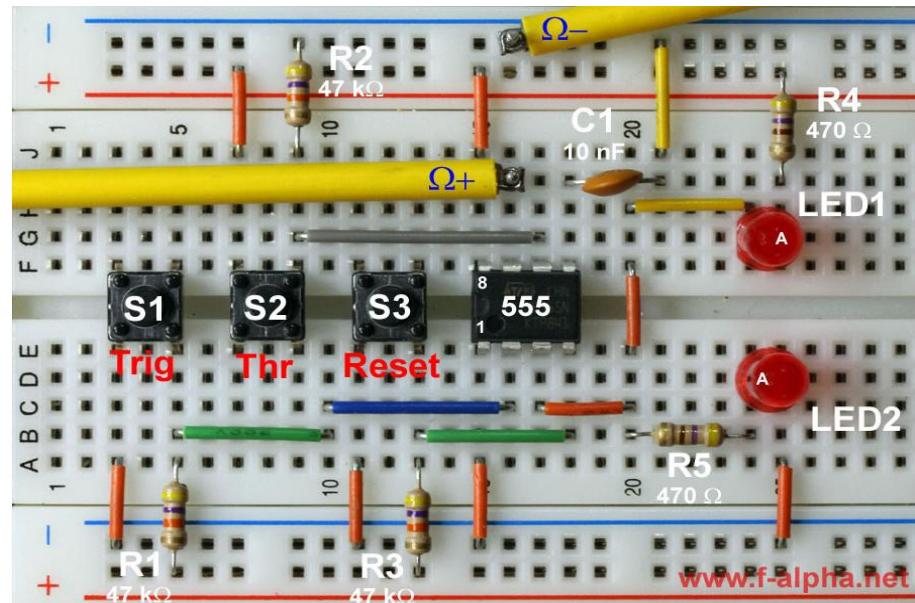Ohmmérővel ellenőrizhetjük a vezetést, a 2. ábra szerint.



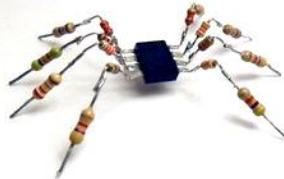Link: [en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer/lets-go/experiment-6-reset-input/](http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer/lets-go/experiment-6-reset-input/)




# Alkalmazások

- Schmitt trigger (hiszterézises komparátor)
- Monostabil multivibrátor (időzítő)
  - Nem újraindítható (non-retriggerable)
  - Újraindítható (retriggerable)
- Astabil multivibrátor (négyszögjel oszcillátor)
  - Aszimmetrikus jelalak
  - Szimmetrikus jelalak
- PWM (impulzusszélesség moduláció)
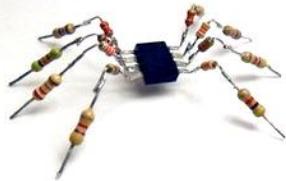
## Egyszerű projektötletek

- Elektronikus metronom
- Rendőrségi sziréna



# Schmitt triggeres inverter



Link: [www.falstad.com/circuit/e-555schmitt.html](http://www.falstad.com/circuit/e-555schmitt.html)


Az alábbi kapcsolásban az NE555 hiszterézises komparátorként viselkedik, ami zajos digitális jelek javítására használható.

Ha a jel eléri a  $V_{CC} \cdot 2/3$ -at, akkor a kimenet logikai 0-ba kerül, ha pedig  $V_{CC}/3$  alá csökken, akkor logikai 1-be.

Példa: a Schmitt triggeres bemenet hatása

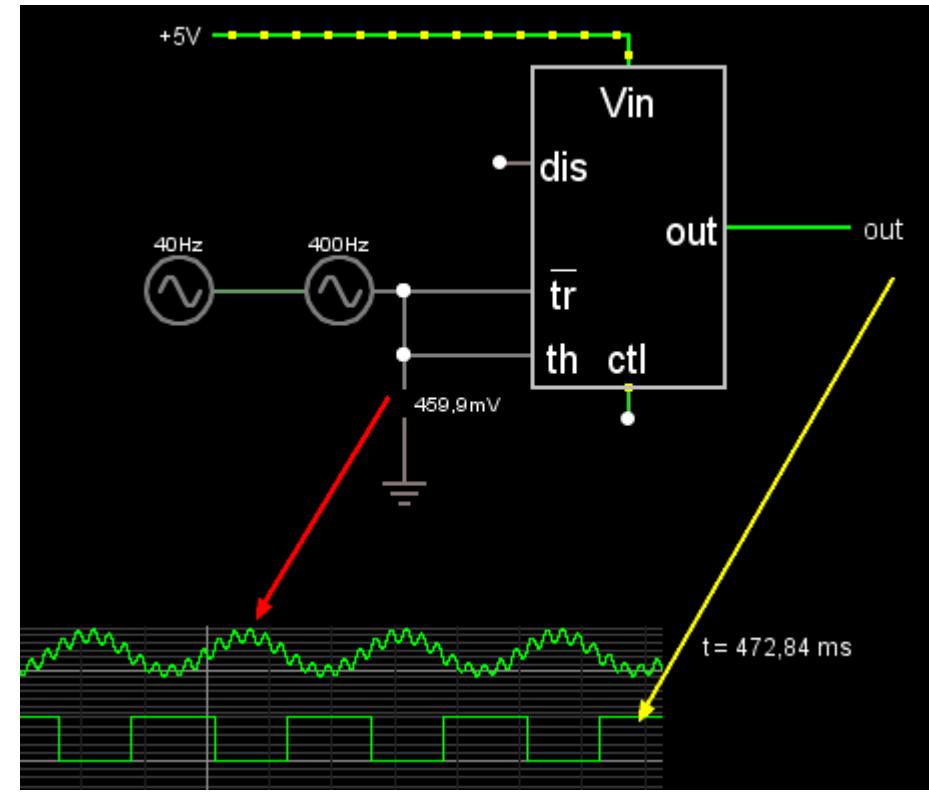
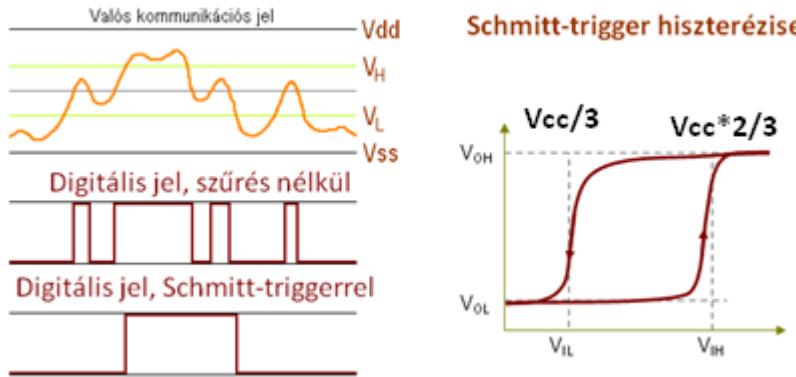
Megjegyzés: itt a kimenőjel nem invertált!



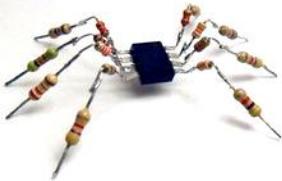

# Monostabil multivibrátor


Nem újraindítható változat

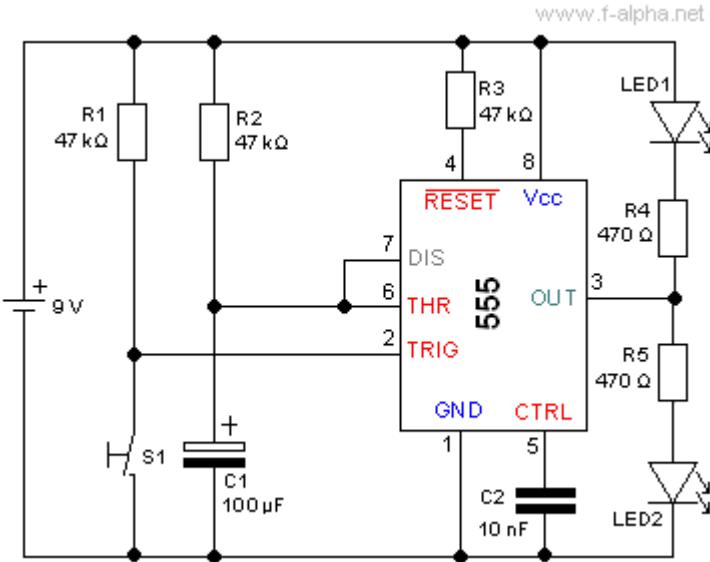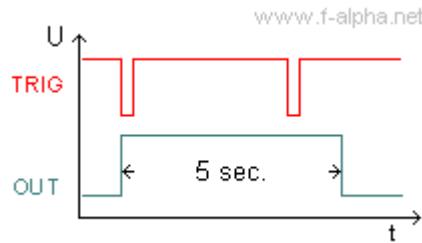


$$T = 1.1 \times R_2 C_1 \\ = 1.1 \times 47\,000 \Omega \times 0.0001 F = 5.2 \text{ sec}$$

Használjuk a **DISCHARGE** (kisütés) kimenetet, ami alaphelyzetben kisütött állapotban tartja a **C1** kondenzátort.

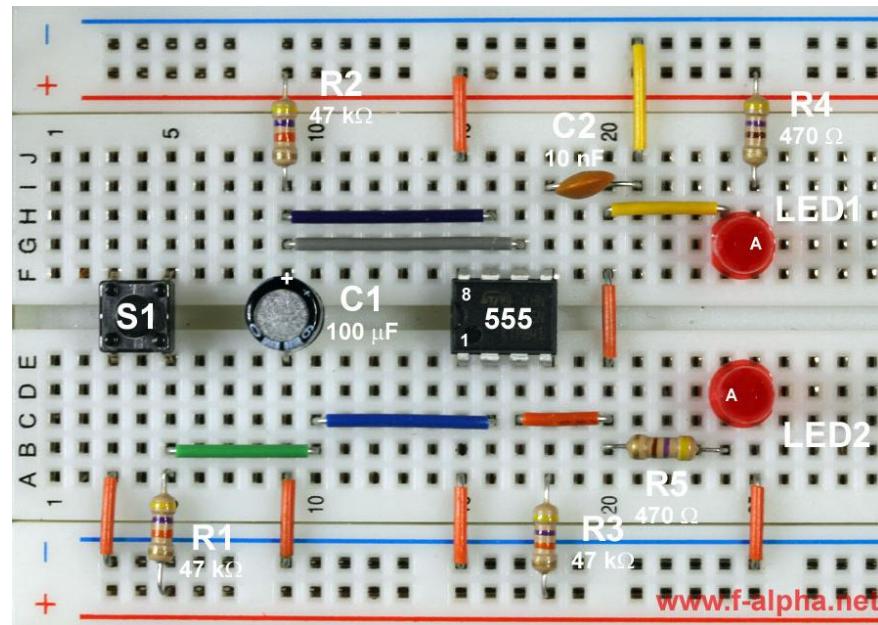**S1** lenyomására a kimenet magas szintbe billen, s mindaddig ott marad, amíg a feltöltődő kondenzátor feszültsége el nem éri a  $2/3 * V_{CC}$  visszabillentési threshold szintet. Ekkor az **OUT** alacsony szintre áll, a **DISCHARGE** kimenet lehúz (vezet), a **C1** kondenzátor kisül.



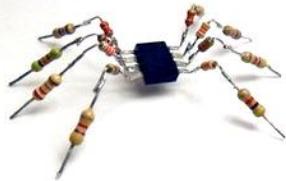Link: [en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/go-on/experiment-12-non-retriggerable-monoflop/](http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/go-on/experiment-12-non-retriggerable-monoflop/)



# Monostabil multivibrátor

Újraindítható  
változat  
(retriggerable)





A **D1** diódával bővítiük az előző kapcsolást.


**S1** lenyomásakor a **C1** kondenzátor is kisül, ezért ismételt triggerelésre az időzítés mindig újraindul.

Alkalmazás:

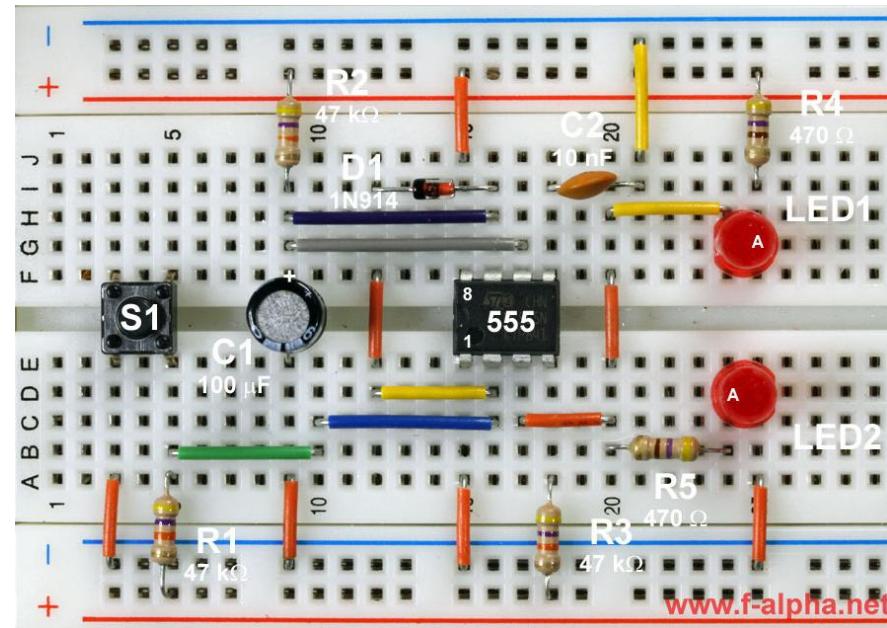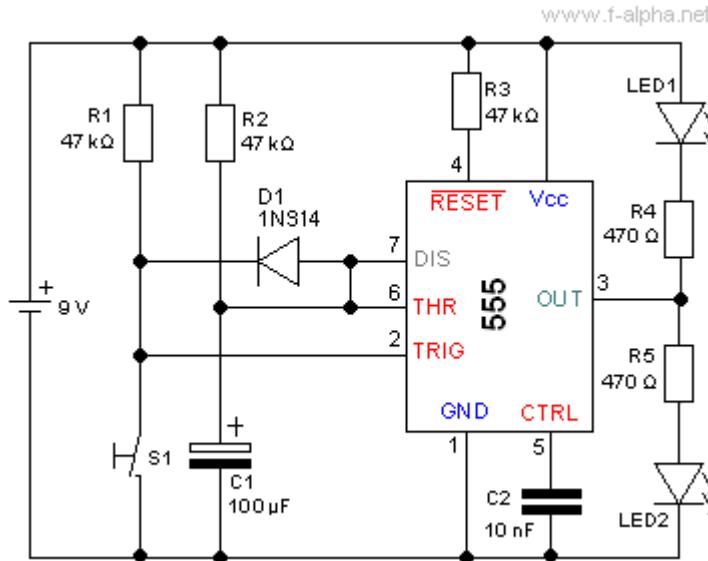- mozgásdetektorral vezérelt bejáratyi világítás
- lépcsőházi világítás
- hiányzó impulzus detektálás
- RS-485 half-duplex üzemmód automatikus irányváltása



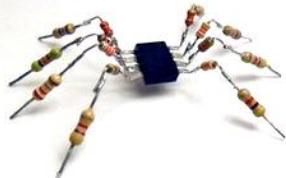Link: [en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/go-on/experiment-13-retriggerable-monoflop/](http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/go-on/experiment-13-retriggerable-monoflop/)



# Újraindítható monostabil multivibrátor


Link: [www.falstad.com/circuit/e-555missing.html](http://www.falstad.com/circuit/e-555missing.html)

**Megjegyzés:** Az előző oldali kapcsolásnál használt dióda helyett a gyakorlatban inkább tranzisztor alkalmazunk (ez kevésbé terhel a triggerjeit forrását).

## A szimulációban nyomon
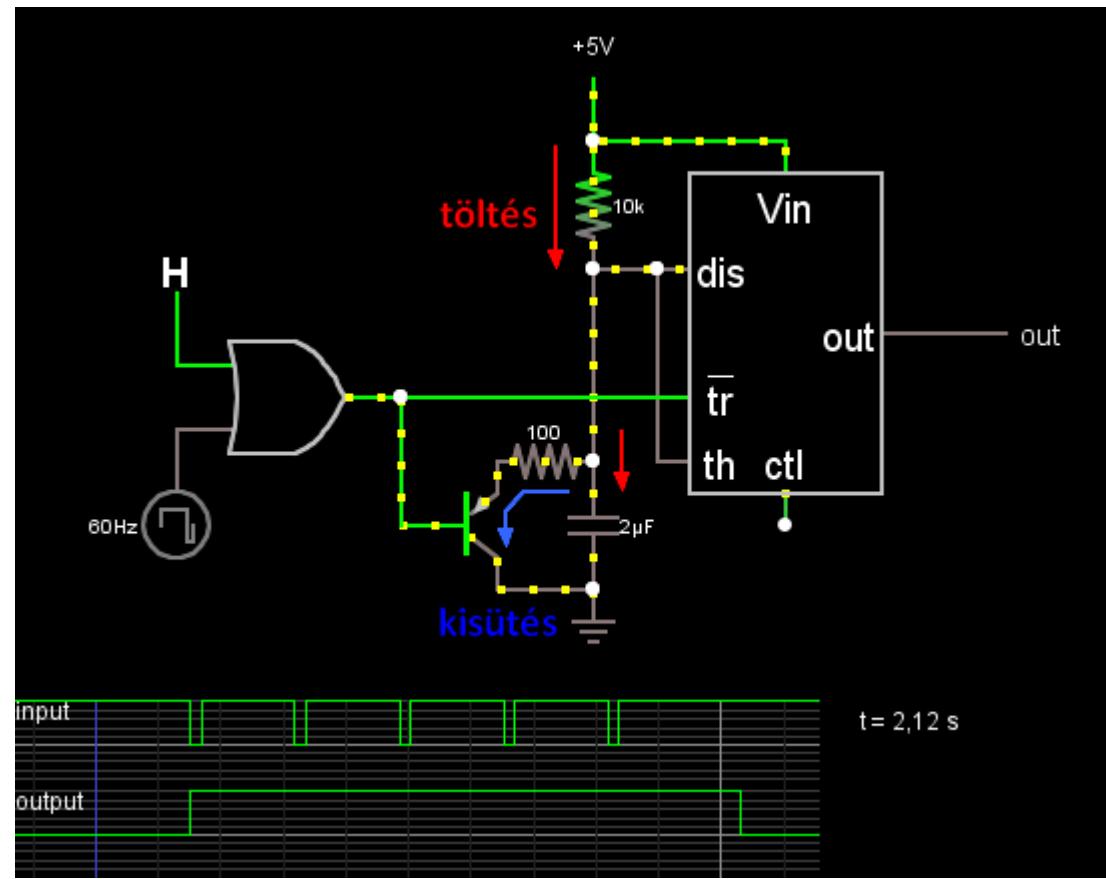
### követhetjük a működést:


- ❖ A triggerelést a VAGY áramkör bemenetének átbillentésével tilthatjuk/engedélyezhetjük.
- ❖ Aktív állapotban (triggerelés után) a kondenzátor folyamatosan töltődik.
- ❖ Ha nem jön újabb indító impulzus, akkor a visszabillenési küszöb elérése után a kimenet alaphelyzetbe áll vissza.
- ❖ Folyamatos triggerelés esetén a tranzisztor kisüti a kondenzátort, az időzítés mindig újraindul.







# Astabil multivibrátor működése

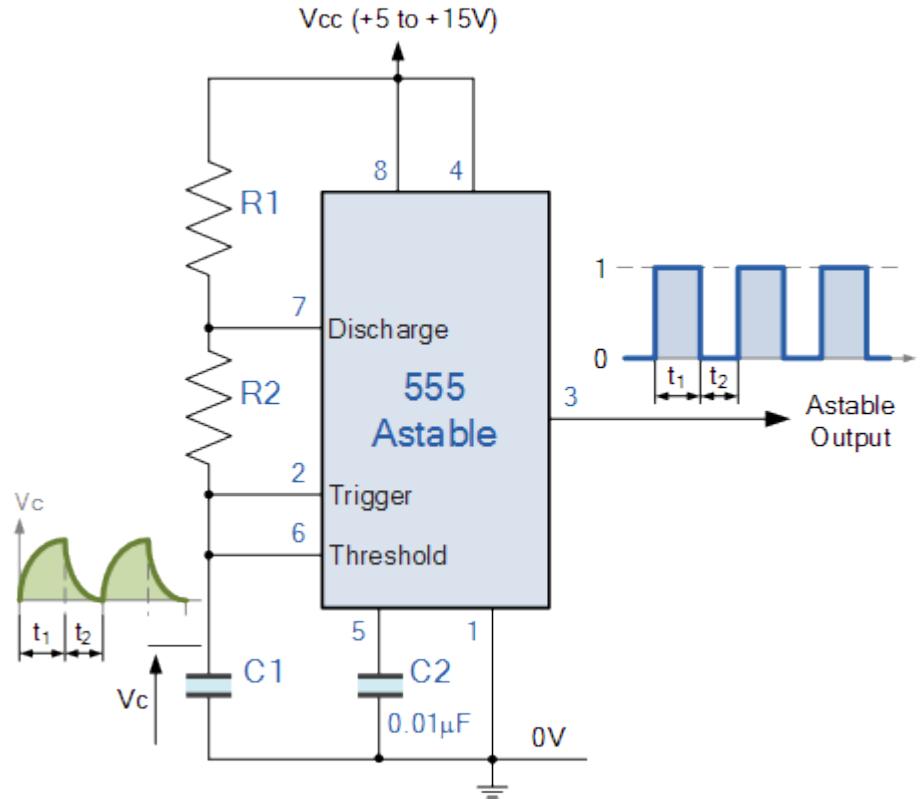1. A kondenzátor az **R1 + R2** ellenálláson keresztül töltődik  $V_{cc} \cdot 2/3$ -ra, amikor beindul a kisütés, a kimenet pedig alacsony szintre vált..
2. A kondenzátor kisütése az **R2** ellenálláson keresztül történik, amíg a feszültség  $V_{cc}/3$ -ra nem csökken. Ekkor újraindul a töltési ciklus, a kimenet pedig magas lesz.


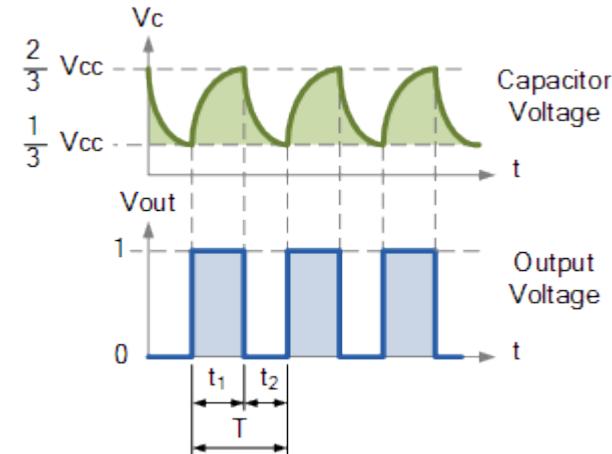
$$t_1 = 0.693 \cdot (R_1 + R_2) \cdot C$$
$$t_2 = 0.693 \cdot R_2 \cdot C$$
$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{t_1 + t_2} = \frac{1.44}{(R_1 + 2 \cdot R_2) \cdot C}$$



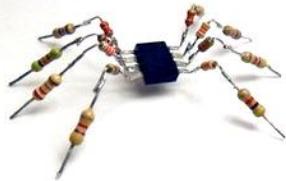



# Astabil multivibrátor szimulációja

Link: [www.falstad.com/circuit/e-555int.html](http://www.falstad.com/circuit/e-555int.html)

Az astabil multivibrátor és az NE555 belső működése jól megfigyelhető Paul Falstad honlapján az áramkör szimulátor „555 Internals” című mintapéldájánál.

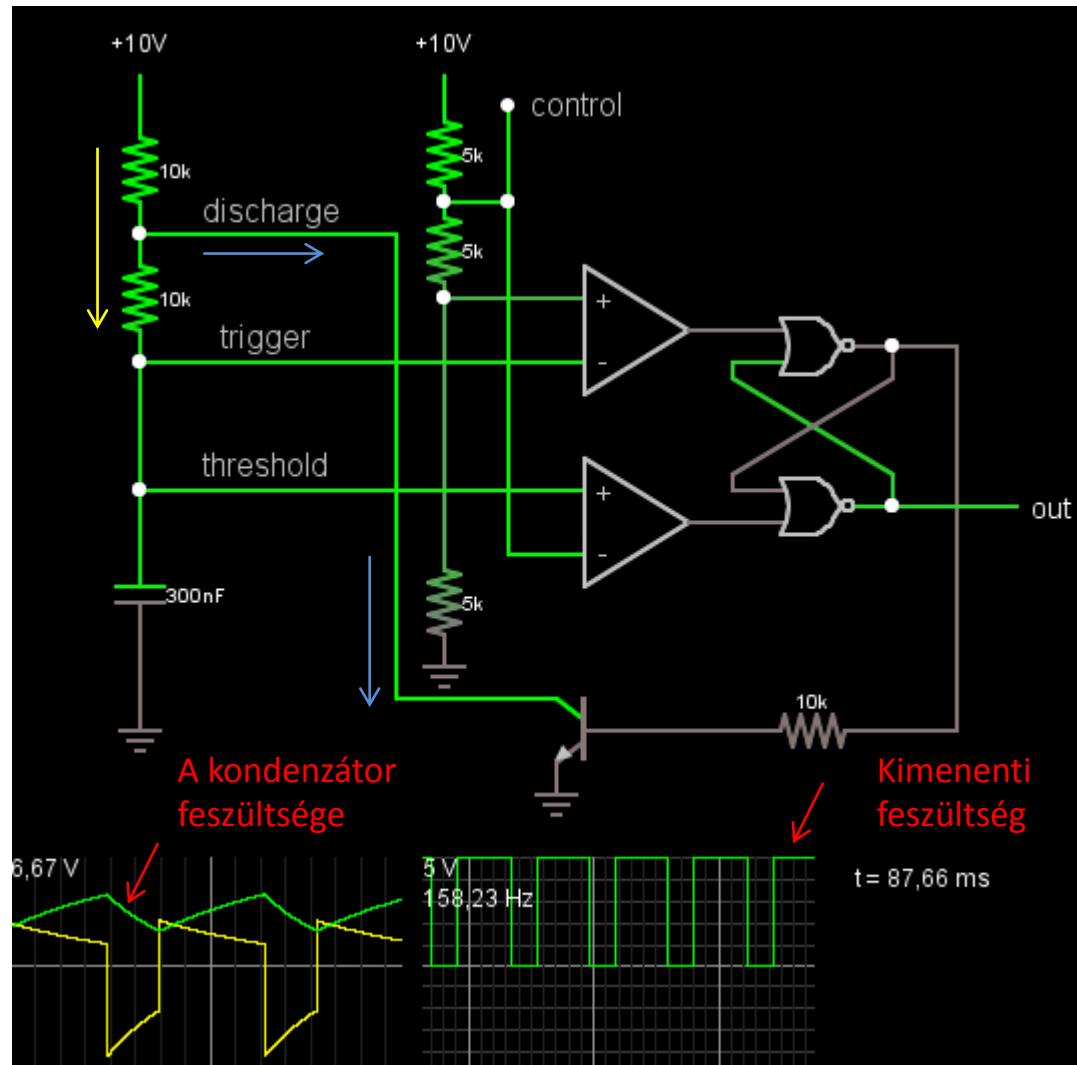Amint a kimenőjel alakjából látható, azonos értékű ellenállások esetében a kitöltés kb. 66 %-os (a kimenet kétszer annyi ideig van magas szinten, mint alacsony szinten).



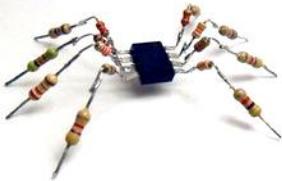

# Astabil multivibrátor megépítése



Az alábbi ábra egy lehetséges elrendezést mutat be. **C1** helyén próbálunk ki más kapacitásokat is, például 10, illetve 47  $\mu\text{F}$ -ot!

$$t_1 = 0.693 \times (R_1 + R_2) \times C_1 = 0.693 \times (47\,000\, \Omega + 47\,000\, \Omega) \times 0.0001\, \text{F} \approx 6.5\, \text{sec}$$


$$t_2 = 0.693 \times R_2 \times C_1 = 0.693 \times 47\,000\, \Omega \times 0.0001\, \text{F} \approx 3.3\, \text{sec}$$

$$T = t_1 + t_2 = 9.8\, \text{sec}$$

$$f = 1/T \approx 0.1\, \text{Hz}$$

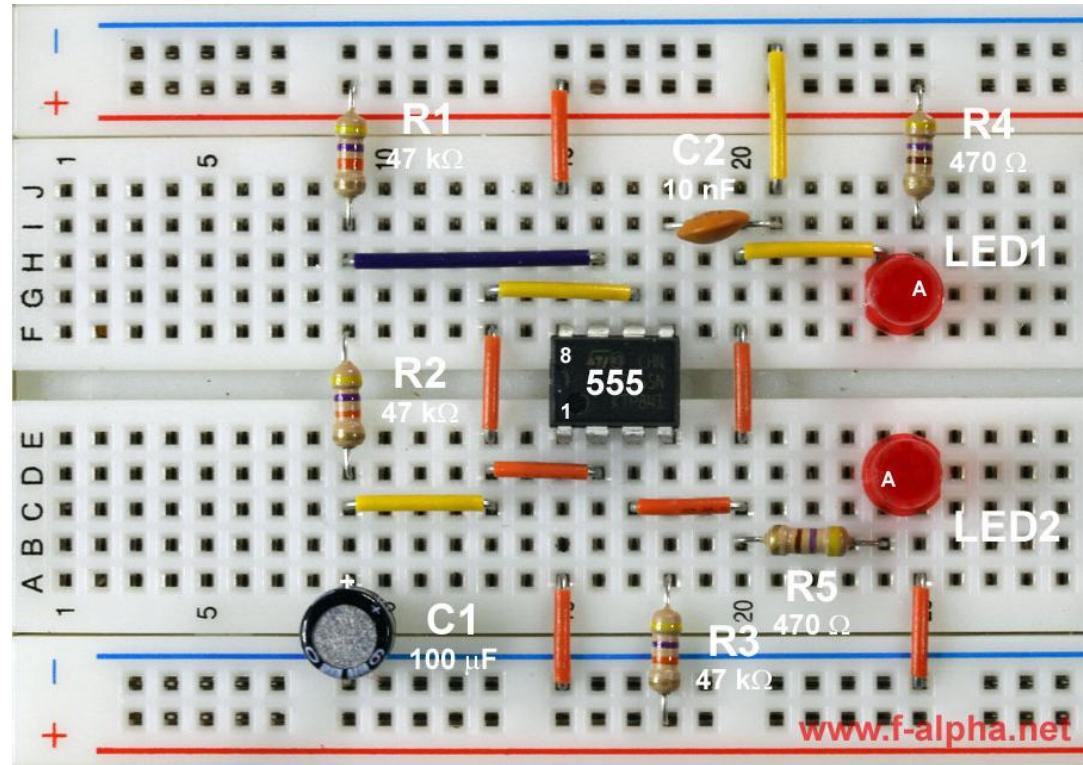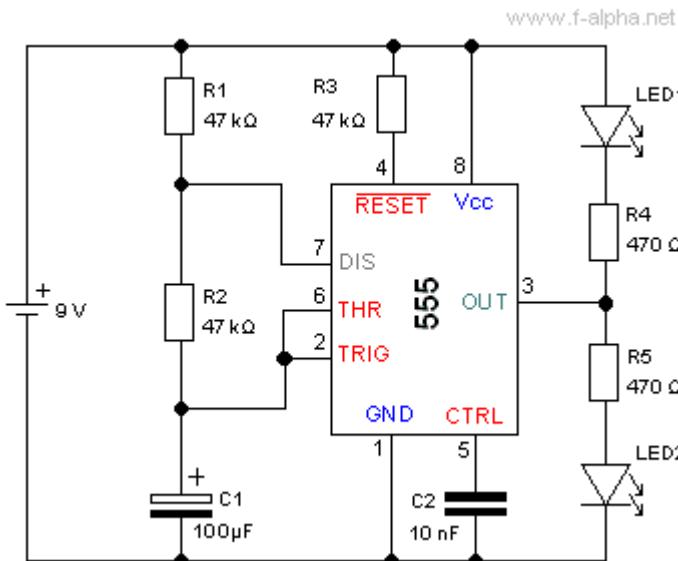


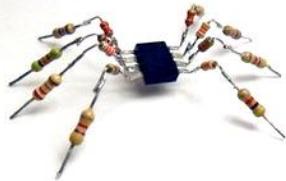Link: [en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/go-on/experiment-15-astable-multivibrator/](http://en.f-alpha.net/electronics/integrated-circuits/timer-555/go-on/experiment-15-astable-multivibrator/)



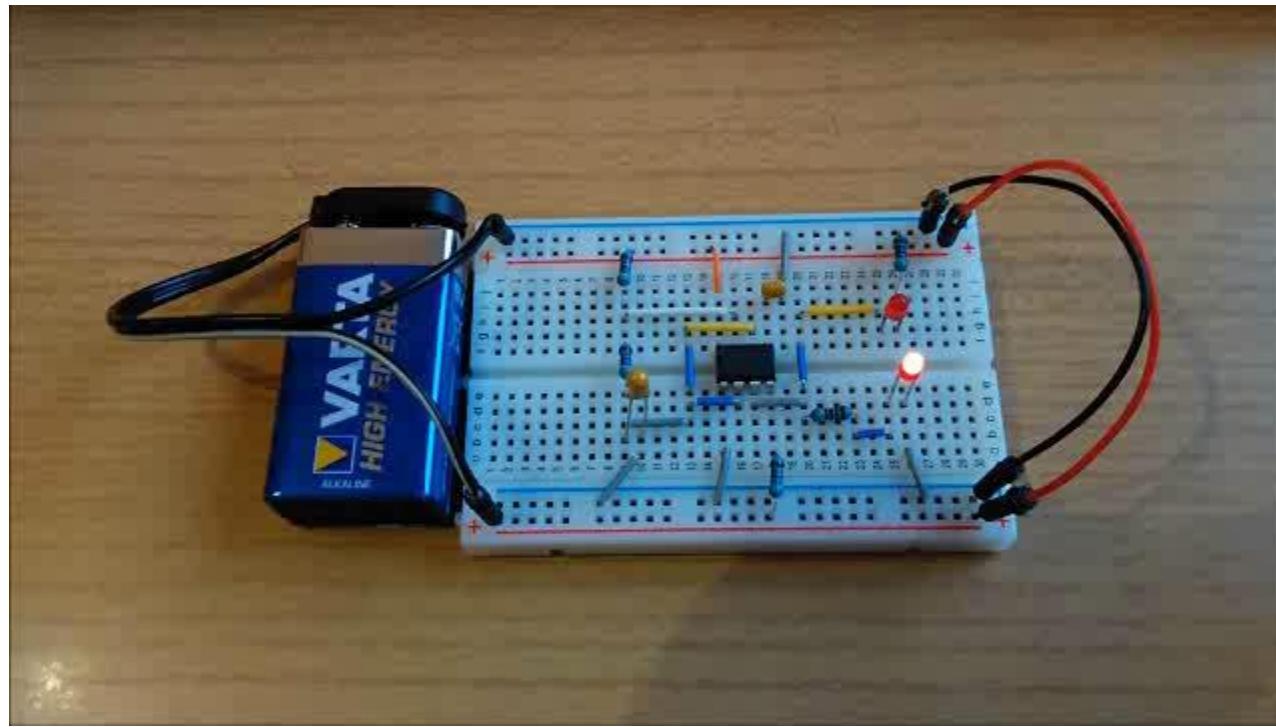
# Astabil multivibrátor megépítése

Az alábbi videón a megépített astabil multivibrátor működése látható,  $C_1 = 10 \mu\text{F}$  és  $C_2 = 47 \mu\text{F}$  kapacitásokkal kipróbálva.




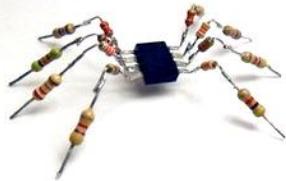
Link: [megtestesules.info/hobbielektronika/2014/NE555\\_astable.wmv](http://megtestesules.info/hobbielektronika/2014/NE555_astable.wmv)



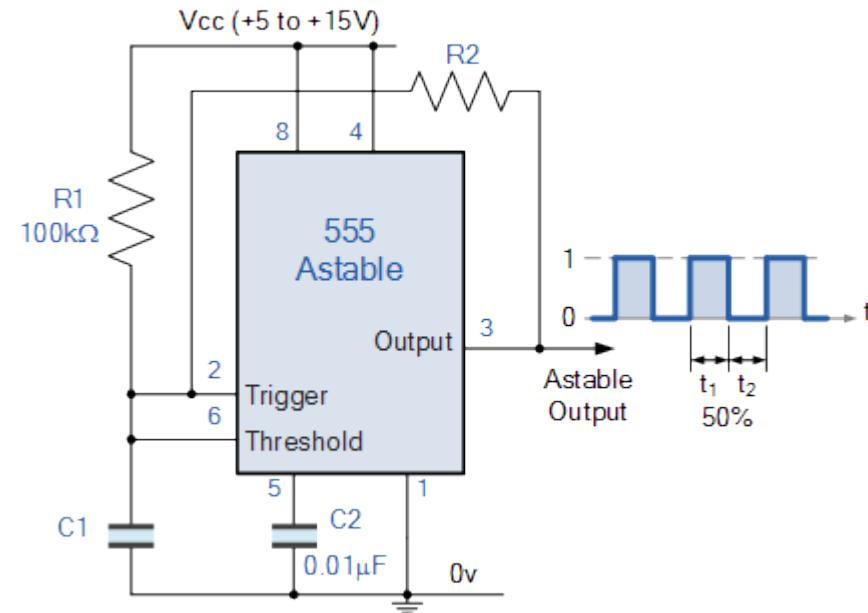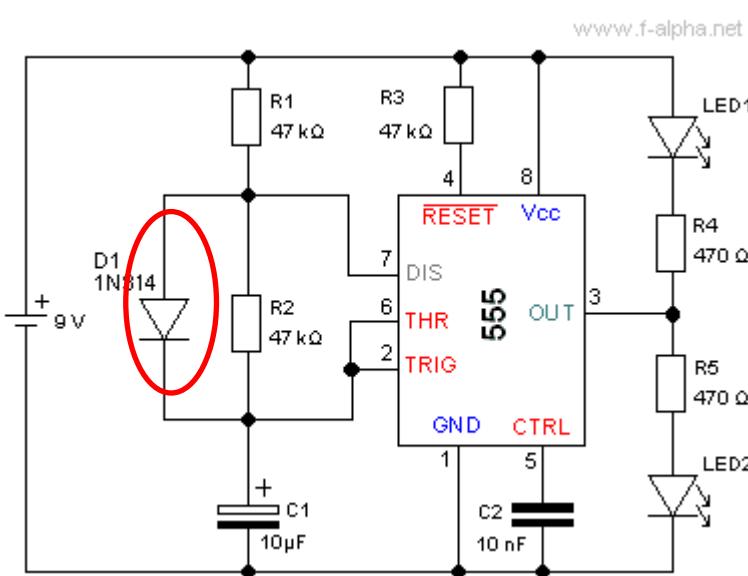
# Szimmetrikus jelű astabil multivibrátor megoldások

Az 50 %-os kitöltésű (szimmetrikus) jelalak előállítását célzó megoldások lényege, hogy a C1 kondenzátor feltöltése és kisütése azonos időállandókkal történjen.



- Az első példában feltöltéskor az áthidaló dióda miatt  $R1*C1$  dominál, kisütéskor pedig  $R2*C1$ .
- A második példában a kisütés/feltöltés R2-n történik, a szimmetrikus jelalak  $R1 \gg R2$  esetén teljesül ( $R1$  akár el is hagyható...).




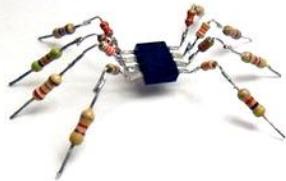
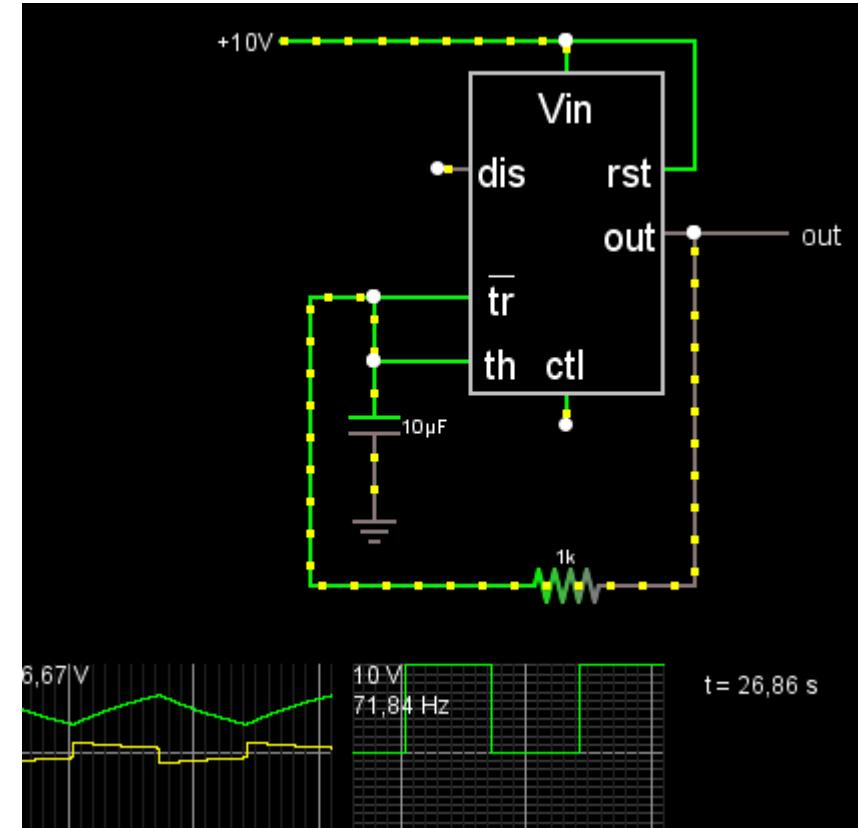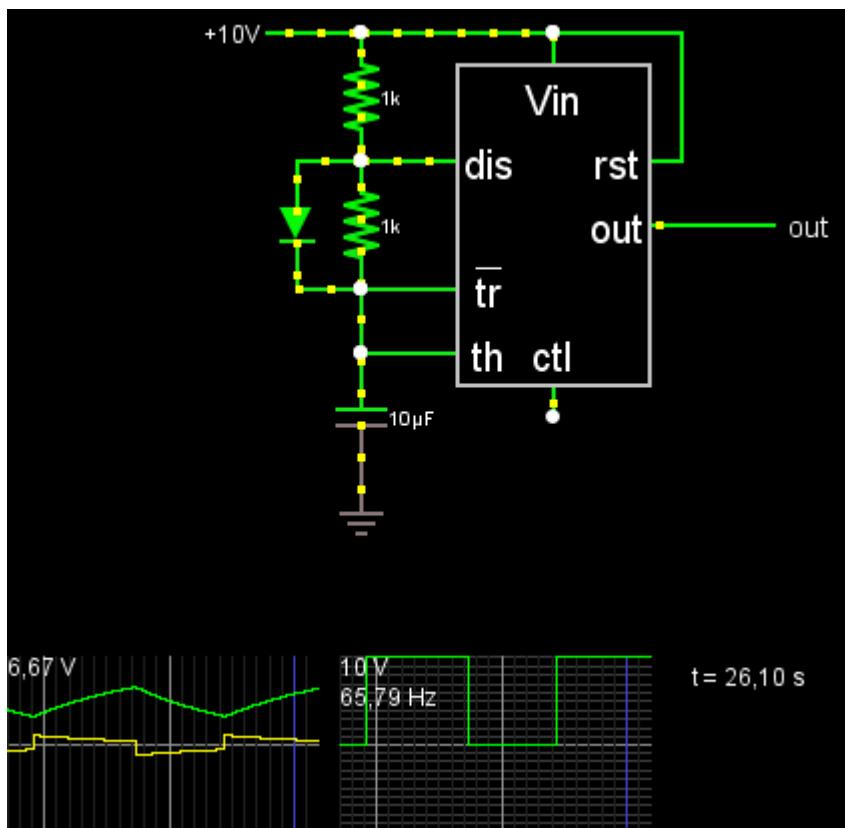
# Szimmetrikus jelű astabil multivibrátor szimulációja

Az előző oldali kapcsolásokat szimulátorban is kipróbálhatjuk. Kidolgozott mintapélda nem áll rendelkezésre, a [www.falstad.com/circuit/e-555square.html](http://www.falstad.com/circuit/e-555square.html) alapkapsolást módosítanunk kell az alábbi ábrák szerint.



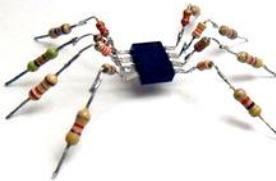


# Impulzusszélesség moduláció (PWM)


Kidolgozott mintapélda nem áll rendelkezésre,  
a [www.falstad.com/circuit/e-555pulsemod.html](http://www.falstad.com/circuit/e-555pulsemod.html) címen található  
kapcsolást módosítanunk kell az alábbi ábra szerint.

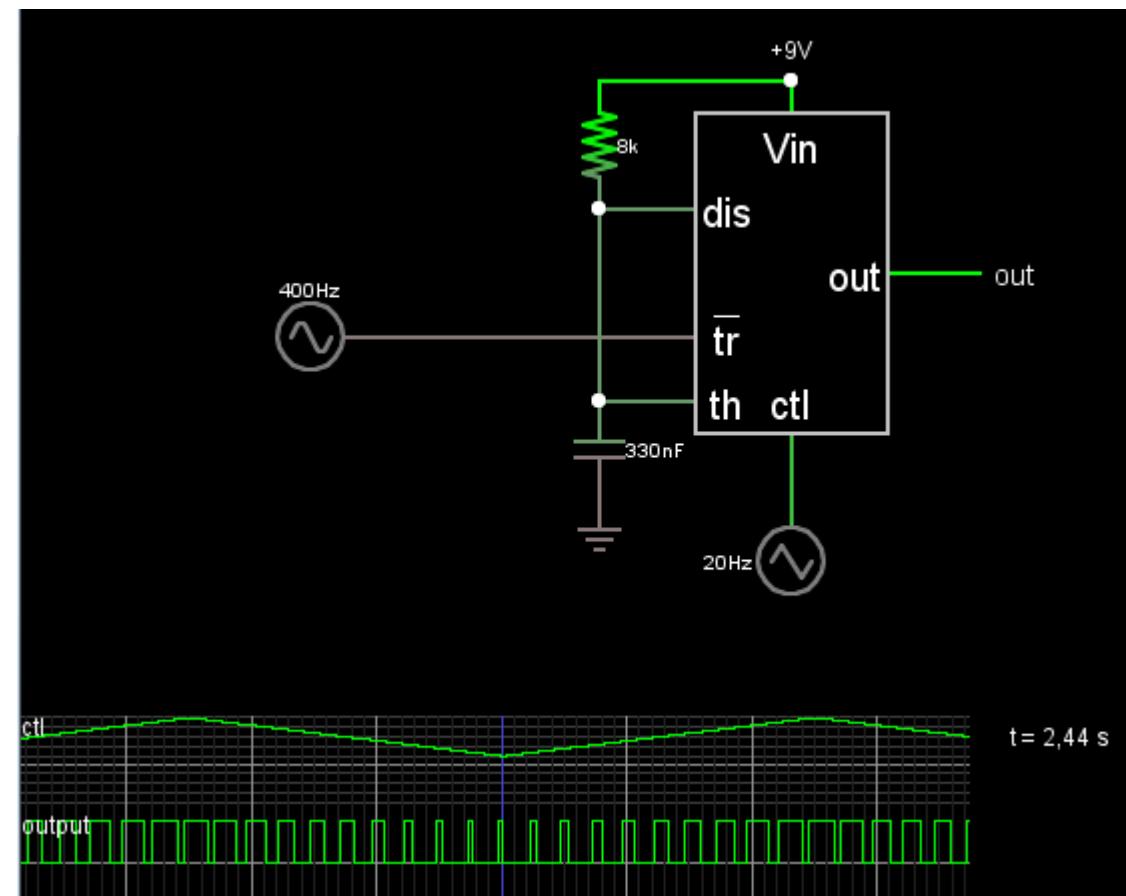**A vezérlő bemenetet (CTRL)**

moduláló jelbemeneteként  
használva, a korábban  
ismertetett monostabil  
kapcsolást PWM-ként  
használhatjuk.


**A trigger bemenetre**  
állandó frekvenciájú vivőt  
(négyszögjel) kell kötni.



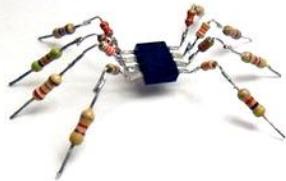

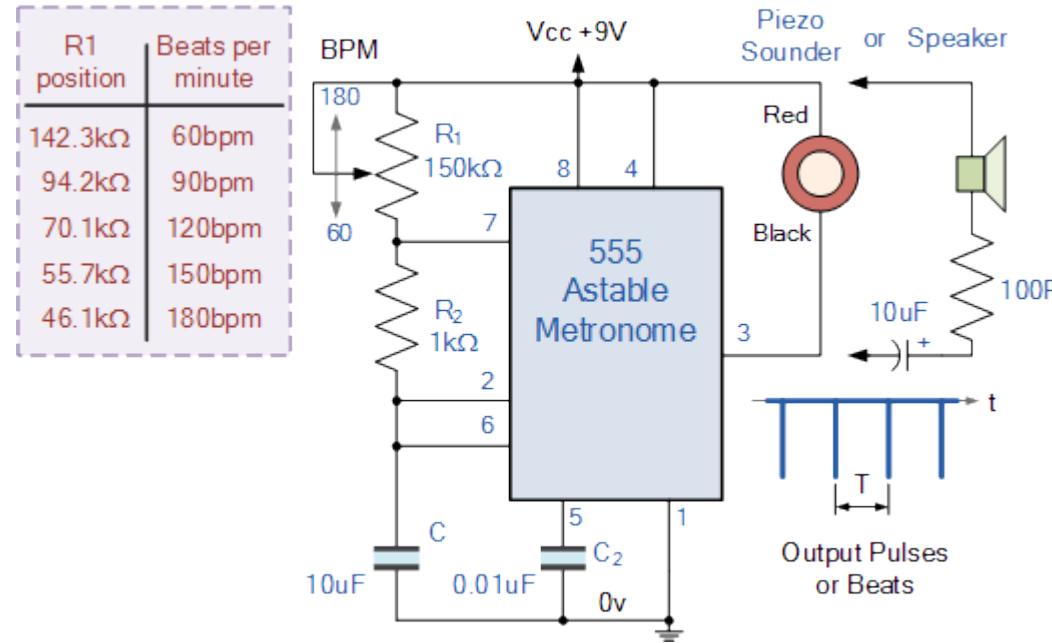
# Elektronikus metronom

Link: [www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555\\_oscillator.html](http://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html)




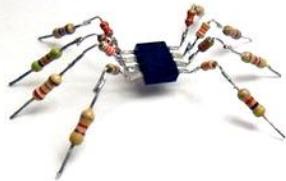- ❖ A potméter változtatható értékű ellenállásként van bekötve, amellyel a kívánt tempó beállítható.
- ❖ Az  $R_1 >> R_2$  arány biztosítja, hogy az itt negatív logikájúként használt kimeneten a jelkitöltés kicsi legyen (koppanásszerű hang).
- ❖ Hangkeltéshez piezo csipogót vagy elektrodinamikus hangszórót használhatunk


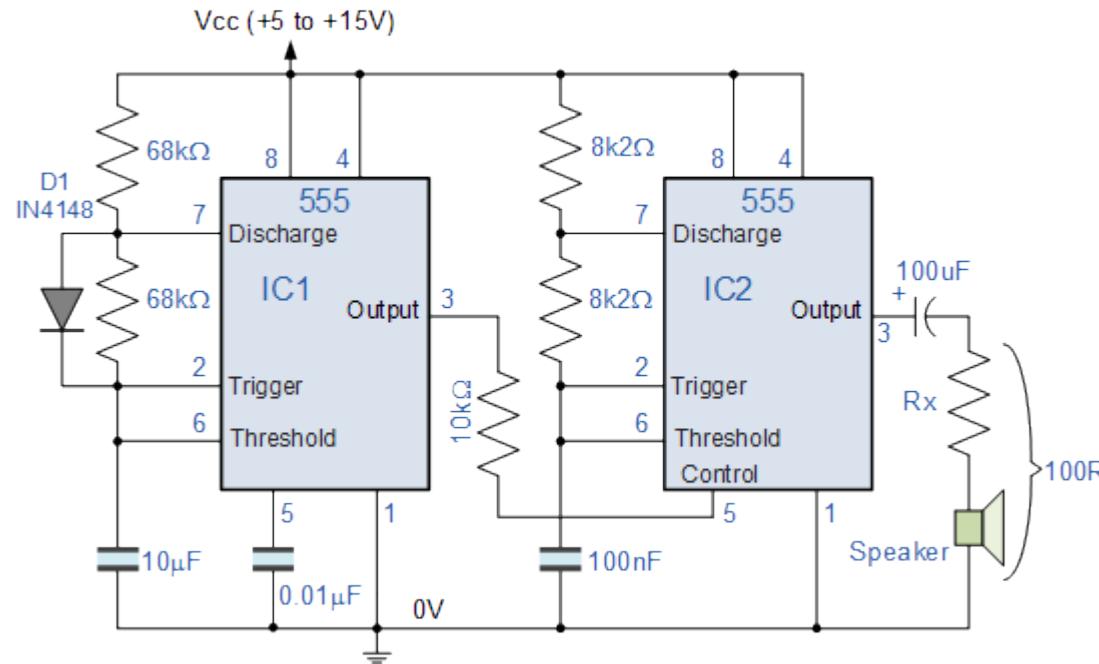
# Rendőrségi sziréna

Link: [www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555\\_oscillator.html](http://www.electronics-tutorials.ws/waveforms/555_oscillator.html)



Két NE555 IC-t használunk fel. Az első fokozat egy 50 % kitöltésű, kisfrekvenciás négyzetjel generátor, ami a második fokozat (egy hangfrekvenciás astabil multivibrátor) visszabillenési szintjét, ezáltal a hang frekvenciáját változtatja.