
 


 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak











9. Motorvezérlés, bevezetés a robotikába

Felhasznált és ajánlott irodalom

- Dovgy, Baryakhtar, Loktev: [Fizika 11. osztályosoknak](#)
- FizikusRobotBlog: [Akadálykikerülő Robot v1.0](#)
- FizikusRobotBlog: [Akadálykikerülő Robot v2.0](#)
- Sai Tat Sat Mishra: [How to make an obstacle avoiding robot..](#)
- Abhiemanyu Pandit: [Obstacle Avoiding Robot using Arduino ...](#)

Korábbi előadások a témakörben


- Kisteljesítményű egyenáramú motorok vezérlése (2015. december 17.)
 [előadásvázlat](#)  [mintaprogramok](#)
- Robotvezérlés sebességmérő szenzorral (2019. január 31.)
 [előadásvázlat](#)  [mintaprogramok](#)
- Robotvezérlés WiFi kapcsolaton keresztül 1. rész (2019. február 14.)
 [előadásvázlat](#)  [mintaprogramok](#)
- Robotvezérlés WiFi kapcsolaton keresztül 2. rész (2019. február 28.)
 [előadásvázlat](#)  [mintaprogramok](#)
- Servo vezérlés, Processing keretrendszer, ultrahangos "radar"
(2020. március 5.)  [előadásvázlat](#)  [mintaprogramok](#)
- Optoérzékelők, motorvezérlés, bevezetés a robotikába (2020. március 19.)
 [előadásvázlat](#)  [mintaprogramok](#)  [video](#)

E
S
P
8
2
6
6


Ampère-féle erő

- Azt az erőt, amellyel a mágneses tér hat az áramjárta vezetőre, Ampère-féle erőnek nevezzük (Ampère 1820-as kísérletei nyomán)

 
- A vezető párhuzamos az indukcióvektorokkal – a mágneses tér nem hat a vezetőre: $F_A = 0$



 - A vezető merőleges az indukcióvektorokra – az Ampère-féle erő maximális értéket ér el: $F_A = BIl$



 
- Általános esetben az Ampère-féle erő a következő képlet segítségével határozható meg: $F_A = BIl \sin \alpha$




Forrás: uabooks.top/1044-11-ampre-fle-er.html

Az Ampère-féle erő iránya

 
- Ha a mágneses tér indukcióvektorainak eredője a tenyerünkbe hatol, és ujjaink az áram irányát mutatják, akkor az oldalra kinyújtott hüvelykujjunk a vezetőre ható Ampère-féle erő irányát mutatja




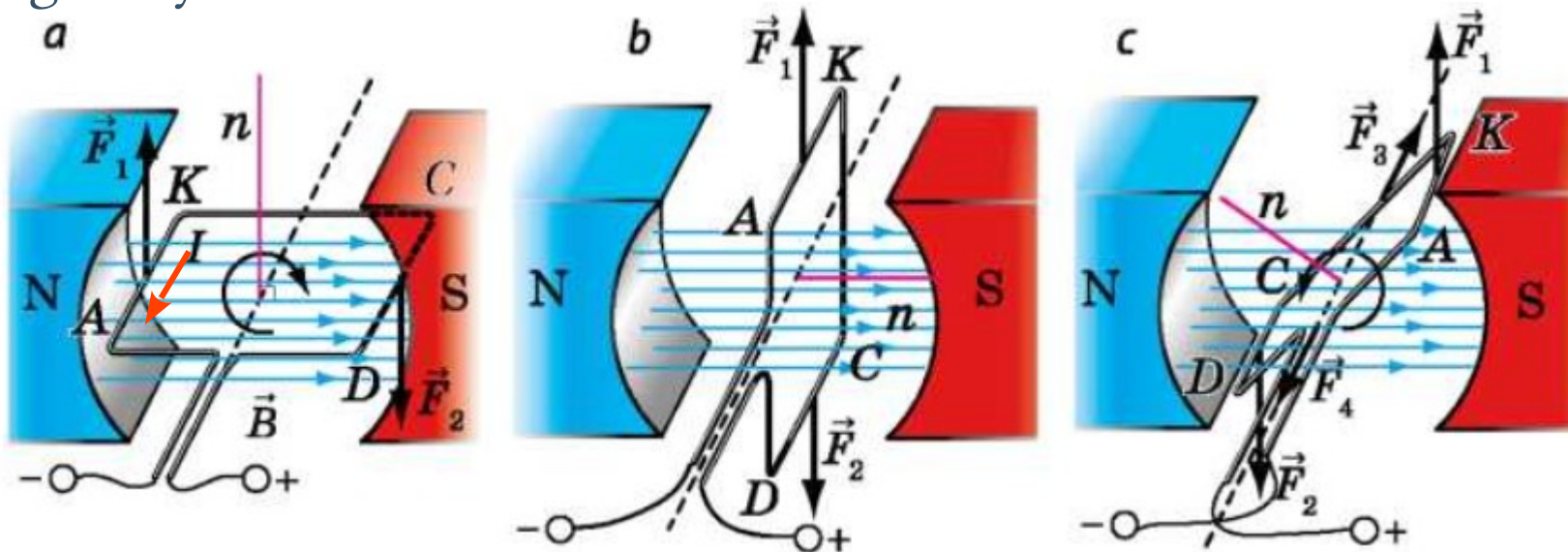
- Az áramvezető keretre óramutató járása szerinti irányú forgatónyomaték hat
- Az áramvezető keretre nem hat forgatónyomaték
- Az áramvezető keretre óramutató járásával ellentétes irányú forgatónyomaték hat



Kisteljesítményű DC motorok

 

Tipikus kefésc motor metszeti képe

  


Feszültség: 3 V – 6V

Áram: 0.4 A – 0.6 A

Forgásirány váltás: polaritásváltással

Motorvezérlés: H-híd

 
Ha a motor forgásirányát meg akarjuk változtatni, fel kell cserélni a polaritást. Ezt négy kapcsolóval tudjuk megoldani. Az elrendezést H-hídnek nevezzük.





Forrás és leírás: hobbyrobot.hu/content/vonalkoveto-i-robotika-kezdoknek

K1 és **K4** zárásakor a motor az egyik irányba forog.
K2 és **K3** zárásakor az ellenkező irányba forog.

 Elektronikus vezérlés: tranzisztorokkal
Mivel **K1** és **K2**, s hasonlóan **K3** és **K4** sohasem lehet egyidejűleg zárva, elegendő félhidanként egy-egy vezérlőjel, mely a kapcsolókat ellenütemben zárja.




L293D 4db félhíd, vagy 2db H-híd

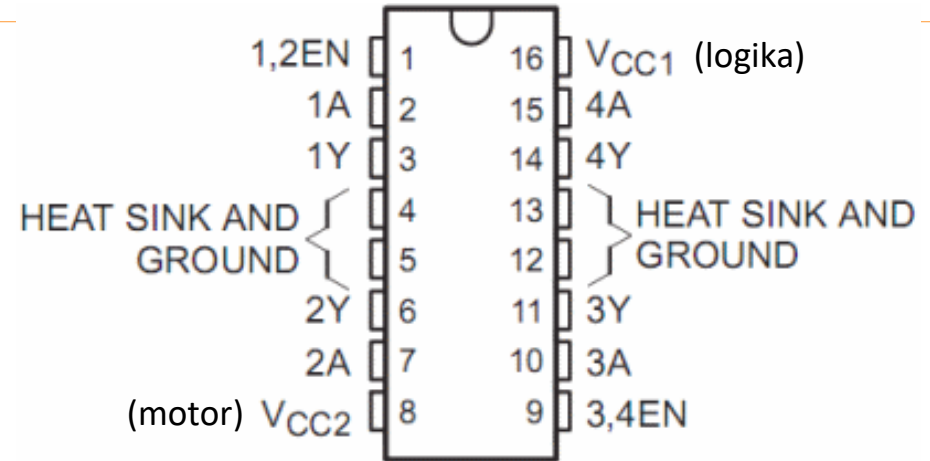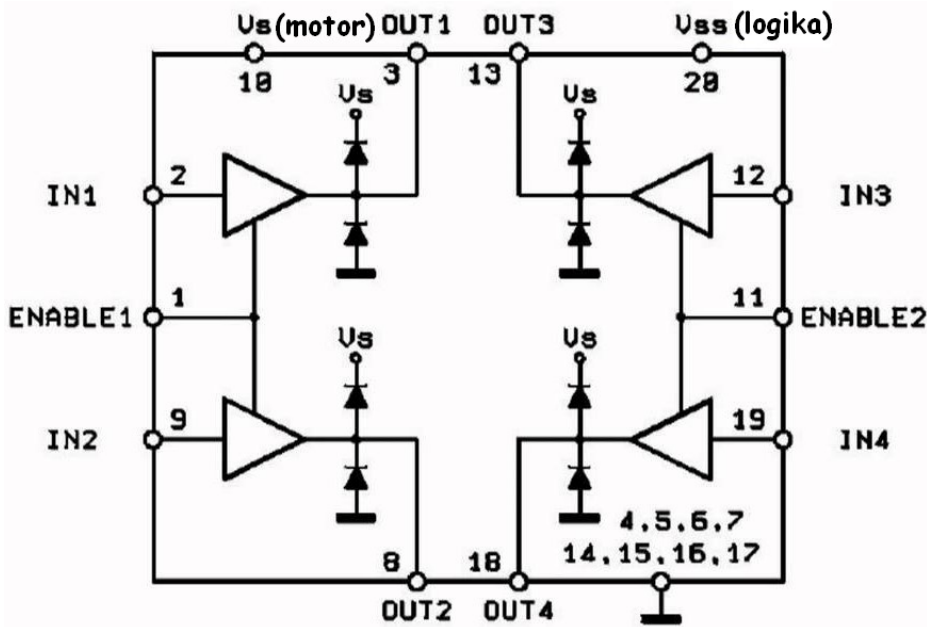

Félhíd: egyirányú forgás vezérlésére (pl. ventilátorok)


H-híd: polaritásváltást igénylő vezérlésekhez

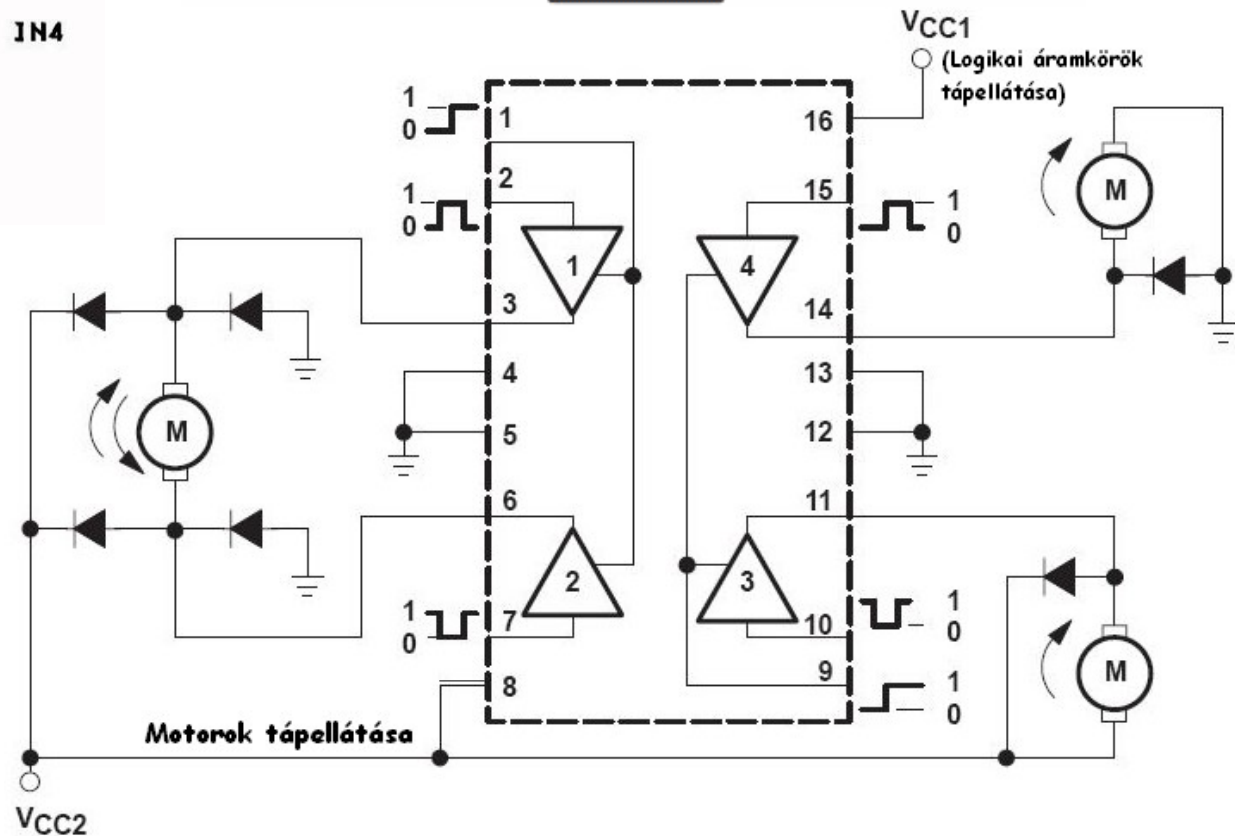$V_{CC} = 4,5 - 36 \text{ V}$
 $V_{A}, V_{EN} = 2.3 - 7 \text{ V}$
 $I_{max} = 0,6 \text{ A}$
 $I_{peak} = 1,2 \text{ A (100 } \mu\text{s)}$



PWM: impulzus-szélesség moduláció

 - PWM = pulse width modulation (impulzus-szélesség moduláció)
- A frekvencia állandó
- A kitöltés változtatható 0–255 között
- Az `analogWrite()` függvény csak bizonyos lábakra vonatkozóan használható
- Arduino Uno/Nano (Atmega 328P):



Időzítő	Csatorna	Kivezetés	Frekvencia
Timer0	OC0A, OC0B	6, 5	980 Hz
Timer1	OC1A, OC1B	9, 10	490 Hz
Timer2	OC2A, OC2B	11, 3	490 Hz

$$f_{PWM} = \frac{f_{CPU}}{64 \cdot 256} = 976.56 \text{ Hz}$$

↑ f_{CPU}
↑ 64 ↑ 256
↑ előosztás ↑ periódus

$$f_{PWM} = \frac{16 \text{ MHz}}{64 \cdot 510} = 490.19 \text{ Hz}$$

Egy motor vezérlése

Enable1,2	IN1	IN2	Motor
H	0	0	Stop
H	1	0	Előremenet
H	0	1	Hátramenet
H	1	1	Stop
L	X	X	Stop


E1,2: Letiltja vagy engedélyezi az 1. H-hidat

In1 és **In2** a forgás irányát adja meg.

Csak az **1,0** illetve **0,1** kombináció esetén van forgás.

Egyszerűsítési lehetőségek:
(ha sokalljuk a kivezetéseket)

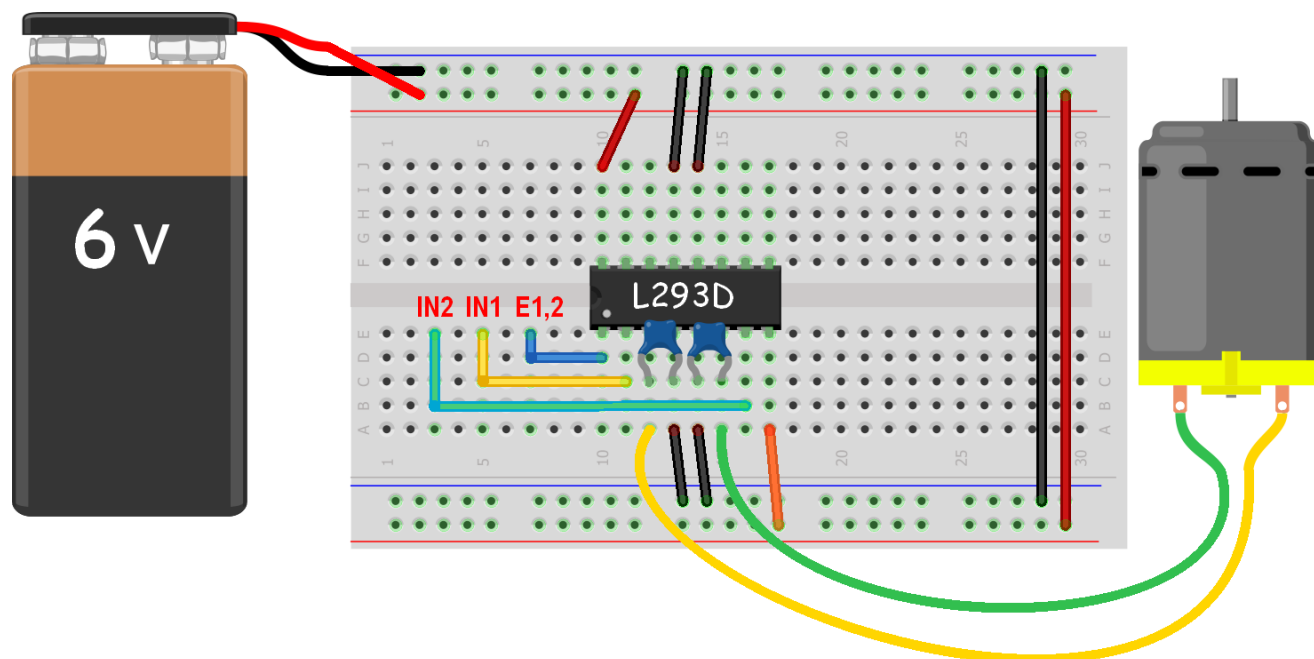1. Ha **E1,2** állandóan magas szintet kap, **In1** és **In2** önmagában elég a vezérléshez.
2. Ha **In2** = $\overline{\text{In1}}$ (inverter, IC-vel vagy tranzisztorral) akkor **E1,2** és **In1** elegendő a vezérléshez.



Made with  Fritzing.org


Egy motor vezérlése Arduinoval

Bekötési vázlat:

D2 = In1 (sárga)
D3 = Enable1,2 (kék)
D4 = In2 (zöld)

Megjegyzések:

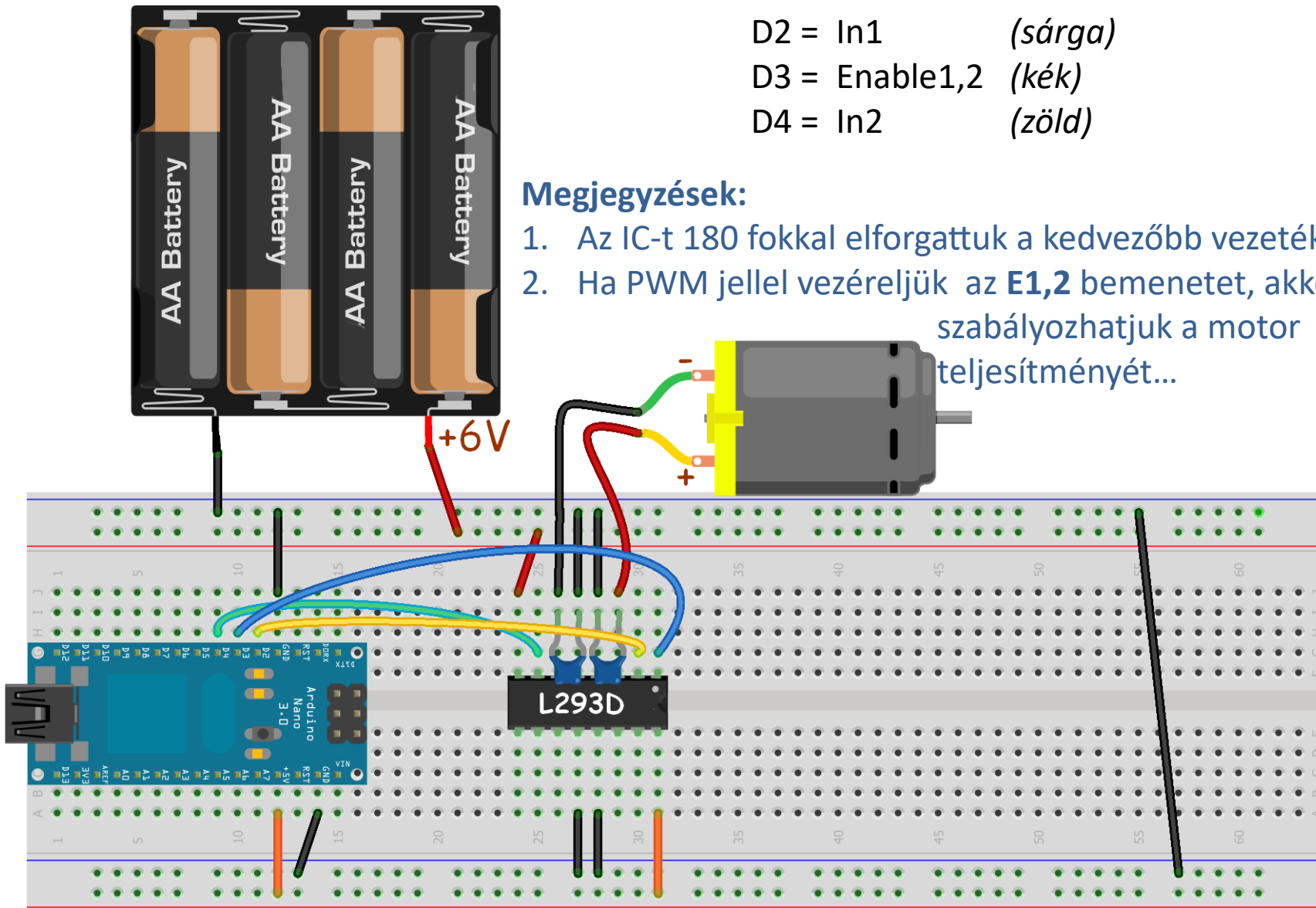1. Az IC-t 180 fokkal elforgattuk a kedvezőbb vezetékezéshez!
2. Ha PWM jellel vezéreljük az **E1,2** bemenetet, akkor szabályozhatjuk a motor teljesítményét...



Az **Arduino** itt az USB csatlakozón keresztül kap tápfeszültséget!

Made with Fritzing.org

L293D_test_1M.ino

- Egy motor vezérlése. A végtelen ciklusban 5s várakozás után 2s előremenet, 1s várakozás, majd 2s hátramenet ismétlődik. Az előre- és hátramenet 75 %-os teljesítménnyel történik.

```
#define PWMA 3 //L293D pin1
#define D1A 2 //L293D pin2
#define D2A 4 //L293D pin7


void setMotor(int speed, boolean reverse)
{
    analogWrite(PWMA, speed);
    digitalWrite(D1A, !reverse);
    digitalWrite(D2A, reverse);
}

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(PWMA, OUTPUT);
    pinMode(D1A, OUTPUT);
    pinMode(D2A, OUTPUT);
    Serial.println("L293D test program");
}
```

```
void loop()
{
    delay(5000);
    Serial.println("move forward 75%");
    setMotor(196, 0); // Forward 75%
    delay(2000);
    setMotor(0, 0); // Stop motor
    delay(1000);
    Serial.println("move reverse 75%");
    setMotor(196, 1); // Reverse 75%
    delay(2000);
    setMotor(0, 0); // Stop motor
}
```


L293D_test_1M.ino futási eredménye

 - A végtelen ciklusban 5s várakozás után 2s előremenet, 1s várakozás, majd 2s hátramenet ismétlődik.





Két motor vezérlése Arduinoval

Megjegyzés:

A rajzon látható kapcsolásban azonos vezérlés mellett a két motor azonos irányba forog.

A fényképen látható független jobb és bal kerék meghajtású kocsinhoz azonban az egyik motor polaritását fel kell cserélni!

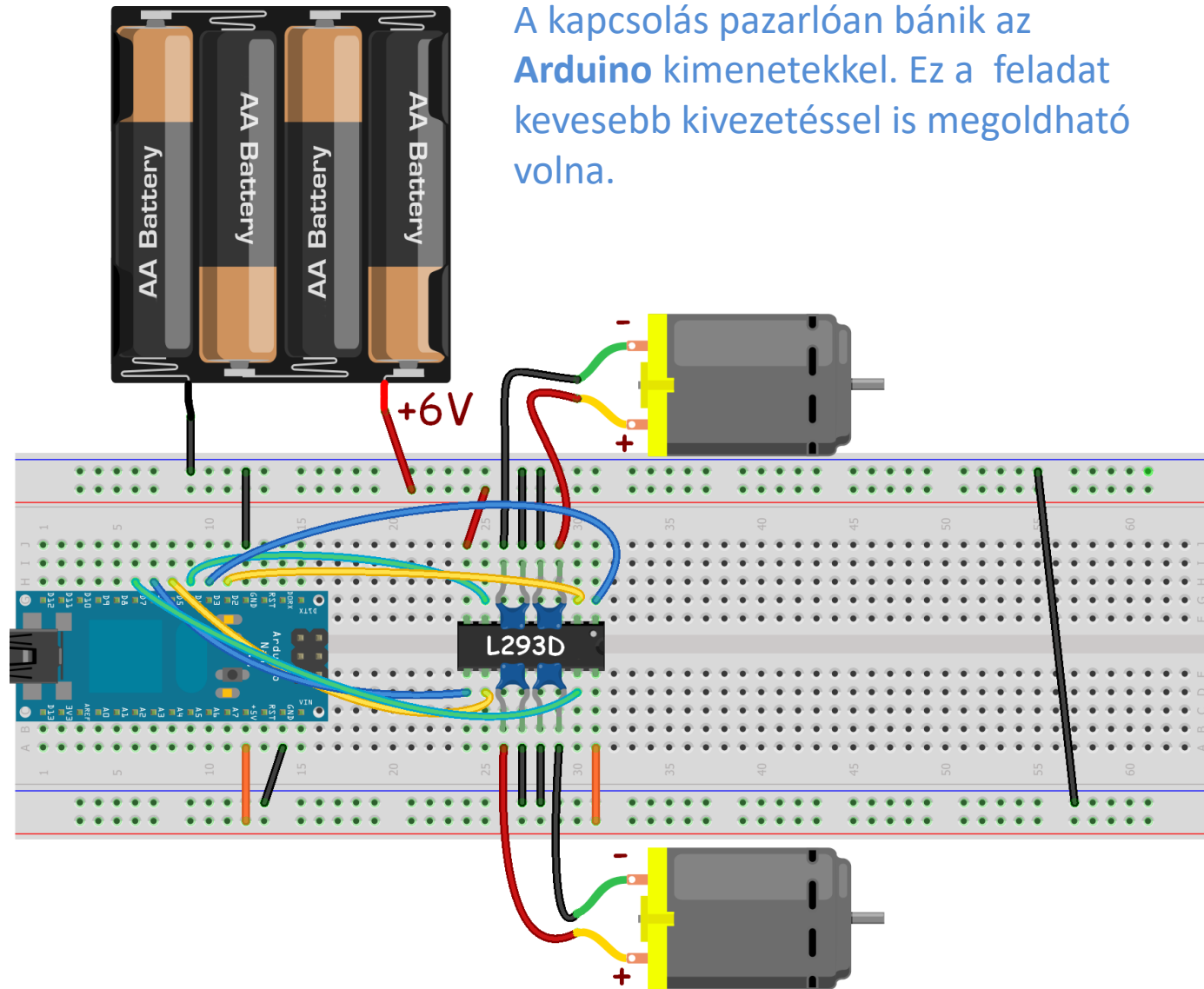 Egyenesvonalú mozgásnál a két motor forgása ellentétes irányú!



A kapcsolat pazarlóan bányik az **Arduino** kimenetekkel. Ez a feladat kevesebb kivezetéssel is megoldható volna.

Az **Arduino** itt az USB csatlakozón keresztül kap tápfeszültséget!

Made with Fritzing.org

L293D_test_2M.ino

- Két motor vezérlése. A végtelen ciklusban 5s várakozás után 2s előremenet, 1s várakozás, majd 2s hátramenet ismétlődik.
- Az előre- és hátramenet 75 %-os teljesítménnyel történik.

```
#define PWMA 3 //L293D pin1
#define D1A 2 //L293D pin2
#define D2A 4 //L293D pin7
#define PWMB 6 //L293D pin9
#define D3B 5 //L293D pin10
#define D4B 7 //L293D pin15


void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(PWMA, OUTPUT);
  pinMode(D1A, OUTPUT);
  pinMode(D2A, OUTPUT);
  pinMode(PWMB, OUTPUT);
  pinMode(D3B, OUTPUT);
  pinMode(D4B, OUTPUT);
  Serial.println("L293D test program");
}
```

```
void setMotor(int speed, boolean reverse)
{
  analogWrite(PWMA, speed);
  analogWrite(PWMB, speed);
  digitalWrite(D1A, !reverse);
  digitalWrite(D2A, reverse);
  digitalWrite(D3B, !reverse);
  digitalWrite(D4B, reverse);
}


void loop() {
  delay(5000);
  Serial.println("move forward 75%");
  setMotor(196, 0); // Forward 75%
  delay(2000);
  setMotor(0, 0); // Stop motor
  delay(1000);
  Serial.println("move reverse 75%");
  setMotor(196, 1); // Reverse 75%
  delay(2000);
  setMotor(0, 0); // Stop motor
}
```


Egyszerűbb forgásirány-váltás

 
- Vegyük észre, hogy **In2** mindig **In1** inverze (az előző programban $D2A = !D1A$)
- Hasonlóan **In4** is mindig **In3** inverze (az előző programban $D4B = !D3B$).
- Ezeket az összefüggéseket elektronikusan is megvalósíthatjuk (logikai kapukkal, vagy tranzisztorokkal), s akkor kevesebb **Arduino** kivezetésre lesz szükségünk.



DirA	In2
0	1
1	0

 

DirB	In4
0	1
1	0

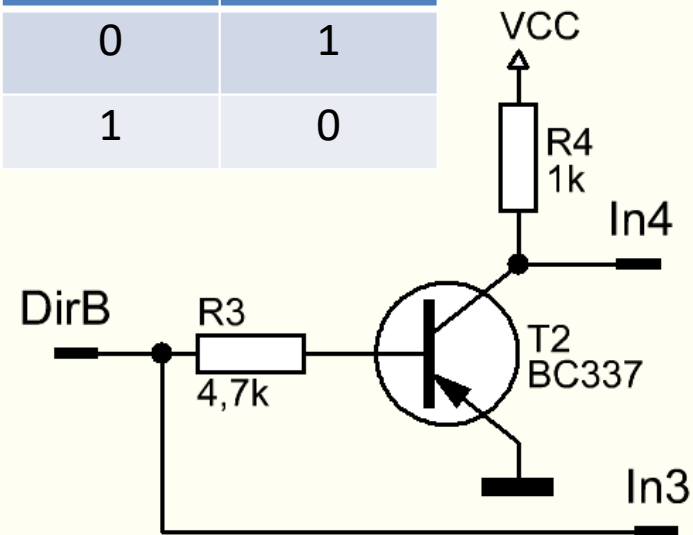


Egyszerűbb forgásirány-váltás

Megjegyzés: Ebben a példában a motorok teljesítményét nem lehet függetlenül szabályozni (**PWMA = PWMB**), de ez nem mindig jó döntés!

Általában motoronként egy irányváltó és egy teljesítmény-szabályozó bemenetet szokás használni.

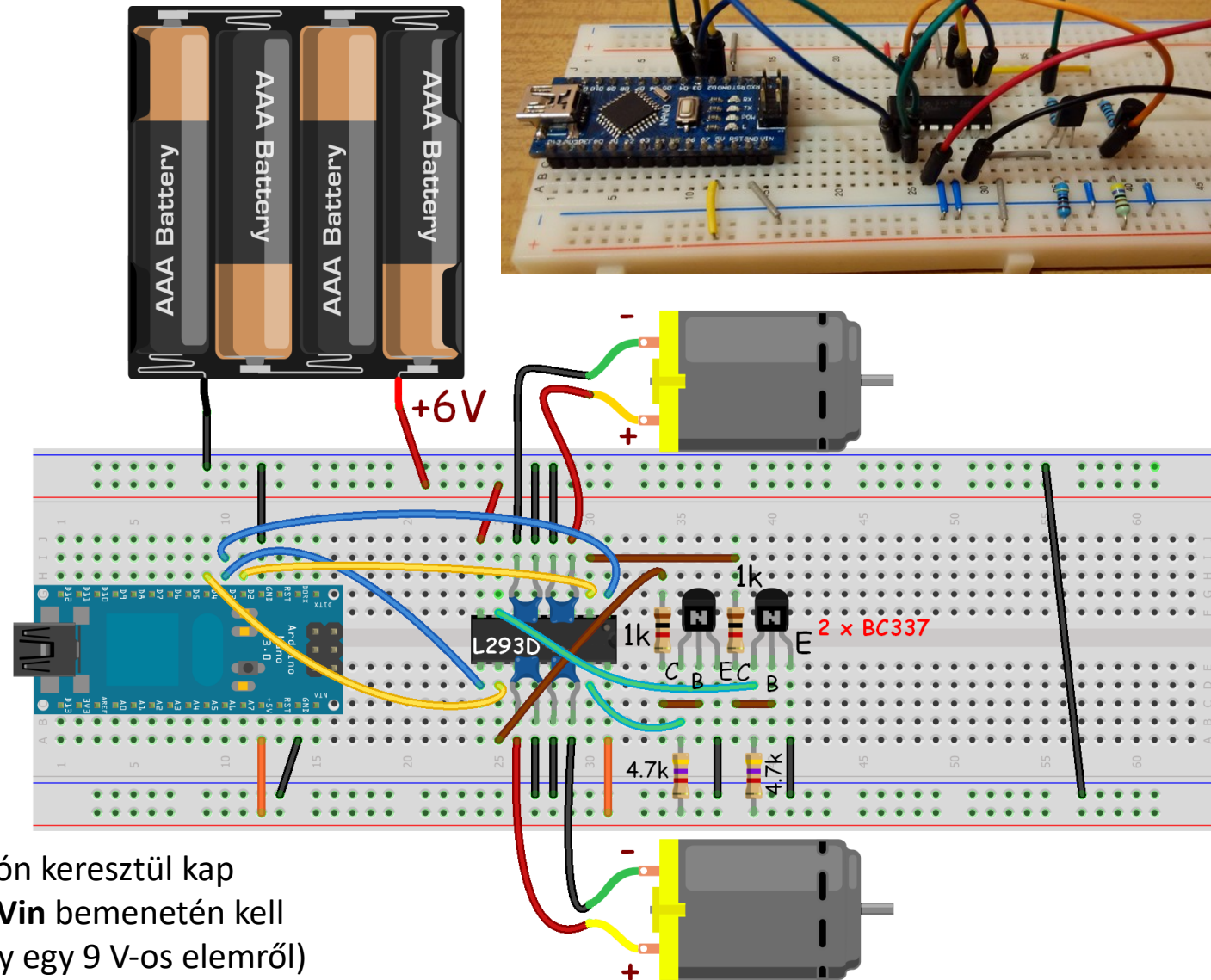Az **Arduino** itt még az USB csatlakozón keresztül kap tápfeszültséget, de kipróbáláskor a **Vin** bemenetén kell táplálni (vagy a motor +6V-járól, vagy egy 9 V-os elemről)



Egyszerűbb forgásirány-váltás

Két motor egyszerűsített vezérlése. A végtelen ciklusban 5s várakozás után 2s előremenet, 1s várakozás, majd 2s hátramenet ismétlődik. Az előre- és hátramenet 75 %-os teljesítménnyel történik.

```
#define PWMA 3 //L293D pin1,pin9
#define DIRA 2 //L293D pin2
#define DIRB 4 //L293D pin10

void setMotor(int speed, boolean reverse)
{
    analogWrite(PWMA, speed);
    digitalWrite(DIRA, !reverse);
    digitalWrite(DIRB, reverse);
}


void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(PWMA, OUTPUT);
    pinMode(DIRA, OUTPUT);
    pinMode(DIRB, OUTPUT);
    Serial.println("L293D test program");
}
```

Itt szoftveresen fordítottuk meg az egyik motor forgásirányát!

```
void loop()
{
    delay(5000);
    Serial.println("move forward 75%");
    setMotor(196, 0); // Forward 75%
    delay(2000);
    setMotor(0, 0); // Stop motor
    delay(1000);
    Serial.println("move reverse 75%");
    setMotor(196, 1); // Reverse 75%
    delay(2000);
    setMotor(0, 0); // Stop motor
}
```



L293D_test2_2M.ino futási eredménye

  - A végtelen ciklusban 5s várakozás után 2s előremenet, 1s várakozás, majd 2s hátramenet ismétlődik.



Építsünk robotot!

- A képen látható 2WD (kétkerék meghajtású) robot az olcsóbbak közé tartozik, de nem volt szerencsés választás mert barkácsolás és kiegészítők nélkül nem lehet összerakni





A robot alváz és a motorok

- A 2WD robotalváz (szerelőlap, bolygókerék, elemtartó, 2 db egyenáramú motor a műanyag kerekekkel) külön készletként is beszerezhető
- Könnyen összeszerelhető, de a szerelőlapon található furatok egyetlen általam ismert mikrovezérlő vagy motorvezérlő kártyához sem illeszkednek – jó, ha van otthon fúrógép, távtartók és csavarok



A mikrovezérlő kártya és kiegészítői

 
 
- Az Arduino kártya egy szokványos UNO klón, CH340 USB-soros átalakítóval
- Az Arduino IDE Tools menüjében az **Arduino/Genuino Uno** kártyát kell kiválasztani



- A Sensor shield kártya csak az Arduino kártya kivezetéseinek kényelmesebb elérésére való, egyébként nélkülözhető


Arduino Sensor Shield

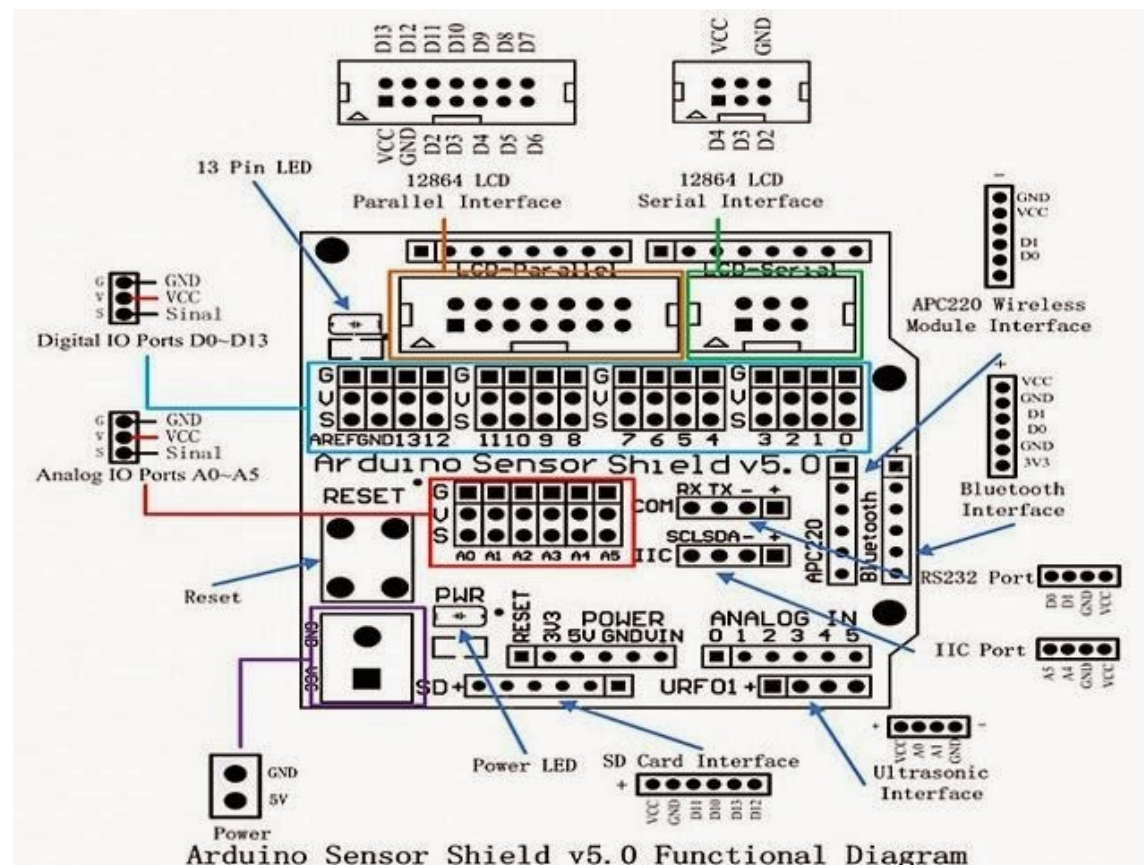 - Ez a fedlap a huzalozás, az eszközök csatlakoztatásának megkönnyítésére szolgál
- A hármastűkesorok (GND, Vcc, Signal) a szenzorok vagy a szervók közvetlen csatlakoztatására szolgálnak



Az L298N motorvezérlő kártya

 - A motorvezérlő kártya egy L298N IC-t tartalmaz (ST Microelectronics)
- Két teljes híd
- Max 46 V, ill. 2 A (max 25W)
- Motor és vezérlés közös vagy külön táplálással (közös táplálás max. 12 V-ig)



- Engedélyezés:
 - ❖ fixen (jumperrel)
 - ❖ Külső jellel (pl. PWM)


L298N Module Pinout



- Forrás: lastminuteengineers.com/l298n-dc-stepper-driver-arduino-tutorial/




Az általunk megépített kapcsolás

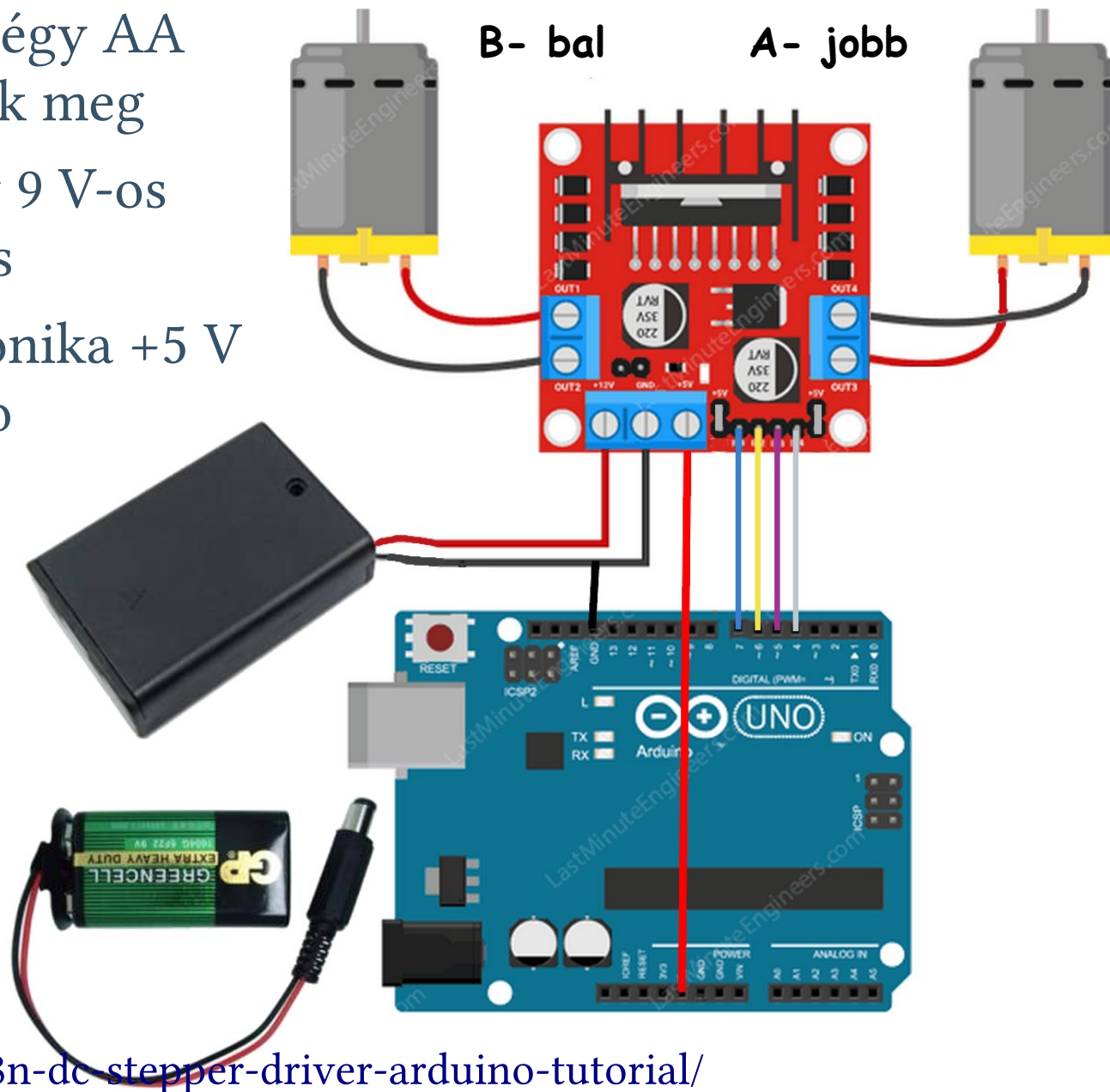- A motorok táplálását négy AA ceruzaelemmel oldottuk meg
- Az Arduino kártya egy 9 V-os elemről kap táplálást és
- A motorvezérlő elektronika +5 V feszültségét az Arduino kártya biztosítja
- A motorok tükör-szimmetrikus bekötése hardveresen biztosítja az ellentétes irányú forgást a bal és jobb motornál
- Felhasznált forrás:
lastminuteengineers.com/l298n-dc-stepper-driver-arduino-tutorial/



A megépített kapcsolás részletei

   - A részletfotókon látható a motorok bekötése és a tápellátás megoldása



motor_test.ino

- Ez az egyszerű kis program csak arra szolgál, hogy a motorok működését és forgásirányát ellenőrizni tudjuk

- **Vezérlés:**

B1A	B1B	A1A	A1B	
0	0	0	0	Stop
1	0	1	0	Forward (Előre)
0	1	0	1	Reverse (Hátra)
1	0	0	1	Left (Balra)
0	1	1	0	Right (Jobbra)

- A program a soros porton kiírja, hogy éppen mit csinál (9600 bps)
- A program: Előre 3 mp, Hátra 3mp, Jobbra 3 mp, Balra 3 mp, közben 1-1 mp Stop

```
#define B1A 7 // Bal motor előre
#define B1B 6 // Bal motor hátra
#define A1A 5 // Jobb motor előre
#define A1B 4 // Jobb motor hátra
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Motor test");
  pinMode(B1A,OUTPUT);
  pinMode(B1B,OUTPUT);
  pinMode(A1A,OUTPUT);
  pinMode(A1B,OUTPUT);
  digitalWrite(B1A,LOW);
  digitalWrite(B1B,LOW);
  digitalWrite(A1A,LOW);
  digitalWrite(A1B,LOW);
}
```

Folytatás a következő oldalon...


motor_test.ino

```
void loop() {  
  Serial.println("Forward ALL");  
  digitalWrite(B1A,HIGH);  
  digitalWrite(B1B,LOW);  
  digitalWrite(A1A,HIGH);  
  digitalWrite(A1B,LOW);  
  delay(3000);  
  digitalWrite(B1A,LOW);  
  digitalWrite(B1B,LOW);  
  digitalWrite(A1A,LOW);  
  digitalWrite(A1B,LOW);  
  delay(1000);  
  Serial.println("Reverse ALL");  
  digitalWrite(B1A,LOW);  
  digitalWrite(B1B,HIGH);  
  digitalWrite(A1A,LOW);  
  digitalWrite(A1B,HIGH);  
  delay(3000);  
  digitalWrite(B1A,LOW);  
  digitalWrite(B1B,LOW);  
  digitalWrite(A1A,LOW);  
  digitalWrite(A1B,LOW);  
  delay(1000);  
}
```


```
Serial.println("Turn RIGHT");  
  digitalWrite(B1A,HIGH);  
  digitalWrite(B1B,LOW);  
  digitalWrite(A1A,LOW);  
  digitalWrite(A1B,LOW);  
  delay(3000);  
  digitalWrite(B1A,LOW);  
  digitalWrite(B1B,LOW);  
  digitalWrite(A1A,LOW);  
  digitalWrite(A1B,LOW);  
  delay(1000);  
  Serial.println("Turn LEFT");  
  digitalWrite(B1A,LOW);  
  digitalWrite(B1B,LOW);  
  digitalWrite(A1A,HIGH);  
  digitalWrite(A1B,LOW);  
  delay(3000);  
  digitalWrite(B1A,LOW);  
  digitalWrite(B1B,LOW);  
  digitalWrite(A1A,LOW);  
  digitalWrite(A1B,LOW);  
  delay(2000);  
}
```


Emlékeztető: Szervo motorok

 - A szervo egy pozícionálható motor, amely „ismeri” az aktuális pozícióját, és a cél pozíciót. Feladata, hogy az aktuális pozícióból a kívánt pozícióba álljon
- Felépítése: vezérlő áramkör, mechanikusan összekapcsolt motor és potenciométer (a potméterrel leosztott feszültség jelzi a pozíciót)
- Általában 180 °-os tartományban mozgatható, 1 – 2 ms szélességű, 50 Hz-es jellel vezérelhető (PWM)



Felépítés

 


Jelalak

Servo programkönyvtár

- A beépített **Servo** programkönyvtár max. 8 db szervót kezel, s felhasználja a **Timer0** időzítőt, tehát az közben más célra nem használható.
- A programkönyvtár használatához be kell csatolni a **Servo.h** állományt és példányosítani kell a **Servo** osztályt (pl. `Servo myservo;`)
- **Servo.attach**(*pin*[, *minvalue*, *maxvalue*]) – hozzárendeli a **Servo** objektumot a megadott kivezetéshez. A mikroszekundumokban mért határértékek (minimális és maximális impulzusszélesség) megadása nem kötelező. Az alapértelmezett értékek: 544 és 2400 μ s.
- **Servo.write**(*adat*) – a szervó beállítása (ha az *adat* < 200, akkor fokokban értendő, s a 0 – 180 tartományban vehet fel értéket, 200-nál nagyobb számok esetén mikroszekundumban adható meg az impulzusszélesség)
- **Servo.writeMicroseconds**(*adat*) – a szervó beállítása (az *adat* itt mikroszekundumokban értendő, az inicializálásnál megadott *minvalue* – *maxvalue* tartományban)

servo_test: mozgatás két szervóval

- Az előző előadásban **Timer1** két **PWM** csatornájának felhasználásával vezéreltük a két szervóval mozgatott (elforgatható és billegtethető) tartót
- Most a **Servo** programkönyvtár segítségével fogjuk mozgatni (ehhez fogjuk majd rögzíteni az ultrahangos távolságérzékelőt)
- A **Servo** objektumosztály példányosításánál két példányra lesz szükség:
 - ❖ servo1: a forgatáshoz
 - ❖ servo2: a billentéshez
- Pásztázási tartományok:
 - servo1: $60^\circ - 160^\circ$
 - servo2: $90^\circ - 160^\circ$

 

servo_test.ino


```
#include <Servo.h>
Servo servo1;           // Jobbr-balra forgatás
Servo servo2;           // le-fel forgatás
int pos = 0;            // a pozíciót tartalmazó változó

void setup() {
  servo1.attach(2);     // Szervó 1. a D2 kimenetre van kötve
  servo2.attach(3);     // Szervó 2. a D3 kimenetre van kötve
}

void loop() {
  for (pos = 60; pos <= 160; pos += 5) { // 60-tól 160 fokig forgatjuk, 5 fokenként
    servo1.write(pos);    delay(30);    // szervó beállítása az adott pozícióba
  }
  for (pos = 160; pos >= 60; pos -= 5) { // 160-tól 60 fokig lépked visszafelé
    servo1.write(pos);    delay(30);    // szervó beállítása az adott pozícióba
  }
  Delay(2000);


  for (pos = 90; pos <= 160; pos += 5) { // 90-től 160 fokig forgatjuk, 5 fokenként
    servo2.write(pos);    delay(30);    // szervó beállítása az adott pozícióba
  }
  for (pos = 160; pos >= 90; pos -= 5) { // 160-tól 90 fokig lépked visszafelé
    servo2.write(pos);    delay(30);    // szervó beállítása az adott pozícióba
  }
  delay(2000);
}
```

servo_test.ino tapasztalatok

 


Akadálykikerülő robot

 - Két kerék meghajtású (2WD) robotalváz
- Két szervó által mozgatott **HC-SR04** ultrahangos szenzor (az akadályok észlelésére)
- Az ultrahangos szenzor keskeny szögtartományban „lát”, ezért mozgatni kell (a robot forgatja a fejét)



Az akadálykikerülő algoritmus

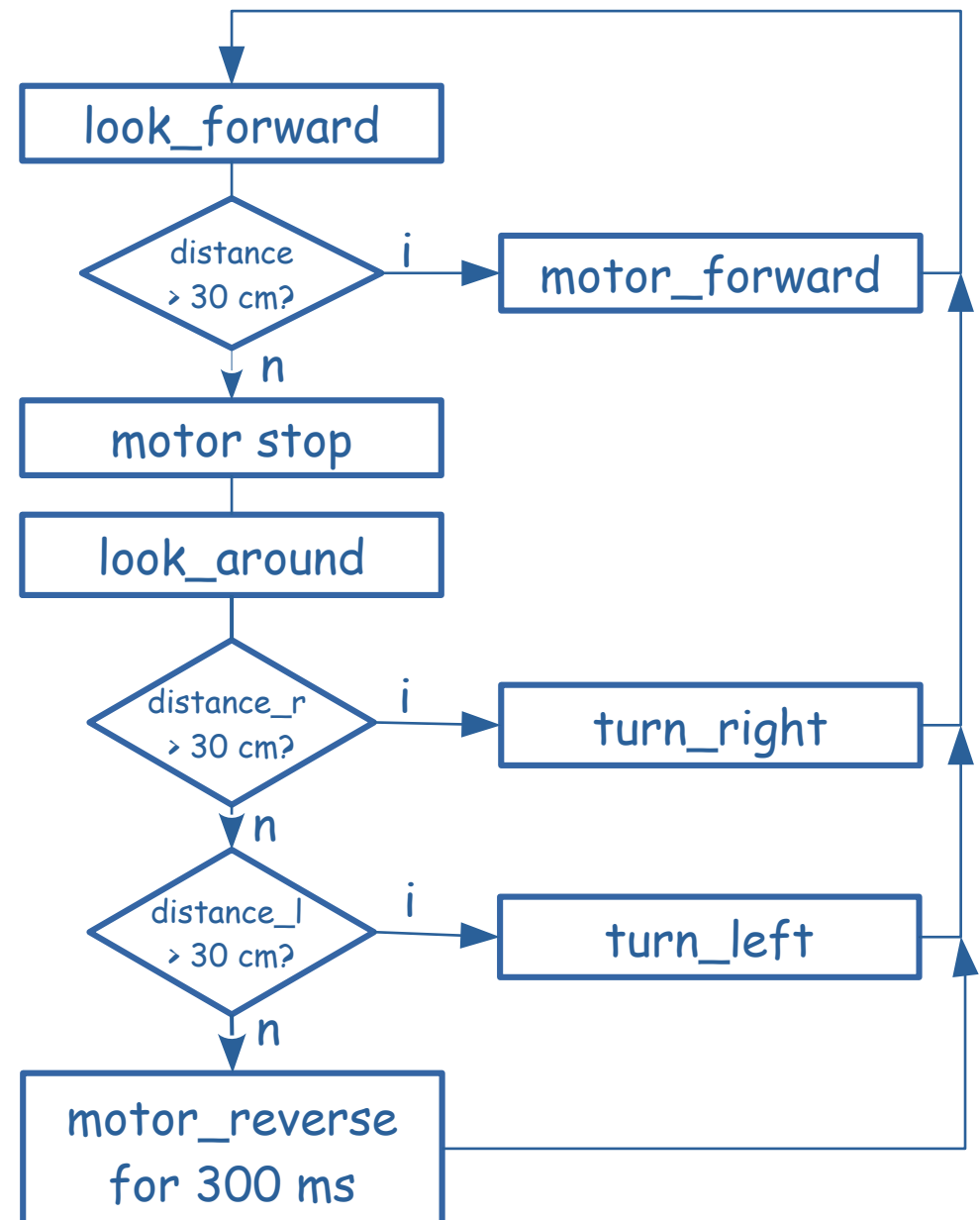- Ha elöl szabad az út, előre megyünk
- Ha elöl akadály van, akkor jobbra, vagy balra fordulunk (amerre hely van)
- Ha zsákutcába kerültünk, 300 ms-ig hátrafelé megyünk



akadalykikerulo_robot.ino 3/1.

```
#include <Servo.h>

Servo servo1;           // Jobbr-balra forgatás
Servo servo2;           // le-fel forgatás

#define B1A 7           // Bal motor előre
#define B1B 6           // Bal motor hátra
#define A1A 5           // Jobb motor előre
#define A1B 4           // Jobb motor hátra
#define trigPin 8       // D8 kivezetés
#define echoPin 11      // D11 kivezetés
#define minDistance 30 // Legkisebb távolság cm-ben
int distance_f;         // szabad út elől
int distance_r;         // szabad út jobbra
int distance_l;         // szabad út balra

void setup() {
  // Szervók konfigurálása
  servo1.attach(2);      // Szervó1 a D2 kimenetre
  servo1.write(90);      // Középső állásban legyen
  servo2.attach(3);      // Szervó2 a D3 kimenetre
  servo2.write(70);      // Középső állásban legyen
  // Szonár konfigurálás
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // trigPin kimenet
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  pinMode(echoPin, INPUT);  // echoPin bemenet
  . . .
}
```

```
void motor_forward() {
  digitalWrite(B1A, HIGH);
  digitalWrite(B1B, LOW);
  digitalWrite(A1A, HIGH);
  digitalWrite(A1B, LOW);
}

void motor_reverse() {
  digitalWrite(B1A, LOW);
  digitalWrite(B1B, HIGH);
  digitalWrite(A1A, LOW);
  digitalWrite(A1B, HIGH);
}

void motor_left() {
  digitalWrite(B1A, LOW);
  digitalWrite(B1B, HIGH);
  digitalWrite(A1A, HIGH);
  digitalWrite(A1B, LOW);
}
```

akadalykikerulo_robot.ino 3/2.

```
pinMode(B1A, OUTPUT); // Motorvezérlő lábak
pinMode(B1B, OUTPUT);
pinMode(A1A, OUTPUT);
pinMode(A1B, OUTPUT);
digitalWrite(B1A, LOW);
digitalWrite(B1B, LOW);
digitalWrite(A1A, LOW);
digitalWrite(A1B, LOW);
delay(5000);
}

uint16_t ping(int angle) {
  servo1.write(angle);
  delay(100);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  uint16_t distance=(duration>0)? (duration/58): 200;
  return distance;
}

void look_around() {
  servo1.write(50); delay(200);
  distance_l = ping(50);
  servo1.write(150); delay(200);
  distance_r = ping(160);
}
```

```
void motor_right() {
  digitalWrite(B1A, HIGH);
  digitalWrite(B1B, LOW);
  digitalWrite(A1A, LOW);
  digitalWrite(A1B, HIGH);
}

void motor_stop() {
  digitalWrite(B1A, LOW);
  digitalWrite(B1B, LOW);
  digitalWrite(A1A, LOW);
  digitalWrite(A1B, LOW);
}
```

 

akadalykikerulo_robot.ino 3/3.

```
int look_forward() {  
    int temp2 = ping(90);           // Távolsgmérés előre nézve  
    return temp2;  
}  
  
void loop() {  
    distance_f = look_forward();    // Mekkora szabad táv van előttünk?  
    if (distance_f > minDistance) {  
        motor_forward();           // Előre menet  
    } else {  
        motor_stop();              // Hoppá!  
        look_around();             // Útkeresés jobbra-balra  
        if (distance_r > minDistance) {  
            motor_right();         // Ha jobbra mehetünk  
            delay(300);            // Fordulj jobbra!  
            motor_stop();  
        } else if (distance_l > minDistance) {  
            motor_left();          // Ha csak balra mehetünk  
            delay(300);            // Fordulj balra!  
            motor_stop();  
        } else {  
            motor_reverse();       // Zsákutca esetén  
            delay(300);            // Menjünk vissza egy kicsit  
            motor_stop();  
        }  
    }  
}
```

look_forward – kicsit másképp


- A nem teljesen frontális akadályok „körültekintőbb” felmérésével próbálkoztunk az alábbi módon:
- Ez előre iránytól (90°-os szervó állás) jobbra és balra is mérünk távolságot, azaz kiszélesítjük a szenzor 16°-os észlelési szögtartományát)
- A három távolság minimumát tekintjük mérvadónak
- Sajnos ez az algoritmus fölöslegesen sok fejmozgatással jár

```
int look_forward() {  
    int temp1 = ping(70);  
    int temp2 = ping(90);  
    int temp3 = ping(110);  
    int temp4 = min(temp1, temp2);  
    return min(temp3, temp4);  
}
```



akadalykikerulo_robot.ino tapasztalatok

 - Hátramenet után körbe kellene nézni
- Előremenetnél a szenzor mozgítás helyett több szenzor kellene




Az Arduino nano kártya kivezetései






NANO PINOUT

 The power sum for each pin's group should not exceed 100mA



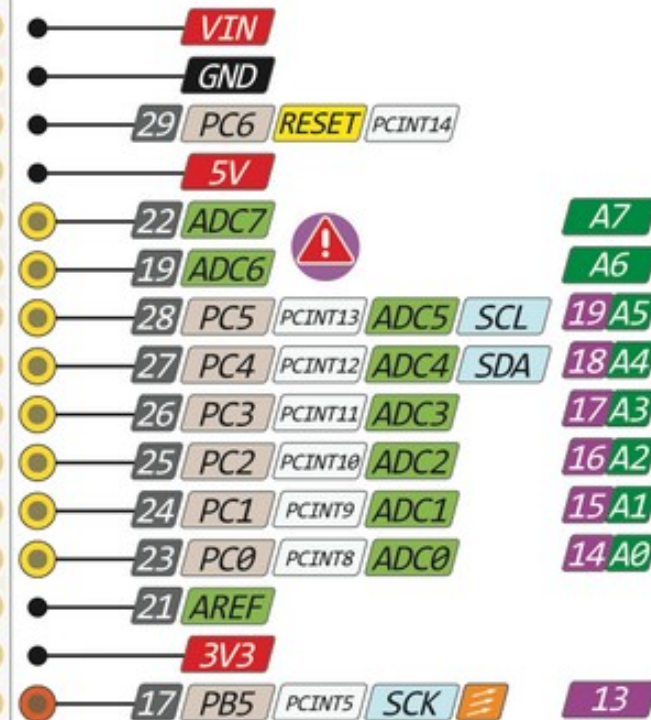  - 1
- 0
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12



- Power
- GND
- Serial Pin
- Analog Pin
- Control
- INT
- Physical Pin
- Port Pin
- Pin function
- Interrupt Pin
- PWM Pin
- Port Power

Absolute MAX per pin 40mA recommended 20mA

Absolute MAX 200mA for entire package

Analog exclusively Pins